
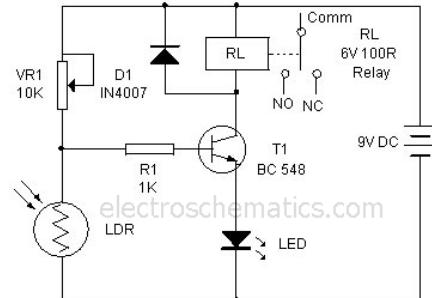


فصل چهارم

طراحی مدار چاپی

و

شبیه‌سازی

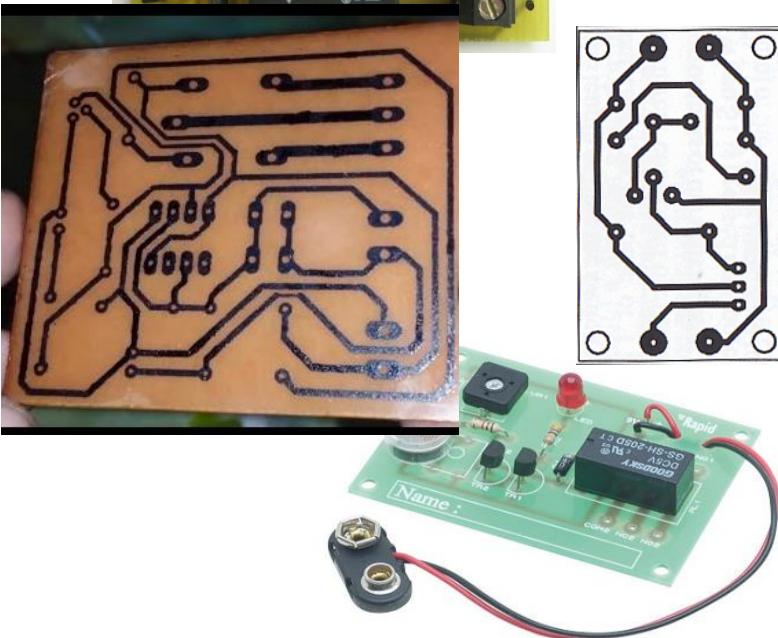

برای تولید، نظارت و کنترل کیفیت محصولات الکترونیکی ترسیم نقشه‌های الکترونیکی بسیار اهمیت دارد. نقشه‌های الکترونیکی شامل بلوک دیاگرام، نقشه فنی و طرح مدار چاپی است که براساس قوانین و استاندارد بین‌المللی برق و الکترونیک با دست و نرم افزار ترسیم می‌شوند. ساخت مدارهای الکترونیکی دستگاه‌های مختلف با تهیه فیرمدار چاپی امکان‌پذیر است. با آماده شدن فیر، قطعات الکترونیکی با آرایش خاصی روی فیرنصب (مونتاژ) می‌شوند. ارتباط الکتریکی این قطعات با خطوط مسی برقرار می‌شود. چگونگی چیدمان قطعات بر روی فیرمدار چاپی مهم است، زیرا چیدمان صحیح سبب صرفه جویی در هزینه‌های ساخت و تولید مدارها در دستگاه‌های الکترونیکی می‌شود. لازم است توجه داشته باشید که وجود یک یا چند برد الکترونیکی در یک دستگاه مانند سیستم ارتباطی تصویری سبب می‌شود فرمان‌های لازم برای عملکرد آن دستگاه شکل گیرد.



واحد یادگیری

۵ ترسیم نقشه فنی مدار چاپی با دست

آیا تا به حال پی برده اید:

• برای ساخت دستگاههای الکترونیکی از چه نقشه‌هایی استفاده می‌شود؟

• نصب قطعات الکترونیک و اتصال آن در دستگاه‌ها چگونه است؟

• تهییه فیر مدار چاپی با نرم افزار سرعت تولید محصولات را افزایش می‌دهد؟

• روش‌های انتقال طرح مدار چاپی به فیر چگونه اجرا می‌شود؟


• نصب (مونتاژ) قطعات بر روی برد مدار الکترونیکی چگونه و با چه ترتیبی به اجرا در می‌آید؟

قطعات الکترونیکی در کلیه دستگاه‌های مختلف روی برد مدار چاپی مونتاژ می‌شوند. برد های مدار چاپی را به صورت یک لایه و چند لایه می‌سازند. وجود این ساختار سبب کوچک شدن ابعاد دستگاه‌های الکتریکی و الکترونیکی و افزایش کیفیت عملکرد آن‌ها می‌شود.


در این واحد یادگیری، ابتدا نقشه فنی مدارهای الکترونیکی را توسط نرم افزار ترسیم و شبیه سازی می‌کنید و صحت عملکرد آن را مورد تأیید قرار می‌دهید. سپس نقشه فنی را با استفاده از دست و نرم افزار به مدارهای چاپی تبدیل می‌نمایید. در تمام مراحل اجرای کار عملی رعایت نکات ایمنی و بهداشتی، توجه به سایر مهارت‌های غیر فنی مانند کار گروهی، رعایت نظم و ترتیب، مدیریت منابع، کاربرد فناوری و توجه به نکات زیست محیطی که همواره اهمیت خاصی دارد، باید در تمام مراحل مورد توجه قرار گیرد و به طور دقیق به اجرا درآید.

۱-۵-۱- اصول تهیه طراحی مدار چاپی

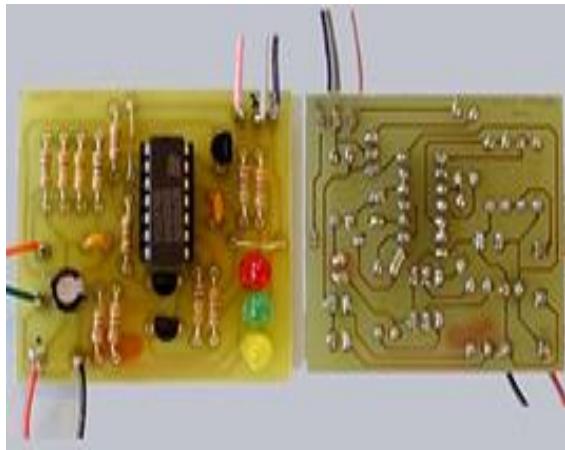در گذشته برای ساختن یک مدار الکترونیکی ابتدا نقشه مدار را روی فیبر مخصوص قرار می‌دادند، سپس جای پایه‌های المان‌های الکترونیکی را با سیم اتصال می‌دادند. این روش مطابق شکل ۱-۵-۱ جای زیادی اشغال می‌کرد.



I
0002

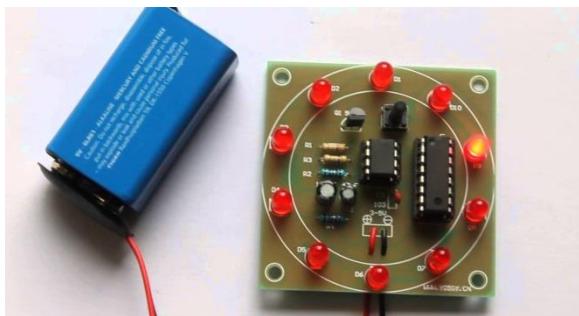

شکل ۱-۵-۲- نصب قطعات الکترونیکی بر روی فیبر مدار چاپی

برای ساختن یک دستگاه الکترونیکی ابتدا باید با چگونگی عملکرد قسمت‌های مختلف دستگاه آشنا شویم، از این رو لازم است که قطعات الکتریکی و الکترونیکی مورد نیاز هر قسمت را شناسایی کنیم و نحوه ارتباط الکتریکی آن‌ها را مشخص نمائیم. برای این منظور از نقشه بلوک دیاگرام و


۱-۵-۲- نصب قطعات الکترونیکی در دستگاه‌های قدیمی

امروزه به علت پیشرفت علم الکترونیک و پیچیده‌تر شدن مدارهای الکترونیکی این طریقه سیم کشی نمی‌تواند کاربردی داشته باشد، لذا به جای آن از مدار چاپی شکل ۱-۵-۲ استفاده می‌شود.



شکل ۱-۵-۳- نصب قطعات الکترونیکی در دستگاه‌های قدیمی

امروزه به علت پیشرفت علم الکترونیک و پیچیده‌تر شدن مدارهای الکترونیکی این طریقه سیم کشی نمی‌تواند کاربردی داشته باشد، لذا به جای آن از مدار چاپی شکل ۱-۵-۲ استفاده می‌شود.

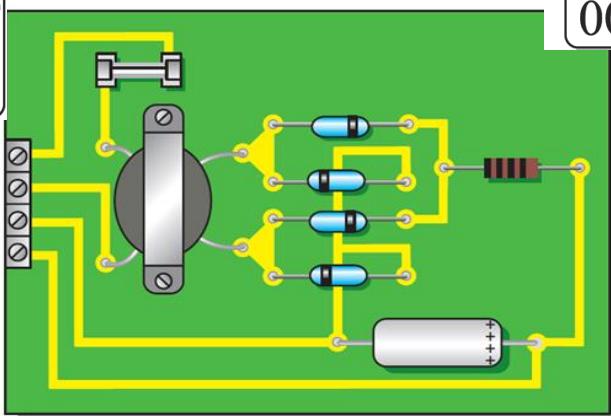


شکل ۵-۵- نقشه مدار چاپی و جای قطعات در اندازه واقعی

نقشه فنی استفاده می کنیم. با توجه به پیشرفت فناوری، امروزه انواع نقشه های مدارهای الکترونیکی را با رایانه تهیه می کنند.


ترسیم نقشه های بلوکی

معمولًا برای نمایش عملکرد قسمت های مختلف مدار یک سیستم الکترونیکی از بلوک دیاگرام استفاده می کنند. در این فرایند مشخصات فنی و نام هر مدار را در داخل مستطیل یا بلوک مخصوص می نویسند و ورودی ها و خروجی های هر بلوک را مشخص می کنند. در شکل ۳-۵ بلوک دیاگرام یک منع تغذیه ساده رسم شده است.

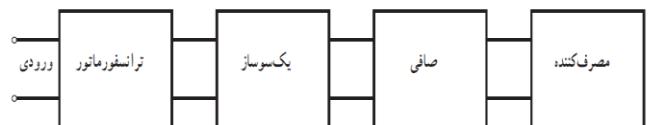


شکل ۳-۵- بلوک دیاگرام یک منع تغذیه ساده


شکل ۴-۵ نقشه فنی الکترونیکی منع تغذیه ساده را در ارتباط با بلوک دیاگرام شکل ۳-۵ نشان می دهد. در شکل ۴-۵ منع تغذیه در اندازه واقعی روی فیر مدار چاپی نشان داده شده است. در این نقشه، ورودی و خروجی مدار به ترمینالی در سمت چپ نقشه وصل شده است.

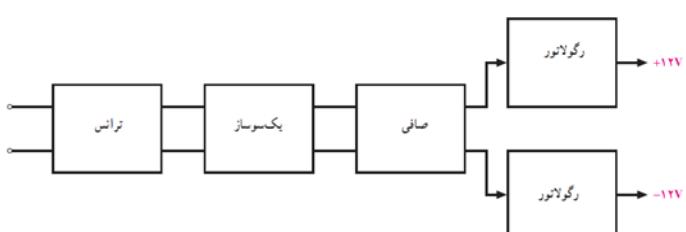

شکل ۵-۶- نمای بلوکی یک منع تغذیه دوبل

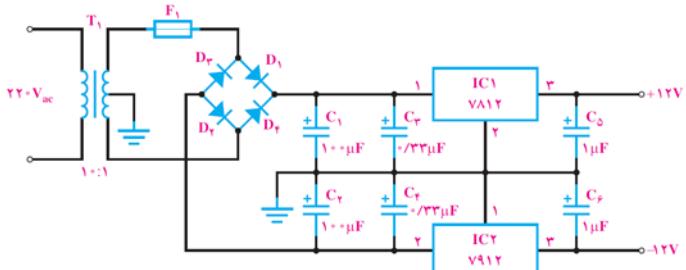

شکل ۵-۷- نقشه الکترونیکی یک منع تغذیه دوبل

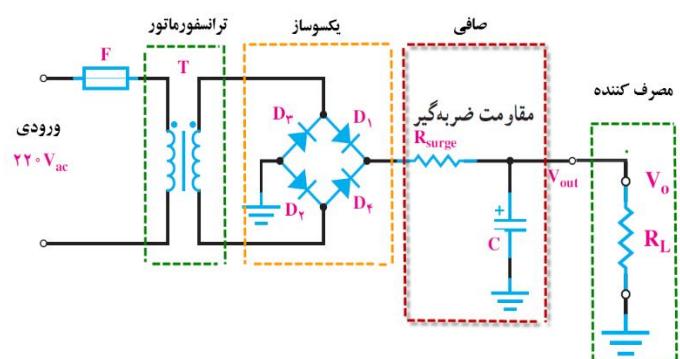


شکل ۴-۴- نقشه مدار الکترونیکی یک منع تغذیه ساده

۶- خطوط اتصال بین اجزای مدار باید به طور دقیق و کامل کشیده شود.

۷- تا آنجایی که مقدور است خطوط اتصال به صورت قائم (90°) یکدیگر را قطع کنند.

۸- وقتی که خطوط یکدیگر را قطع می‌کنند و نقاط برخورد به یکدیگر وصل می‌شوند، باید براساس استاندارد IEC محل اتصال با یک نقطه توپر مشخص شود.

در شکل ۵-۹ ویژگی‌های کلی ترسیم یک نقشه الکترونیکی تا حدودی رعایت شده است.

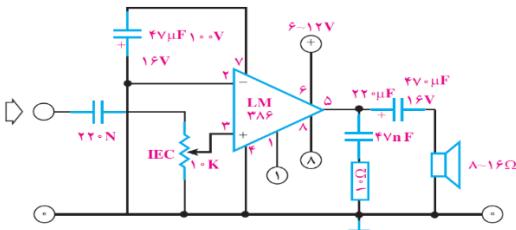

شکل ۵-۹- نقشه مدار تقویت کننده صوت

کار عملی ۱: ترسیم نقشه بلوک دیاگرام و نقشه فنی


هدف: مهارت در نقشه خوانی و ترسیم نقشه بلوک دیاگرام و نقشه فنی مدارهای الکترونیکی

ابزار، مواد و تجهیزات مورد نیاز: مداد، پاک کن، کاغذ،


نقشه فنی مدار

مراحل اجرای کار

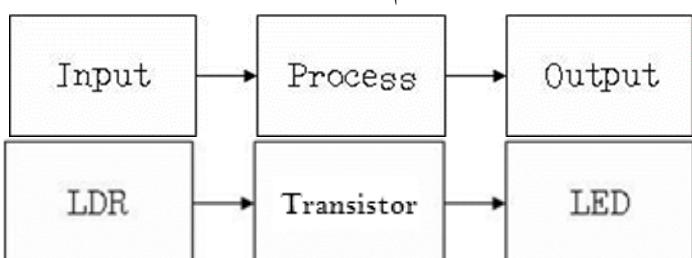در شکل ۵-۱۰ بلوک دیاگرام و نقشه فنی کنترل روشنایی با حسگر LDR ترسیم شده است. بلوک دیاگرام و نقشه فنی مدار را با رعایت استاندارد و قواعد مربوطه با مقیاس مناسب روی کاغذ میلی‌متری ترسیم کنید.



شکل الف- بلوک دیاگرام کنترل روشنایی

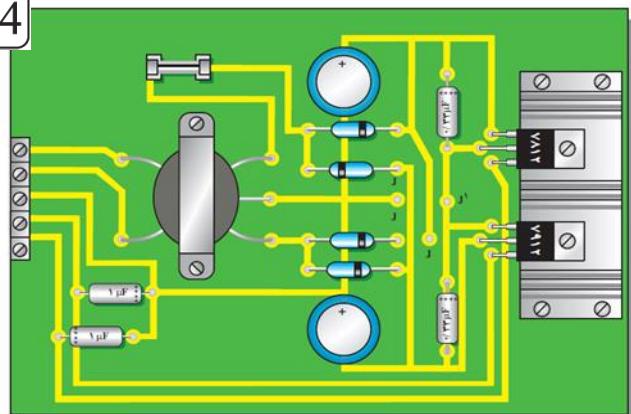

شکل ۵-۸- برد مدار چاپی و جای قطعات در اندازه واقعی

ترسیم نقشه فنی مدارهای الکترونیکی در مباحث گذشته درباره چگونگی ترسیم نقشه‌های فنی الکترونیکی صحبت کردیم. معمولاً در نقشه‌های استاندارد لازم است عناصر مدار با اندازه و مقیاس مناسب رسم شوند. هم‌چنین باید قواعد و قراردادهای مربوط به آن نیز رعایت گردد. برخی از مهم‌ترین قراردادها برای ترسیم نقشه استاندارد الکترونیکی به شرح زیر است.

۱- ترسیم کلی مدارها باید از سمت چپ به سمت راست صورت گیرد.

۲- ورودی‌ها در سمت چپ صفحه و خروجی‌ها در سمت راست صفحه در نظر گرفته شود.

۳- مناسب با مراحل کار و عملکرد مدار باید عناصر و قطعات به ترتیب و به دنبال هم رسم شود.

۴- مقادیر ولتاژهای بیشتر در بالای صفحه و مقادیر ولتاژهای کمتر در پایین صفحه قرار گیرند. مثلاً مقادیر ولتاژهای مربوط به یک مدار ترانزیستوری به صورت $+12V$ در بالای صفحه و علامت زمین به صورت در پایین صفحه مشخص شود.

۵- مدارهایی که در نقشه وجود دارد ولی قسمت اصلی مدار را تشکیل نمی‌دهد مانند منع تغذیه باید در نیمه پایینی صفحه رسم شود.

استاندارد طراحی مدار چاپی:

تبديل يك نقشه الکترونيکي به نقشه مدار چاپي باید طبق استانداردهای موجود صورت پذيرد. مدار چاپي باید با رعایت فواصل پایه‌ها، حجم و اندازه حقیقی قطعات طراحی شود.

همچنین موادر زیر نیز باید حتماً به اجرا درآورده شود:


- طرح مدار چاپي به گونه‌ای باشد که ورودی‌ها مدار در يك سمت و خروجي‌ها در سمت ديگر قرار گيرند.
- قطعات حرارتی مانند مقاومت‌ها و ترانزیستورهای پر وات نباید در کنار قطعات حساس به حرارت مانند دیودها و ترانزیستورهای کوچک قرار گيرد.
- قطعات به گونه‌ای در کنارهم چيده شوند که هنگام تعمیر به راحتی بتوان آنها را تعويض کرد.
- در فرایند طراحی باید محل قرار گرفتن قطعاتی مانند رادیاتور که در نقشه الکترونيکی دیده نمی‌شوند، جای پیچ در نظر گرفته شود.
- پهنانی خطوط باید متناسب با جريان عبوری و نیز مقاومت آن در حد قابل قبول باشد.

بحث گروهی: در باره استانداردهای مدار چاپی با همکار گروهی خود بحث کنید و نتیجه را جمع‌بندی نمایید.

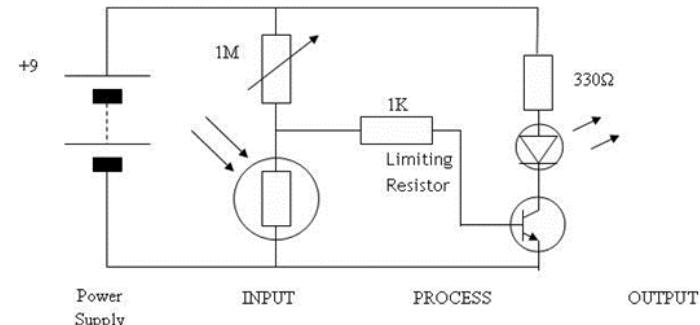۵-۲ تهیه طرح مدار چاپی با دست:

برای تهیه طرح اولیه مدار چاپی مراحل زیر به اجرا در می‌آید.

- با استفاده از نقشه مدار، روی يك صفحه کاغذ با ابعاد مناسب محل قرار گرفتن قطعات را مشخص می‌کنیم. محل استقرار قطعات نباید از ابعاد واقعی قطعات کوچک‌تر باشد اما محل قرار گرفتن قطعات را می‌توان تغییر داد. شکل ۵-۱۱.



ب-نقشه فنی الکترونیکی کنترل روشنابی

شکل ۵-۱۰-۵- نقشه بلوك دیاگرام و فنی کنترل روشنابی

طراحی مدار چاپی با دست:

در مدارهای چاپی يك لایه عناصر در يك طرف فیبر مدارهای چاپی قرار می گیرند. ارتباط بین قطعات به وسیله لایه نازک مسی که در طرف دیگر فیبر وجود دارد برقرار می‌شود. استفاده از مدار چاپی، حجم مدار را کوچک می‌کند، ضمن اینکه می‌توانیم ضخامت و فواصل خطوط عبور جریان را با توجه به میزان جریان و خازن پراکنده ترسیم کنیم. به طور کلی مزایای مدار چاپی در مقایسه با مدارهای سیم کشی به شرح زیر است:

که مانع شلوغی اتصالات و سیم کشی‌ها می‌شود.

که ابعاد مدارهای ساخته شده کوچک‌تر می‌شود.



که در زمان تعمیر دستگاه، دنبال کردن مسیرهای ارتباطی به سهولت انجام می‌شود.

که مونتاژ مدار سریع‌تر و آسان‌تر و مقرر به صرفه‌تر است.

که تولید دستگاه‌های الکترونیکی در شمارگان بالا آسان‌تر است.

مزایای فوق سبب شده است که تمام کارخانه‌های تولید کننده لوازم الکترونیکی از مدار چاپی استفاده کنند.


بحث گروهی: درباره مزایای مدار چاپی با همکار گروهی خود بحث کنید و نتیجه را جمع‌بندی نمایید.

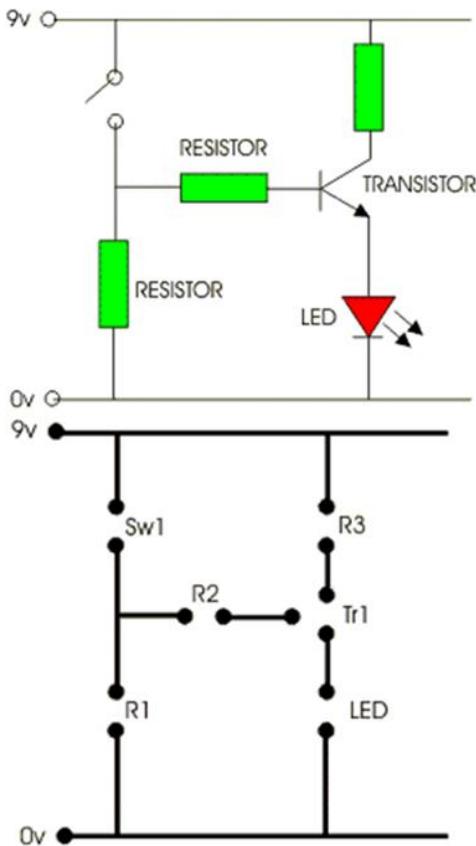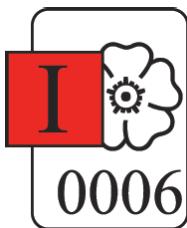

شکل ۵-۱۳-۵- اختصاص دایره یا pad به هر پایه


● فاصله پایه‌ها در فیبر مدار چاپی باید با ابعاد و فاصله پایه‌های قطعات در اندازه واقعی مطابقت داشته باشد. مثلاً اگر فاصله پایه‌های یک مقاومت ۲ واتی که به طور افقی روی فیبر قرار می‌گیرد، ۱۵mm باشد باید در طراحی مدار چاپی نیز حداقل ۱۵mm فاصله بین دو پایه در نظر گرفته شود.

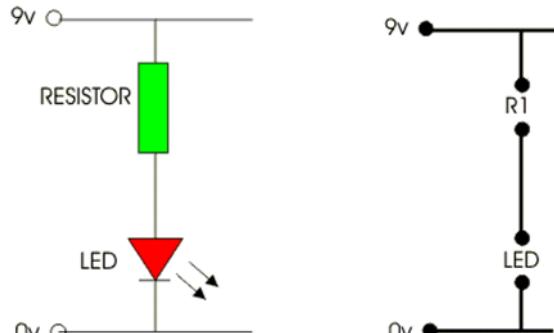در شکل ۵-۱۴ نمونه‌هایی از فاصله پایه‌های مقاومت نشان داده شده است.



مشخص کردن محل پایه‌های قطعات
شکل ۵-۱۱-۵- طرح اولیه مدار چاپی

● پس از ترسیم طرح اولیه، قطعات را روی برد، مکان یابی و بررسی کنید، شکل ۵-۱۲.



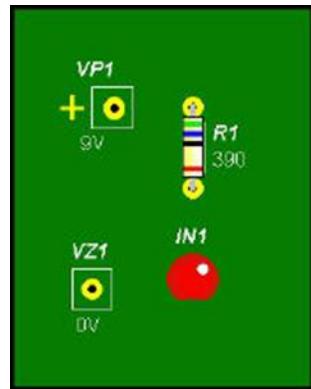


شکل ۵-۱۲-۵- جای گذاری قطعات روی برد

● در صورت نیاز مسیرها را تغییر می‌دهیم.
فعالیت: با توجه به توضیحات داده شده یک طرح اولیه واقعی برای یک مقاومت و یک LED رسم کنید.

کامل کردن طرح مدار چاپی :
پس از ترسیم طرح اولیه، مراحل زیر را اجرا می‌کنیم.
● برای پایه هر قطعه یک دایره منظور می‌کنیم. این دایره را pad (پاد) می‌گویند. اگر در یک منطقه چندین پایه نزدیک به یکدیگر قرار گیرند باید برای هر پایه یک پاد جداگانه منظور شود، شکل ۵-۱۳.


فعالیت: نقشه معکوس مداری را که طراحی کرده‌اید، با دست و بدون استفاده از ابزار رسم کنید.
در شکل ۵-۱۶، نمونه‌هایی از نکات مربوط به ارتباط پایه‌ها در طراحی مدار نشان داده است:

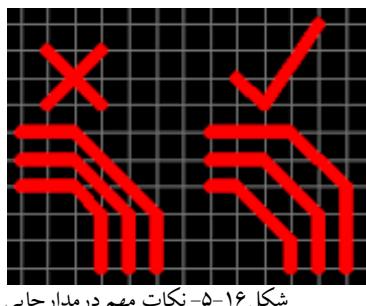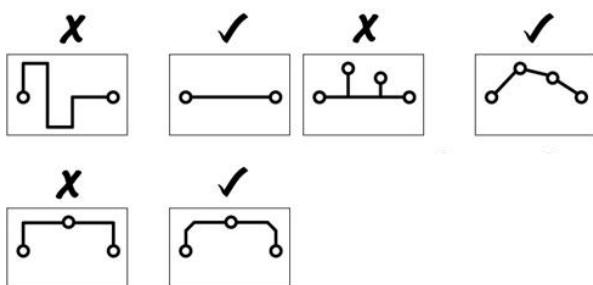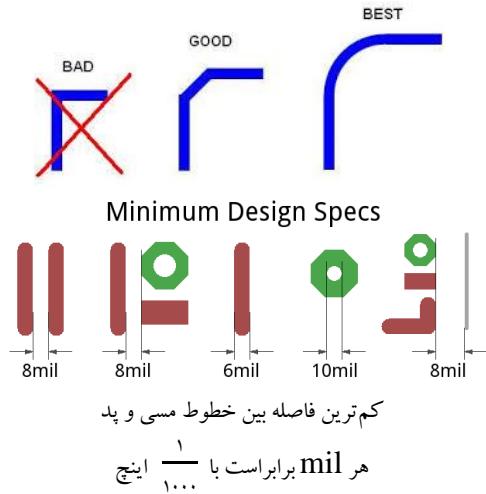

شکل ۵-۱۶- نکات مهم در مدار چاپی

۳- روش‌های انتقال طرح مدار چاپی روی فیبر:
پس از تبدیل نقشه الکترونیکی به نقشه مدار چاپی باید آن را روی فیبر منتقل کنیم. انواع روش‌های زیر برای انتقال طرح روی فیبر وجود دارد:

۱- روش انتقال باماثیک ضد اسید

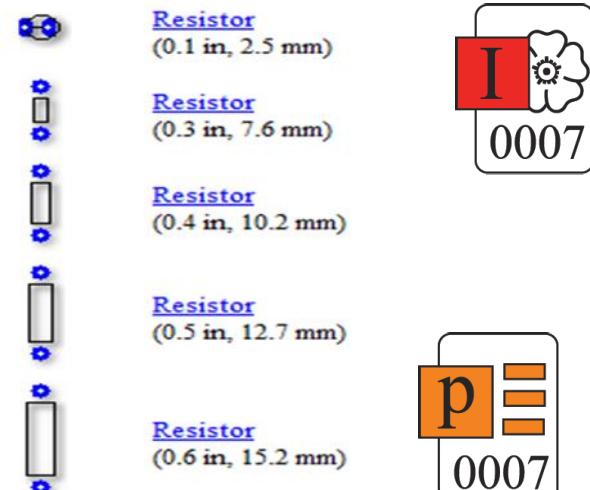

شکل ۵-۱۴- فاصله پایه‌های مقاومت

● لازم است پایه‌هایی که به سیم متصل می‌شوند کوتاه‌ترین فاصله را داشته باشند. اگر در مدار اصلی دو سیم از روی یکدیگر عبور کنند و به هم متصل نباشند، بروی فیبر مدار چاپی نیز این دو سیم باید به هم وصل شوند.


کامل کردن فرایند طراحی:

● چون در مدار چاپی یک لایه، قطعات مدار در یک طرف فیبر و مسیرهای مدار چاپی در طرف دیگر فیبر قرار می‌گیرند، باید طرح مدار چاپی که از روی نقشه به دست می‌آید معکوس شود.


فعالیت:

نقشه مدار چاپی شکل ۵-۱۵ را به عنوان تمرین

اولیه طراحی کنید.

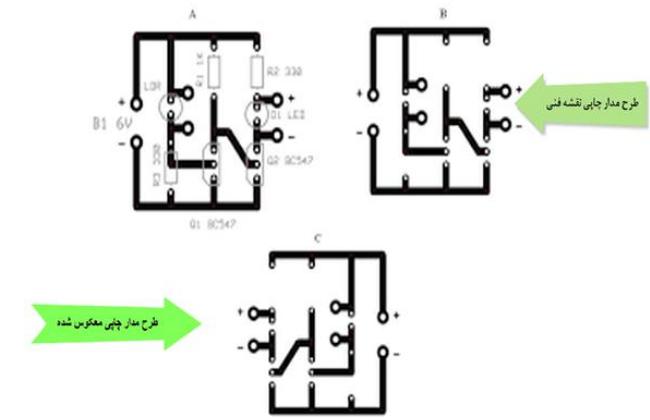

شکل ۵-۱۵- طرح مدار چاپی معکوس شده

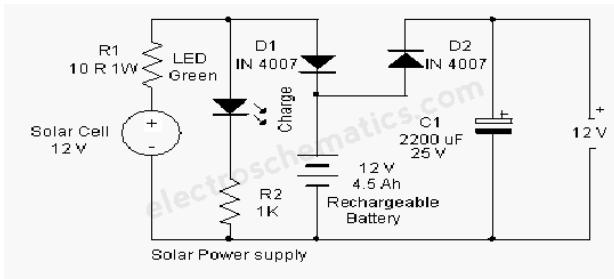

شکل ۵-۱۸- نقشه فنی مدار الکترونیکی برای تهیه طرح مدار چاپی

مراحل اجرای کار

- ۱- ابتدا یک فیبر مدار چاپی به اندازه 5×5 سانتی متر با راهنمایی معلم برش دهید و آن را کاملاً تمیز کنید.
- ۲- شکل ۵-۱۹



شکل ۵-۱۹- شستشو و تمیز کردن فیبر مدار چاپی

- ۳- با استفاده از نقشه مدار الکترونیکی، روی یک صفحه کاغذ با ابعاد مناسب با رعایت مراحل طراحی، طرح مدار چاپی را ترسیم کنید.
- ۴- شکل ۵-۲۰

۳- نقشه مدار چاپی تهیه شده را به وسیله کاربن، معکوس کنید. برای این کار کافی است کاربن را وارنه روی کاغذ دیگر بگذارد و مسیرها را ترسیم کنید.

- ۵- به وسیله کاربن نقشه را روی فیبر مدار چاپی انتقال دهید. به این ترتیب که با کشیدن قلم روی خطوط و پایه های قطعات، اثر طرح، روی مس فیبر مدار چاپی منتقل می شود. یک نمونه طرح مدار چاپی را در شکل ۵-۲۰ مشاهده می کنید.



شکل ۵-۲۰- طراحی مدار چاپی و نقشه معکوس مدار چاپی



- ۲- استفاده از حرارت اتو
 - ۳- پوزیتیو (Positive ۲۰)
 - ۴- چاپ سیلک اسکرین
- از آن جا که تنوع گسترده‌ای در انتقال طرح مدار چاپی روی فیبر وجود دارد و در کار عملی ۲ روش مازیک را توضیح داده‌ایم، در این قسمت به شرح روش اتو می‌پردازیم.
- سایر روش‌ها در کتاب همراه هنرجو آمده است.

روش استفاده از حرارت اتو:

در این روش، نقشه مدار چاپی که روی کاغذ گلاسه چاپ شده است را با استفاده از حرارت اتو روی فیبر مدار چاپ منتقل می‌کنیم، شکل ۵-۱۷. در بخش‌های بعدی به یک کار عملی با استفاده از حرارت اتو می‌پردازیم.



شکل ۵-۱۷- انتقال طرح مدار چاپی به روی فیبر با اتو



- ۵- کار عملی ۲: طراحی مدار چاپی منبع تغذیه و انتقال آن روی فیبر با روش مازیک


هدف: کسب مهارت در طراحی چاپ و انتقال روی فیبر ابزار، مواد و تجهیزات مورد نیاز: مداد، پاک کن، کاغذ، کاربن، مازیک، فیبر مدار چاپی، قطعات الکترونیکی مطابق با نقشه فنی مدار الکترونیکی شکل ۵-۱۸.

ابزار، مواد و تجهیزات مورد نیاز:
مداد، پاک کن، کاغذ، کاربن، مژیک، فیرمدارچاپی،
قطعات الکترونیکی مطابق با نقشه فنی مدار الکترونیکی مورد
نظر

توجه : نوع مدار تقویت کننده و قطعات مربوط به آن، با توجه به امکانات قابل تغییر است.

مراحل اجرای کار


- 1- طرح مدار چاپی شکل ۵-۲۳ را که یک تقویت کننده امیتر مشترک است، با توجه به ابعاد قطعات در کادر مناسب طراحی کنید. کلیه مقاومت‌ها $\frac{1}{4}$ وات هستند. در طراحی مدار چاپی، حتماً به ابعاد دقیق قطعات توجه نمایید.
- 2- با سایر اعضاء گروه در مورد طرح مدار چاپی مشاوره کنید و بهترین طرح را انتخاب و طرح خود را مطابق آن اصلاح کنید.
- 3- یک فیر مدار چاپی را با ابعاد مورد نیاز برش دهید. طرح انجام شده را پس از معکوس کردن به طور کامل روی آن انتقال دهید.
- 4- طرح مدار چاپی را جهت ارزشیابی به معلم خود نشان دهید. پس از ارزشیابی، طرح اجراسده را از روی فیر مدار چاپی پاک کنید.

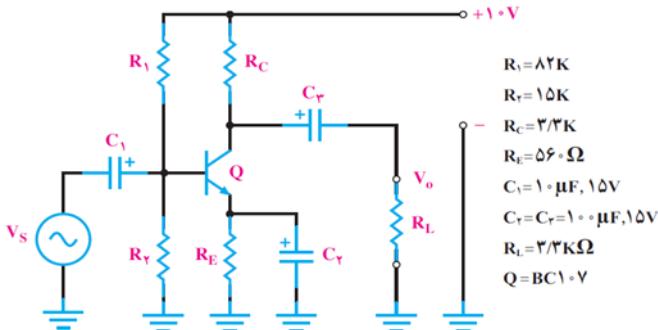

شکل ۵-۲۳- مدار تقویت کننده امیتر مشترک


کار عملی ۴: طراحی مدار چاپی حسگر صوتی و انتقال آن روی فیر با روش مژیک

۵- با استفاده از مژیک ضد اسید، اثر به جا مانده از کاربن را پر رنگ کنید، شکل ۵-۲۱.

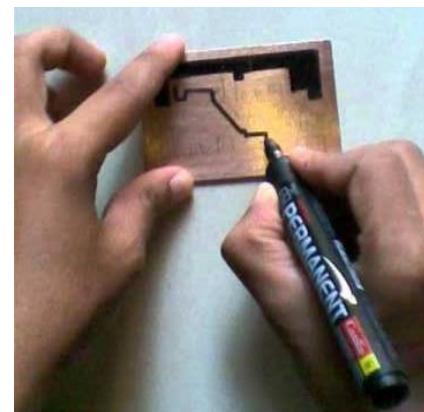

شکل ۵-۲۱- طرح مدار چاپی انتقال داده شده روی فیر با مژیک

۶- در صورت نیاز، عناصر را با شابلون دایره یا شابلون مخصوص مدار چاپی روی فیر رسم کنید و با استفاده از خط کش، پایه‌ها را به یکدیگر وصل کنید. هنگام کار با مژیک باید دقت کنید که مژیک چند بار روی فیر در جهت عکس یکدیگر کشیده نشود. خطوط ترسیم شده مانند شکل ۵-۲۲ باید پر رنگ باشد، زیرا در صورت کم رنگ بودن، اسید روی مس فیر اثر می‌کند و مس‌های خطوط ارتباطی را از بین می‌برد.

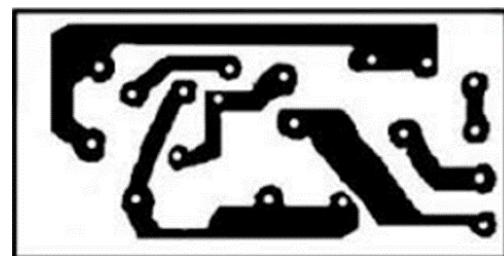

شکل ۵-۲۲- طرح مدار چاپی

۸- طرح مدار چاپی را جهت ارزشیابی به معلم خود نشان دهید. پس از ارزشیابی طرح اجرا شده را با الکل یا تینر، از روی فیر پاک کنید.

کار عملی ۳: طراحی مدار چاپی تقویت کننده و انتقال آن روی فیر با روش مژیک
هدف: کسب مهارت در طراحی مدار چاپی و انتقال به روی فیر


هدف: کسب مهارت در طراحی، انتقال و چاپ آن روی فلز

ابزار، مواد و تجهیزات مورد نیاز:


مداد، پاک کن، کاغذ، کاربن، مازیک، فلز مدار چاپی، قطعات الکترونیکی مطابق با نقشه فنی مدار الکترونیکی انتخاب شده

مراحل اجرای کار:

۱- شکل ۵-۲۴ مدار یک نمونه حسگر هشداردهنده (آلارم، آژیر) صوتی است. مدار چاپی این حسگر را در کادر مناسب طراحی کنید.

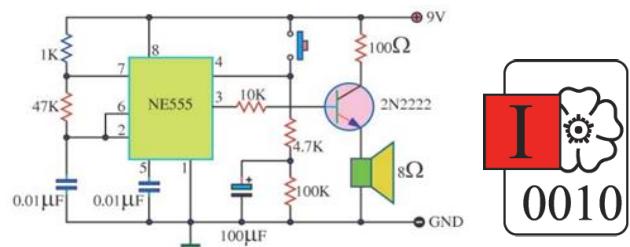

شکل ۵-۲۴- مدار هشداردهنده صوتی

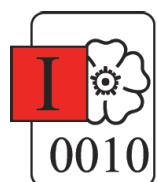



۲- طرح خود را جهت ارزیابی با سایر گروهها تعویض کنید.

۳- طرح اصلاح شده و نهایی را معکوس کنید.

۴- یک فلز مدار چاپی به اندازه مناسب آماده کنید.

۵- طرح معکوس شده را با مازیک روی فلز مدار چاپی انتقال دهید. در هنگام طراحی مدار چاپی، به اندازه واقعی آی‌سی، ترانزیستور و کلید فشاری توجه کنید.

۶- در شکل ۵-۲۵ شکل ظاهری ترانزیستور و آی‌سی و شماره پایه‌های آن‌ها رسم شده است.

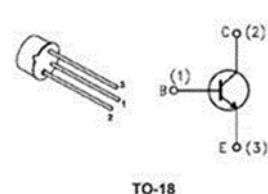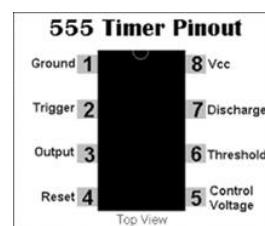

شکل ۵-۲۵- شکل ظاهری ترانزیستور و آی‌سی استفاده شده

واحد یادگیری ۶

شبیه‌سازی و ترسیم مدار چاپی با نرم افزار

آیا تا به حال فکر کرده اید:

استاندارد عملکرد

مونتاژ و دمونتاژ قطعات الکترونیکی و سایر اجزاء
مدار بر اساس دقت و استانداردهای تعریف شده

• چگونه می‌توان قبل از پیاده‌سازی سخت افزاری یک مدار الکترونیکی به صحت عملکرد آن پی‌برد؟

• به چه دلیل استفاده نرم افزارهای شبیه‌ساز، از اتلاف وقت و هدر رفتن سرمایه ملی جلوگیری می‌کند؟

• چه نرم افزارهایی برای شبیه‌سازی مدارهای الکترونیکی وجود دارند؟

• برای طرح مدار چاپی مدارهای ساده و پیچیده الکترونیکی از چه نرم افزارهایی استفاده می‌کنند؟

• دقت و سرعت عملکرد نرم افزارها در ترسیم مدار چاپی در مقایسه با اجرای دستی آن چه تفاوت‌هایی دارد؟

با استفاده از نرم افزارهای شبیه‌ساز می‌توانید صحت عملکرد مدار را تأیید کرده و کمیت‌های مدار را اندازه بگیرید. همچنین قادر خواهید بود عملکرد مدار را تجربه و تحلیل کنید. پس از تأیید نقشه و عملکرد آن، با استفاده از نرم افزار می‌توانید طرح مدار چاپی نقشه مورد نظر را آماده سازید. در این واحد یادگیری ابتدا با استفاده از نرم افزار شبیه‌ساز مانند مولتی سیم یا هر نرم افزار کاربردی دیگر، نقشه‌های ساده الکترونیکی را شبیه‌سازی می‌کنید. سپس با استفاده از نرم افزارهایی مانند PCB Wizard یا هرنرم افزار ساده طراحی مدار چاپی موجود نقشه فنی را به طرح مدار چاپی تبدیل می‌کنید. لازم به یاد آوری است که استفاده از نرم افزارهای حرفه‌ای مانند پروتل، دی‌ایکس پی و آلتیوم در پایه یازدهم و در درس پروژه ساخت آموزش داده خواهد شد. در تمام مراحل اجرای کارشایستگی‌های غیر فنی مانند دقت و تمرکز اجرای کار، رعایت ارجونومی، کار ایمنی با رایانه و مشارکت فعال در گروه باید مورد توجه قرار گیرد و به طور دقیق اجرا شود.

۱-۶ معرفی نرم افزار شبیه سازی


امروزه قبل از اجرای پروژه و ساخت مدارهای الکترونیکی از نرم افزار استفاده می کنند. با استفاده از نرم افزار می توان برای تشخیص صحت عملکرد مدار و اندازه گیری کمیت ها، آن را شبیه سازی و تحلیل کرد. استفاده از نرم افزارهای مولتی سیم (Multisim) و پروتوس (Proteus) برای شبیه سازی، بیشتر از سایر نرم افزارها متداول است. قبل از حدودی با این گونه نرم افزارها آشنا شده اید.

کار عملی ۵:

شبیه سازی مدار الکترونیکی چراغ چشمک زن
هدف: کسب مهارت شبیه سازی مدارهای الکترونیکی با نرم افزار



ابزار، مواد و تجهیزات مورد نیاز: نرم افزار مرتبط - رایانه - نقشه فنی مدار مورد نظر
مراحل اجرای کار
۱- در صورتی که نرم افزار مولتی سیم (یا هر نرم افزار مرتبط دیگر) روی رایانه نصب نیست آن را نصب و راه اندازی کنید.

۲- مدار شکل ۱-۶ را در نرم افزار مولتی سیم بندید.

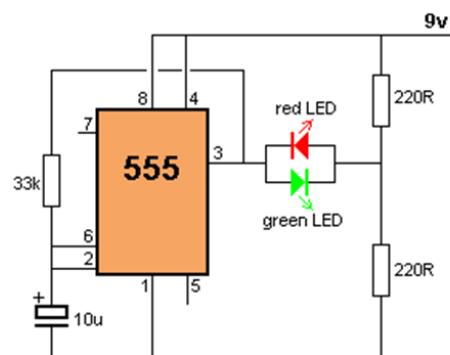

شکل ۱-۶- مدار چشمک زن با آی سی ۵۵۵

۳- برای استفاده از آی سی ۵۵۵ در نرم افزار، آن را از گروه (Place Mixed) و مسیر نشان داده شده در شکل ۲-۶ به روی محیط کار نرم افزار بی آورید.

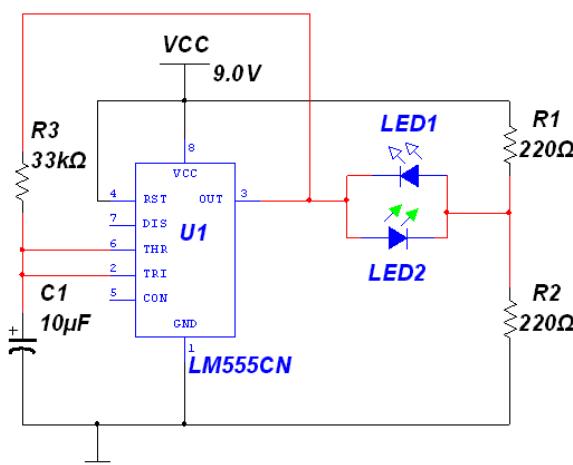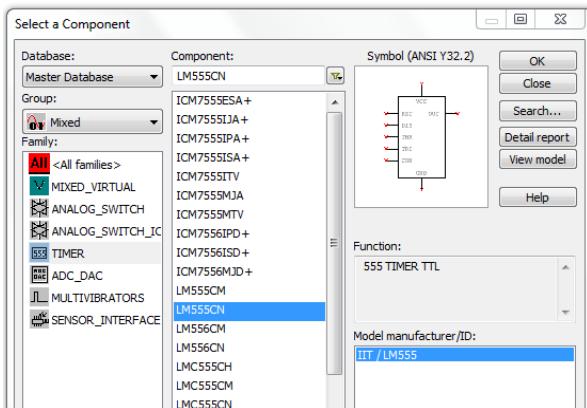

شکل ۲-۶- مسیر انتخاب آی سی ۵۵۵ و مدار چشمک زن با نرم افزار

۴- فایل مدار چشمک زن را ذخیره کنید.

۵- تهیه طرح مدار چاپی با نرم افزار

نرم افزارهای طراحی مدار چاپی در بازار جهانی بسیار تنوع دارند. پروتل (Protel)، دی ایکس پی (DXP)، سرکت PCB میکر (Circuit maker)، پی سی بی دیزاین (PCB Wizard)، پد تو پد (pad2pad) و پی سی بی ویزارد (Design Wizard) از جمله نرم افزارهایی هستند که برای طراحی مدار

مدار چاپی است. این نرم افزار دارای ویژگی هایی به شرح زیراست:

- در اینترنت به راحتی قابل دسترس است و همچنین به صورت قابل حمل (پرتابل) و نصب بر روی رایانه می باشد.

- Help بسیار ساده و کامل دارد.

- نماد فنی و اندازه فیزیکی اکثر قطعات متداول الکتریکی و الکترونیکی، در کتابخانه آن موجود است.

- قابلیت تایپ متن فارسی بر روی نقشه های فنی پروژه های درسی را دارد.

- امکانات کامل برای طراحی مدار چاپی به صورت دستی Automatic Routing و اتوماتیک Manually.

- امکان چاپ نقشه های فنی، طرح مدار چاپی به صورت معمولی و آینه ای، جای گذاری قطعات بر روی برد فیبر مدار چاپی، شکل واقعی مدار مونتاژ شده بر روی برد را دارد.

برای تهیه این نرم افزار به یکی از آدرس های زیر در اینترنت مراجعه کنید.

PCB Wizard ۳. ۵۰ Pro Unlimited. exe - Google Drive - ۱

http://4downloads.ir/۱۳۸۸.۰۹/_pcb_wizard_۳۵۰._pro_unlimited-۲

کار عملی ۶:

نصب نرم افزار PCB Wizard

هدف: کسب مهارت بارگیری نرم افزار PCB Wizard از اینترنت و نصب آن

ابزار، مواد و تجهیزات مورد نیاز: نرم افزار مرتبط - رایانه - اینترنت
مراحل اجرای کار

- ۱- از آدرس های اینترنتی، نرم افزار را بارگیری کنید.

- ۲- پس از استخراج کردن Extract فایل بارگیری شده سند (فایل) PCBWIZARD. exe را از پوشش PCB Wizard ۳. ۵۰ Pro Unlimited

چاپی به کار می روند. در شکل ۶-۳ چند نمونه از نرم افزارهای مدار چاپی را ملاحظه می کنید.




شکل ۶-۳- چند نمونه از نرم افزارهای طراحی مدار چاپی

نکته: در این پایه تحصیلی با توجه به اینکه مدارهای ساده الکترونیکی انتخاب شده اند نرم افزار ساده ای مانند


PCB Wizard انتخاب و آموزش داده شده است. در پایه تحصیلی آینده، نرم افزارهای حرفه ای تر مانند پروتل (Protel) آموزش داده خواهد شد.

معرفی نرم افزار PCB Wizard این نرم افزار یکی از نرم افزارهای کم حجم برای ترسیم نقشه فنی (شماتیک) مدارهای الکترونیکی و تبدیل آن به طرح

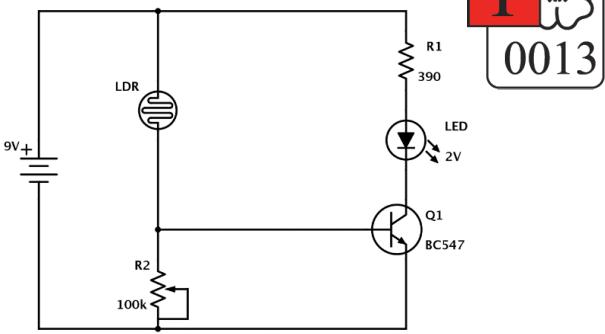

شکل ۶-۵- مدار کنترل روشنایی با مقاومت تابع نور LDR

با اجرای نرم افزار تصویر شکل ۶-۴ ظاهر می شود.

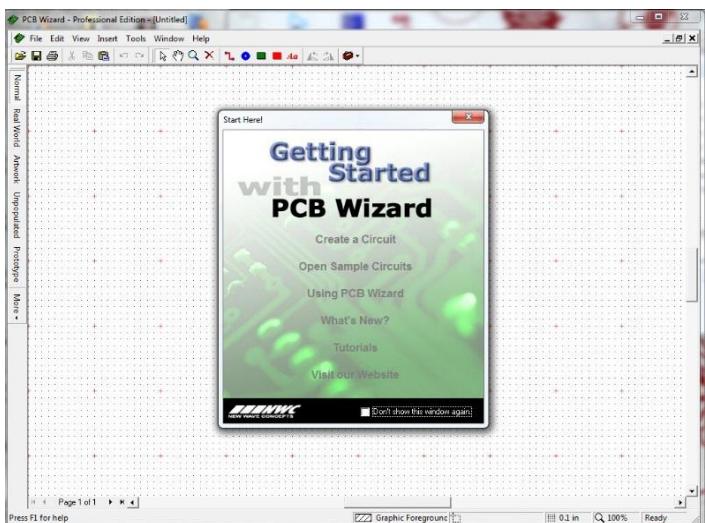

شکل ۶-۴- تصویر فعال بودن نرم افزار PCB Wizard


مراحل اجرای کار

فیلم ۲ چگونگی ترسیم نقشه فنی را بینید.

- ۱- مدار را با نرم افزار مولتی سیم (یا هر نرم افزار مرتبط دیگر) بینید. در مدار شبیه سازی شده مقاومت R۲ را ثابت و برابر ۱۰۰KΩ قرار دهید و به جای LDR از یک پتانسیومتر ۱۰KΩ استفاده کنید.

۲- فایل را ذخیره کنید.

- ۳- نرم افزار PCB Wizard را فعال کنید. روی منوی فایل FILE شکل ۶-۶ کلیک کنید و یک سند جدید باز کنید.

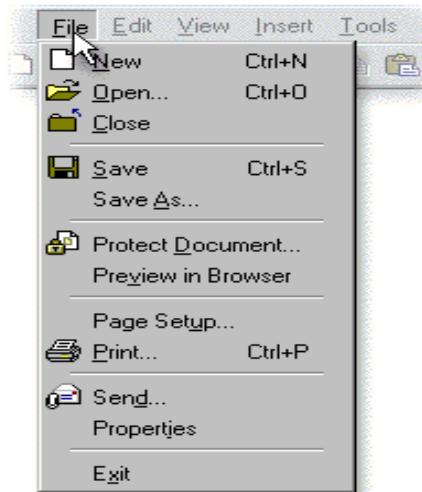

شکل ۶-۶- ایجاد یک سند جدید در منوی File نرم افزار PCB Wizard

- ۴- مدار شکل ۶-۵ را با توجه به مراحل زیر رسم کنید.
- اضافه کردن قطعه از موزه Gallery به محیط کار نرم افزار
- اتصال قطعات به یکدیگر

در ابتدای اجرای نرم افزار PCB Wizard می توان یکی از گزینه های طرح مدار، باز کردن مثال ها، طراحی مدار چاپی، چه خبر، آموزش و از وب سایت ما دیدن کنید را، انتخاب نمایید.

کار عملی ۳:


PCB Wizard رسم نقشه فنی حسگر تابع نور **LDR** با نرم افزار **PCB Wizard** هدف: کسب مهارت تحلیل، شبیه سازی و رسم نقشه فنی مدارهای الکترونیکی با نرم افزار مولتی سیم و **Wizard** ابزار، مواد و تجهیزات مورد نیاز: نرم افزار مرتبط - رایانه - نقشه فنی مدار

فیلم: فیلم عملکرد مدار با حسگر نوری را مشاهده و نکات مهم آن را به خاطر بسپارید.

مدار شکل ۶-۵ یک حسگر تشخیص روشنایی است که با تابیدن نور به قطعه مقاومت تابع نور LDR، مقاومت آن کاهش می یابد و سبب افزایش ولتاژ دوسر مقاومت ۱۰KΩ می شود. در این شرایط هدایت ترانزیستور بیشتر شده و به اشباع می رود و دیود نورانی روشن می شود.


● تغییر مقدار عناصر مدار

۳- اگر گالری نرم افزار باز نیست، می توانید با کلیک بر روی دگمه در سمت راست، نوار ابزار را باز کنید. مطابق شکل ۶-۷ نمادهای مدار را انتخاب کنید. همچنین می توانید از کلیدهای میانبر Ctrl+F2 برای این منظور استفاده کنید.

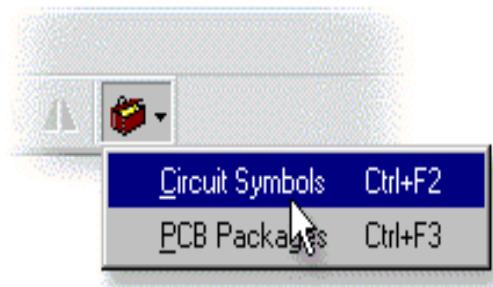


شکل ۶-۷ - نرم افزار Gallery

۴- از زبانه Power Supplies گالری، نماد باتری را انتخاب کنید. برای انجام این کار مکان نمای ماوس را روی نماد باتری ببرید و روی آن کلیک کنید و ماوس را حرکت دهید. نماد باتری را به همراه ماوس به محیط کار نرم افزار بکشید و دوباره کلیک چپ کنید تا باتری به طور ثابت روی میز کار نرم افزار قرار گیرد. در شکل ۶-۸ نحوه انتخاب و انتقال باتری به محیط کار نرم افزار را مشاهده می کنید.

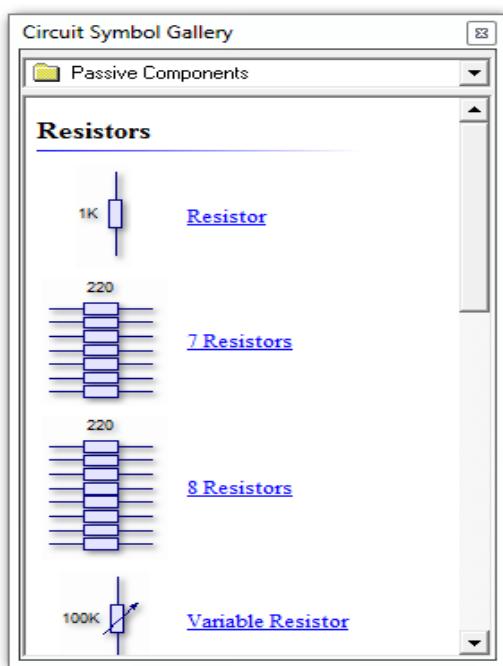


شکل ۶-۹ - قطعات غیر فعال RCL


۵- مقاومت تابع نور LDR را از زبانه Input Components انتخاب کنید و روی میز کار بیاورید.

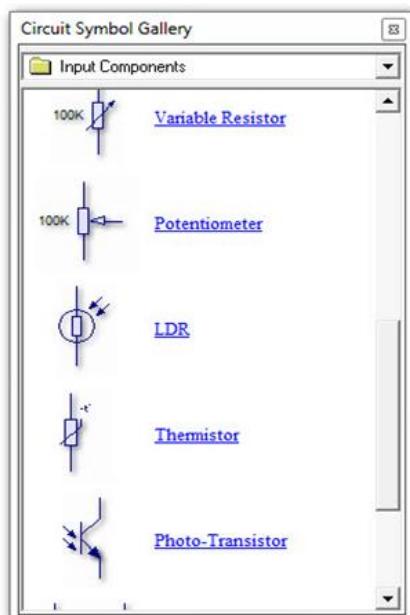

شکل ۶-۱۰ - عناصر ورودی مدار

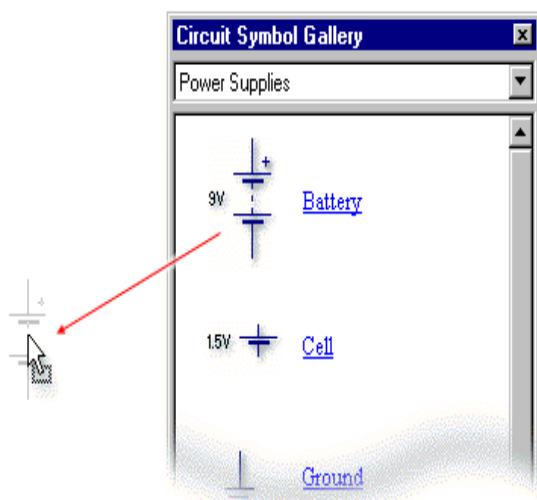

شکل ۶-۸ - انتخاب و انتقال باتری به محیط کار نرم افزار

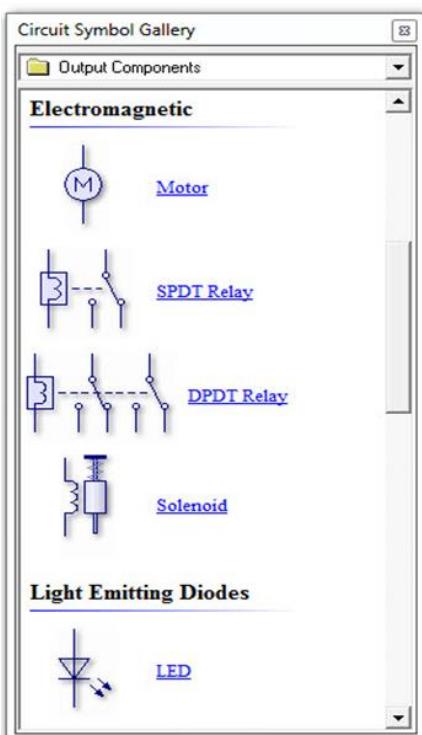


شکل ۶-۱۲ زبانه قطعات خروجی Output Components

سُؤال ۲ - زبانه خروجی (Output Components) گالری

را باز کنید. نام قطعات موجود، در آن را بنویسید.


سُؤال ۱ - زبانه ورودی (Input Components) گالری
را باز کنید. نام قطعات موجود، در آن را بنویسید.

.....
۶- قطعات نیمه‌هادی شامل دیود معمولی، دیود زنر، پل دیود، و ترانزیستور معمولی BJT، ترانزیستور FET، MOSFET و قطعات صنعتی مانند تریستور در زبانه قطعات گسسته (Discrete Semiconductors) مطابق شکل ۶-۱۱ وجود دارد. یک ترانزیستور انتخاب کنید و روی میز کار بیاورد.

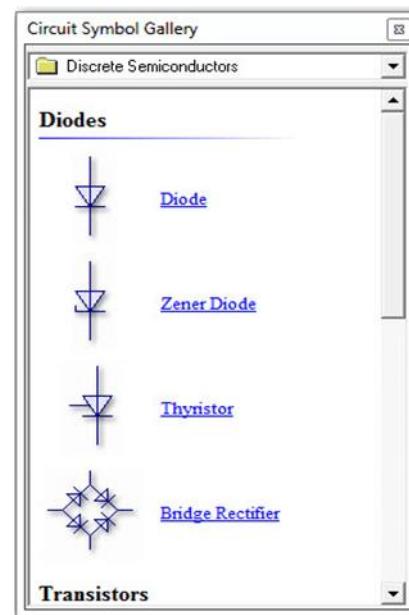

شکل ۶-۱۱ زبانه قطعات نیمه‌هادی (Discrete Semiconductors)


۷- دیود نورانی LED را از زبانه قطعات خروجی شکل ۶-۱۲ Output Components انتخاب کنید.

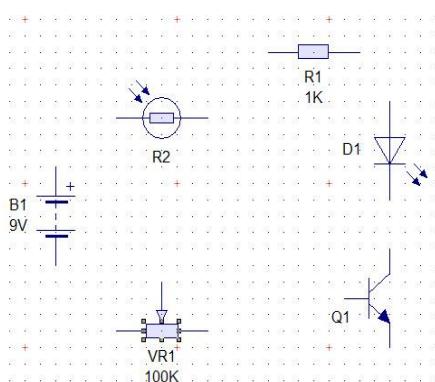

شکل ۶-۱۳ - چیدمان قطعات مدار بر روی میز کار نرم افزار

برای منظم کردن مدار و چیدمان افقی یا عمودی قطعات، ابتدا قطعه مورد نظر را انتخاب کنید. سپس از کلیدهای چرخش به چپ Rotate Left(Ctrl+L) و چرخش به راست Rotate Right(Ctrl+R) که در نوار ابزار شکل ۶-۱۴


۷- برای ترسیم اتصال خطوط بین قطعات، مکان نمای ماوس را روی پین مثبت باتری قرار دهید. در این حال علامت مکان نمای به صورت نقطه توپر به همراه علامت ضربدر، تغییر شکل می‌دهد. همزمان کلیک چپ ماوس را پایین نگه دارید و ماوس را حرکت دهیدتا سیم کشیده شود تا به پایه قطعه برسد و به پین مورد نظر وصل شود. در شکل ۶-۱۷ چگونگی اتصال سیم به قطعات نمایش داده شده است.

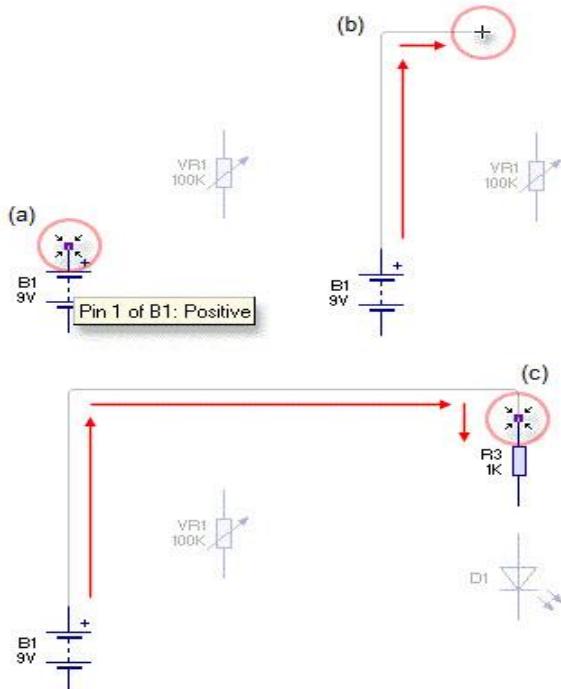

شکل ۶-۱۷- نحوه اتصال خطوط به پایه‌های قطعات

۸- مراحل را ادامه دهید تا طبق شکل ۶-۱۸ اتصال خطوط بین پایه‌های قطعات کامل شود.

وجود دارد، استفاده کنید.

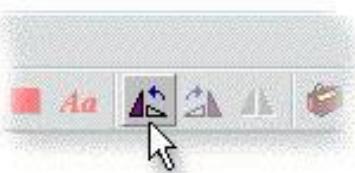

Rotate Left(Ctrl+L)


شکل ۶-۱۴- کلید چرخش به چپ

همچنین می‌توانید پس از انتخاب قطعه روی آن راست کلیک کرده و گزینه Arrange را انتخاب کنید. سپس با توجه به مسیر نشان داده شده در شکل ۶-۱۵ چرخش قطعه به راست یا چپ را انجام دهید.




شکل ۶-۱۵- مسیر چگونگی چرخش قطعه به چپ یا راست

پس از چیدمان قطعات به طور منظم طبق شکل ۶-۱۶، نوبت به اتصال و سیم‌بندی عناصر مدار می‌رسد.

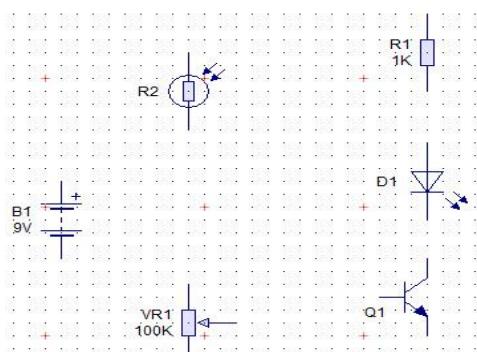


شکل ۶-۱۶- چیدمان قطعات مطابق با نقشه فنی شکل ۵-۵

۱۰- برای تغییر مقدار قطعات R,C,L روی آنها دوبار کلیک کنید و با توجه به شکل ۶-۲۰ شماره، نام و مقدار قطعه را به میزان مورد نظر تغییر دهید.

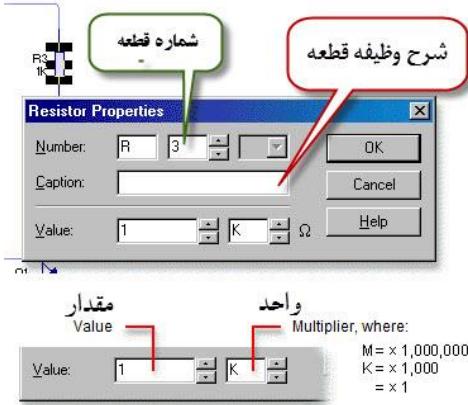

شکل ۶-۲۰- تغییر شماره، نام و مقدار قطعه

۱۱- پس از اتمام کار باید نقشه فنی مدار حسگر تشخیص روشنایی را با توجه به شکل ۶-۲۱ کامل باشد.

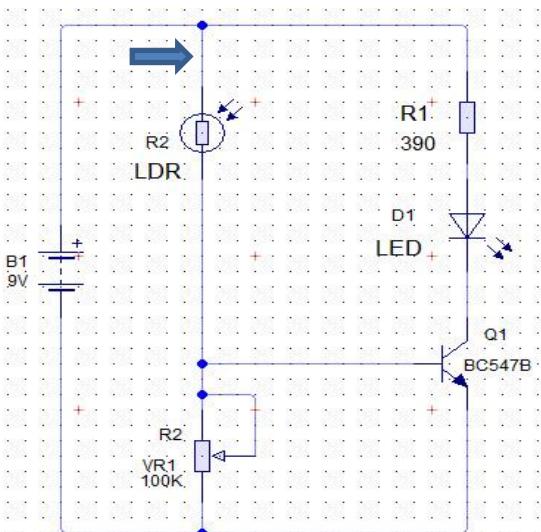


شکل ۶-۲۱- نقشه فنی کامل شده مدار حسگر روشنایی در PCB Wizard نرم افزار

فعالیت: با کلیک کردن روی Tools، گزینه:

Report Insert parts list Report
را انتخاب کنید. ماوس را از گوشه سمت چپ بالا، کامل روی نقشه مدار بکشید. چه اتفاقی می‌افتد؟ نتایج را به کلاس ارائه دهید.

۱۰- فایل را ذخیره کنید.

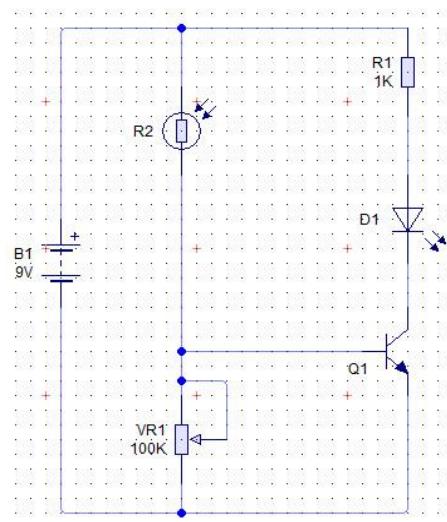

شکل ۱۸-۶- ترسیم خطوط اتصال پایه‌های قطعات

۹- پس از ترسیم نقشه مدار می‌توانید مقادیر و مدل عناصر را تغییر دهید. روی ترانزیستور کلیک کنید و سپس کلیک راست را بزنید و از گزینه مدل Models نام ترانزیستور را انتخاب کنید. در شکل ۶-۱۹ چگونگی انتخاب ترانزیستور نشان داده شده است.



شکل ۶-۱۹- نحوه انتخاب نام و مدل ترانزیستور

کار عملی ۷:


رسم نقشه فنی مدار کنترل دما و مدار راه انداز رله با ترانزیستور در نرم افزار PCB Wizard

هدف: کسب مهارت تحلیل، شبیه سازی و رسم نقشه فنی مدارهای الکترونیکی با نرم افزار مولتی سیم و


ابزار، مواد و تجهیزات مورد نیاز: نرم افزار مرتبط - رایانه - نقشه فنی مدار

مراحل اجرای کار

- ۱- مدارهای شکل الف- ۲۲- ۶ و شکل ب- ۲۳- ۶ را با نرم افزار مولتی سیم شبیه سازی کنید.

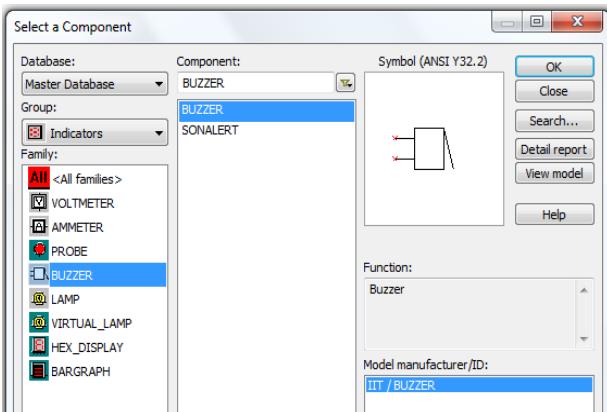

شکل ۶-۲۴- مسیر انتخاب بی زر

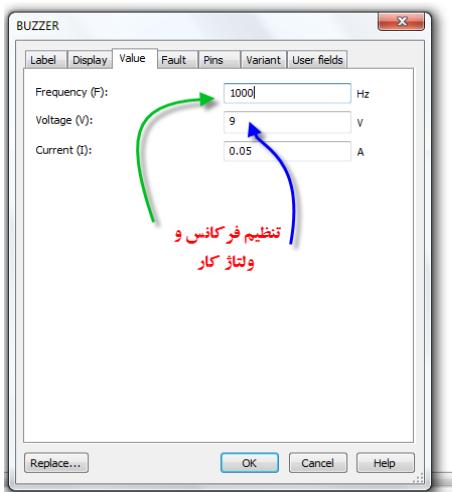

شکل ۶-۲۵- تنظیم فرکانس و ولتاژ کار بی زر

- ۲- نقشه فنی مدارهای شکل ۶-۲۲ و شکل ۶-۲۳ را با نرم افزار PCB Wizard رسم کنید.


۶-۲ تهیه طرح مدار چاپی با نرم افزار

تبديل نقشه فنی مدار به یک طرح مدار چاپی PCB به صورت دستی Manually


پس از ترسیم نقشه شماتیک مدار حسگر تشخیص روشنایی، فیر مدار چاپی آن را طراحی می کنیم. می خواهیم طرح مدار چاپی را به صورت دستی رایانه ای طراحی کنیم. منظور از طراحی دستی رایانه ای این است که اتصال ها را خودمان با استفاده از ماوس ترسیم نمائیم.

کار عملی ۸:

رسم نقشه مدار چاپی با نرم افزار PCB Wizard

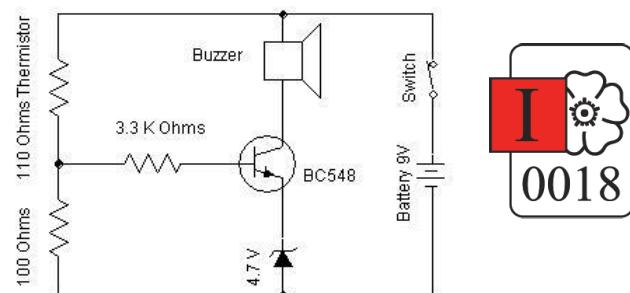


شکل ۶-۲۲- مدار کنترل دما با مقاومت تابع حرارت(NTC)

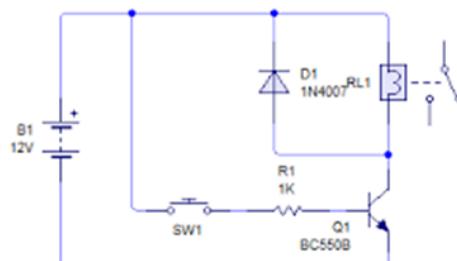

شکل ۶-۲۳- مدار راه انداز رله با ترانزیستور


توجه ۴: بی زر را از گروه Indicator به محیط کار نرم افزار مطابق شکل ۶-۲۴ بی آورید. مقادیر فرکانس و ولتاژ کار بی زر را با توجه به شکل ۶-۲۵ تنظیم کنید.

در پایین صفحه و سمت راست یک دایره کوچک وجود دارد که آن را نقطه مبدأ یا Origin می‌نامیم. معمولاً هنگام تعیین ابعاد فیر مدار چاپی نقطه مبدأ (Origin) با مختصات $X=0$ و $Y=0$ به طور خودکار در پایین و سمت چپ انتخاب می‌شود. این ویژگی برای تمام نرم‌افزارهای مدار چاپی وجود دارد. در شکل ۶-۲۷ نقطه مبدأ (Origin) را مشاهده می‌کنید.

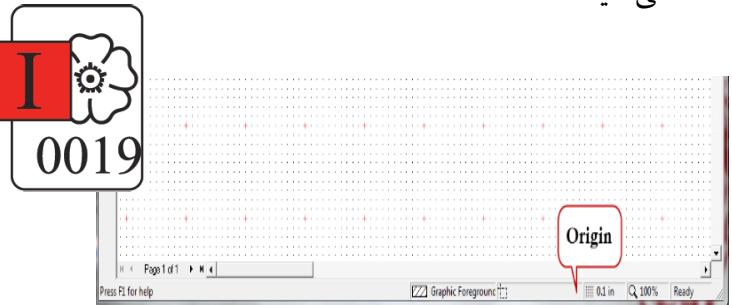

شکل ۶-۲۷- نقطه مبدأ

روی محل مبدأ Origin، شکل ۶-۲۸ کلیک راست کنید و واحد مختصات X و Y را روی میلی متر قرار دهید.

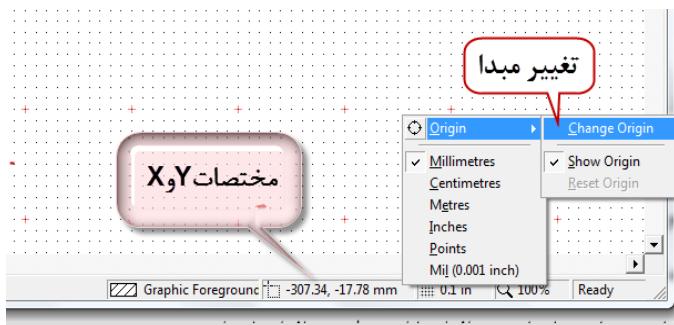

شکل ۶-۲۸- تعیین واحد مختصات X و Y


۳- روی تغییر مبدأ (Change Origin) کلیک کنید و نقطه مبدأ را مطابق شکل ۶-۲۹ در سمت چپ در نقطه $X=0$ بالا قرار دهید. در این حالت مبدأ به طور خودکار مختصات $X=0$ و $Y=0$ تبدیل می‌شود. این فعالیت را چندین بار انجام دهید.

هدف: کسب مهارت طراحی مدار چاپی با نرم‌افزار به روش دستی رایانه‌ای

ابزار، مواد و تجهیزات مورد نیاز: نرم‌افزار مرتبط - رایانه - نقشه فنی مدار

مراحل اجرای کار

۱- برای شروع کار، صفحه جدیدی را برای طراحی مدار چاپی باز کنید. با دوبار کلیک (دوبل کلیک) کردن روی نماد اجرای نرم‌افزار PCBWiz.exe می‌توانید آن را باز کنید. چند لحظه صبر کنید تا شکل ۶-۲۶ ظاهر شود.

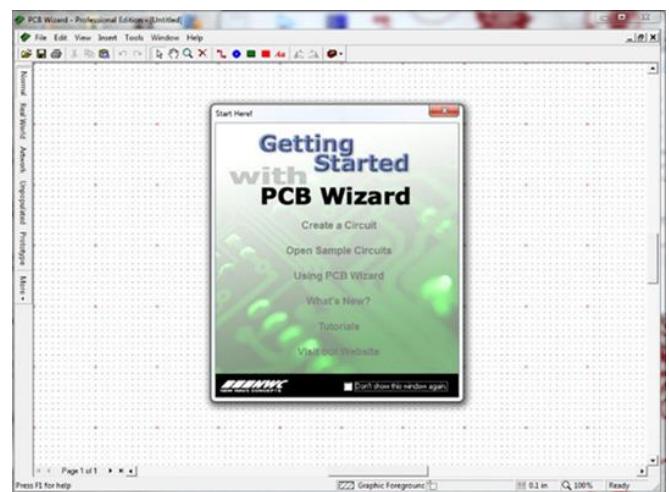


شکل ۶-۲۶- تصویر شروع به کار نرم‌افزار

روی گزینه Create a Circuit کلیک کنید تا فایل جدید باز شود. یادآور می‌شود که نوارهای این نرم‌افزار در حالت طراحی مدار چاپی همان نوارهای حالت نقشه‌کشی فنی (شمایلیک) است و شباهت زیادی با سایر نرم‌افزارها از جمله نرم‌افزارهای ادیسون و مولتی سیم دارد. به عنوان مثال نوار منوی این نرم‌افزار بسیار شبیه نوار منوی نرم‌افزار مولتی سیم است. برای طراحی مدار چاپی لازم است تنظیم‌های اولیه را انجام دهیم. تنظیم‌های اولیه مواردی مانند انتخاب ابعاد مدار چاپی، Grid/Snap، Origin را در بر می‌گیرد.

۲- تعیین ابعاد و مختصات نقشه مدار چاپی:


مکان نما را روی هریک از نشانه‌ها بگذارید و متن ایجاد شده را با متن شکل ۶-۳۱ که ترجمه آن است، مقایسه کنید.

۵- ترسیم خطوط مسی (Track) برد مدار چاپی : برای رسم خطوط مسی روی زبانه Track کلیک چپ کنید. مکان نما به صورت دو خط + سبز رنگ در می‌آید. مطابق شکل ۶-۳۲ ابتدا روی پایه ترانزیستور کلیک چپ کنید تا اتصال برقرار شود و خط سبزرنگ مکان نما به رنگ قرمز در آید. سپس به پایه مقاومت اتصال دهید و کلیک کنید تا ارتباط مسی بین دو قطعه برقرار شود.

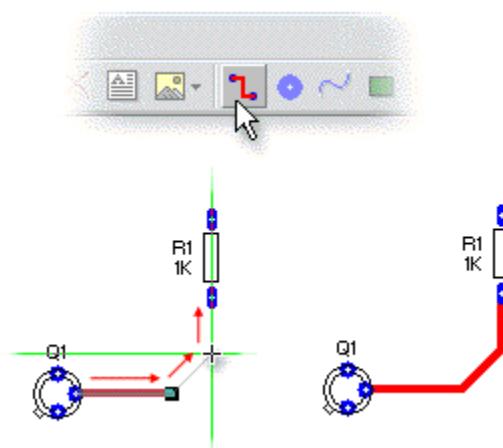


شکل ۶-۳۲- نحوه اتصال خطوط مسی بین پایه قطعات

۶- با دوبار کلیک کردن روی هر نوار مسی شکل ۶-۳۳ ظاهر می‌شود. در این حالت می‌توانیم پهنای خطوط (Width)، لایه برد مدار چاپی (Layer) و کمترین فاصله بین دو نوار مسی (Gap) را تغییر دهیم. پهنای خطوط را تغییر دهید.

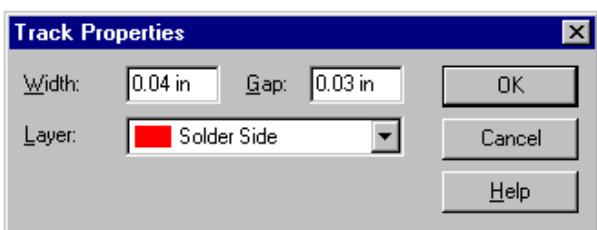

شکل ۶-۳۳- تعیین ویژگی‌های خطوط مسی

۷- قرار دادن Pad (دایره) سوراخ روی برد مدار چاپی:

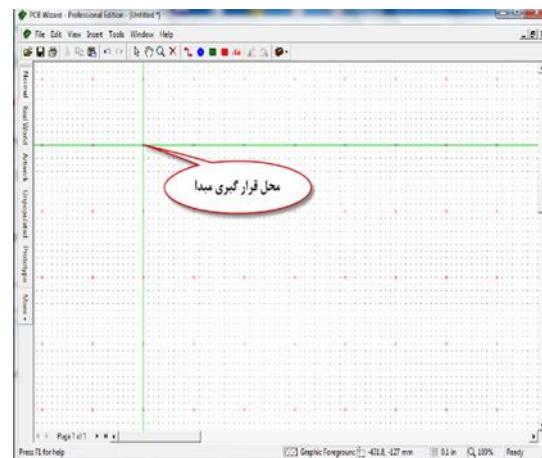

شکل ۶-۲۹- محل قرارگیری مبدأ

● معرفی جعبه ابزار نرم افزار

در شکل ۶-۳۰ جعبه ابزار نرم افزار را برای طرح مدار چاپی ملاحظه می‌کنید. در صورتی که مکان نما را روی زبانه مربوطه قرار دهید، توضیح مربوط به عملکرد آن به زبان اصلی نوشته می‌شود.




شکل ۶-۳۰- جعبه ابزار

۴- در شکل ۶-۳۱ در مقابل هر زبانه، کار آن به طور خلاصه بیان شده است.




شکل ۶-۳۱- توضیح زبانه‌ها

در این حالت مکان نما تغییر حالت می‌دهد و به صورت + دو خط عمود برهم به رنگ سبز در می‌آید. مکان نما را به نقطه مبدأ روی صفحه محیط کار که قبلًا تعیین کردید، انتقال داده و کلیک کنید. ابعاد برد مطابق شکل ۶-۳۷ بر روی صفحه ظاهر می‌شود.

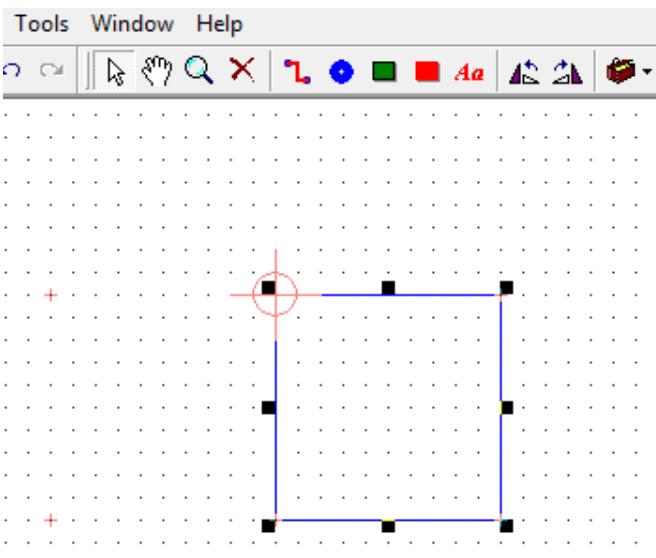


شکل ۶-۳۷ - چگونگی رسم ابعاد برد مدار چاپی

۱۰- برای تعیین دقیق ابعاد برد می‌توانید روی نقطه P شکل ۶-۳۸ کلیک چپ کنید و آن را پایین نگه دارید (Drag) و بکشید تا به ابعاد مورد نظر خود برسید.

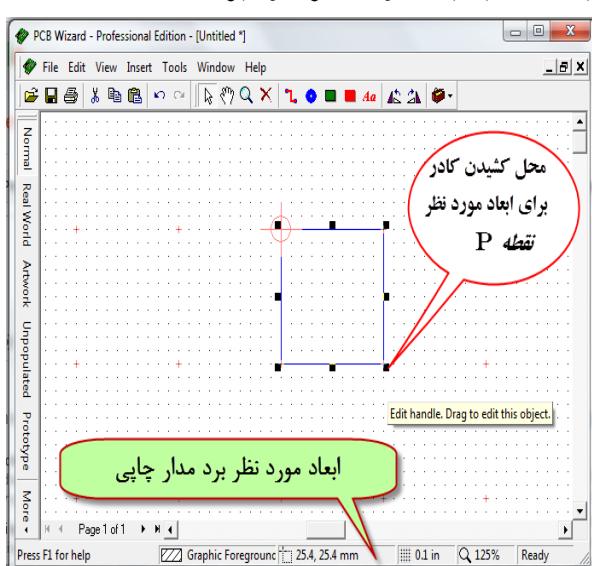


شکل ۶-۳۸- نحوه تعیین اندازه برد مدار چاپی

Padها اتصال‌هایی هستند که با استفاده از آن‌ها می‌توانیم سیم قطعات بزرگ مانند ترانسفورماتور و پایه قطعه را به طرف دیگر برد مدار چاپی لحیم کنیم. با ایجاد چهار سوراخ در چهار گوشه برد، می‌توانیم برد مدار چاپی را با پیچ بر روی بدنه دستگاه الکترونیکی نصب نمائیم. Padها را از جعبه ابزار شکل ۶-۳۴ می‌توان انتخاب کنید.

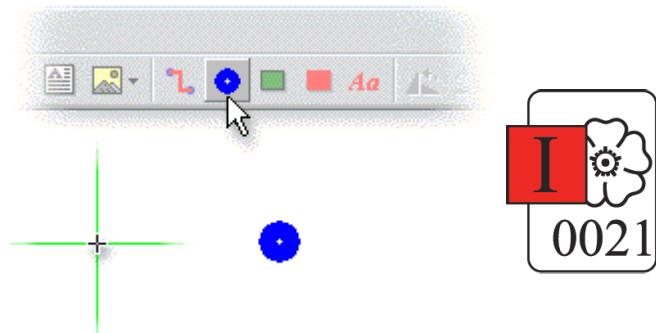

شکل ۶-۳۴- انتخاب Pad از جعبه ابزار

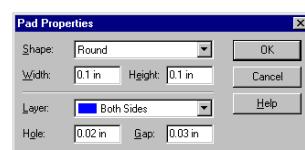
۸- برای تغییر ویژگی‌های Padها مانند شکل ۶-۳۵، پهنا، ارتفاع و کمترین فاصله دو سوراخ، لایه برد روی Pad، دو بار کلیک کنید. برای تعیین قطر سوراخ براساس پایه قطعات، مقدار Hole را تغییر می‌دهیم. پد را انتخاب و ابعاد آن را تغییر دهید.



دایره
Round
چهار گوش
Square
سوزاشد
Squashed
له کردن یا کشیدن عرض یا ارتفاع سوراخ

شکل ۶-۳۵- تعیین ویژگی‌های Pad

۹- تعیین اندازه ابعاد برد مدار چاپی: برای تعیین ابعاد برد مدار چاپی روی آیکون Circuit Board شکل ۶-۳۶ کلیک کنید.

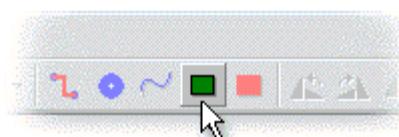

شکل ۶-۳۶- آیکون ابعاد برد مدار چاپی

باشد، جایه جایی با دقت بیشتری انجام می‌شود. Grid/Snap را روی ۰/۵ میلی‌متر (توجه ابعاد روی اینچ فراردارد) قرار دهید. در این صورت در هر مرحله از جابجایی قطعه در برابر هر حرکت قطعه به اندازه ۰/۵ میلی‌متر جابجا می‌شود. برای تنظیم Grid/Snap می‌توانید از مسیر دیگر مطابق شکل ۶-۴۱ از نوار منو پایین صفحه نرم‌افزار مقدار آن را تعیین کنید.



شکل ۶-۴۱-مسیر تنظیم Grid/Snap

واحدهای میلی‌متر و اینچ با گریدهای مختلف را تغییر دهید.
۱۴-مدار شکل ۶-۲۲ را در فایری با ابعاد ۵×۶ ترسیم کنید.

کار عملی ۶:

طراحی مدار چاپی برد حسگر تشخیص نور
هدف: کسب مهارت طراحی مدار چاپی با نرم‌افزار به روش دستی رایانه‌ای

ابزار، مواد و تجهیزات مورد نیاز: نرم‌افزار مرتبط - رایانه - نقشه فنی مدار
مراحل اجرای کار
طراحی مدار چاپی مدار شکل ۶-۴۲ را با انجام مراحل زیر انجام می‌دهیم.

ⓐ تعیین اندازه برد مدار چاپی

ⓑ قراردادن Pad سوراخ در چهارگوشه برد مدار چاپی


ⓒ اضافه کردن نماد قطعات در مدار چاپی

PCB Component

ⓓ اتصال ارتباط مسی بین پایه قطعات


ⓔ اضافه کردن لایه مسی بر روی سطح مدار چاپی در صورت نیاز

۱۱-برای تغییر شکل کادر برد مدار چاپی از مستطیل شکل به چند ضلعی یا دایره‌ای شکل، روی کادر ابتدا کلیک چپ کنید، سپس کلیک راست کنید تا شکل ۶-۳۹ ظاهر شود.

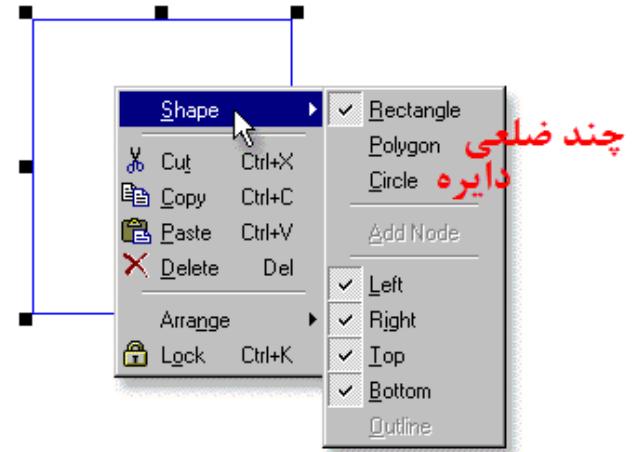


شکل ۶-۳۹- نحوه تغییر شکل کادر برد مدار چاپی

۱۲-با کلیک کردن روی زبانه View در نوار منو، فهرست مربوطه را باز کنید. روی زبانه Grid/Snap کلیک کنید. منوی نوارهای مختلف باز می‌شود، شکل ۶-۴۰. ابعاد و شکل مورد نظر را انتخاب کنید و تمرین نمایید.

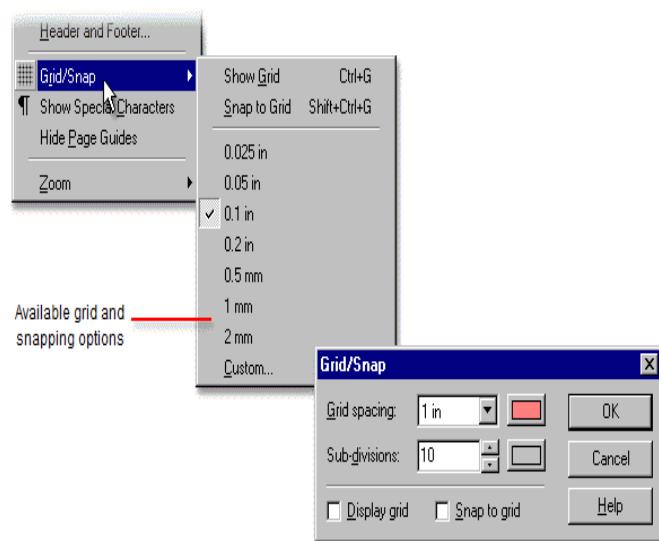


شکل ۶-۴۰- باز کردن نوارهای مختلف Snap

۱۳- گزینه‌ای به نام Grid/Snap وجود دارد. این گزینه میزان جایه جایی خطوط و قطعات را به ازاء هر پله حرکت ماوس واره یا صفحه کلید تعیین می‌کند. هر قدر این عدد کوچک‌تر

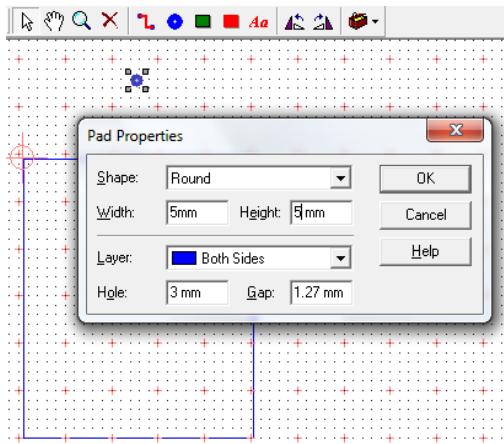

شکل ۶-۴۴- تغییر اندازه Pad گوشه‌های برد مدار چاپی


۳- حال ۳ مرتبه از pad تنظیم شده Copy بگیرید و در فاصله ۳ میلی‌متری از لبه‌های چهار طرف برد قرار دهید. برای copy کردن مانند سایر نرم‌افزارها روی pad کلیک راست کنید و گزینه Copy را انتخاب کنید و یا از کلیدهای میانبر $ctrl+c$ استفاده کنید. برای چسباندن کلیک راست کنید و Paste را انتخاب کنید یا از کلیدهای $ctrl+v$ استفاده شود. طرح شما باید مشابه طرح نشان داده شده در شکل ۶-۴۵ باشد.

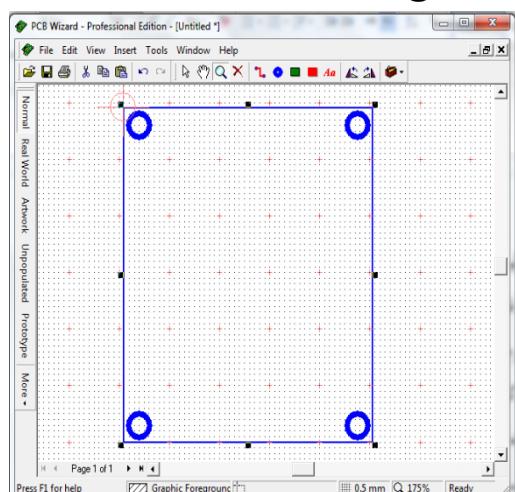

شکل ۶-۴۵- چهار سوراخ گوشه‌های برد

۴- در زبانه **PCB Component** **Gallery**


شکل ۶-۴۶- فهرست اندازه استاندارد فیزیکی (ابعاد) قطعات (Footprint) آورده می‌شود. از این فهرست مقاومت‌ها را با اندازه پایه‌های میلی‌متر انتخاب کنید.

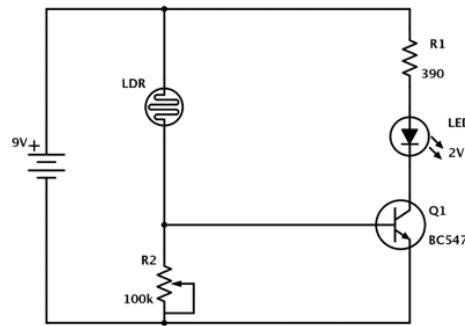

شکل ۶-۴۲- مدار حسگر تشخیص نور

مراحل اجرای کار:

- ۱- اندازه برد را برابر این مدار 5×6 سانتی‌متر (50×60 میلی‌متر) در نظر می‌گیریم. پس از تعیین نقطه Origin circuit board کلیک می‌کنیم، شکل ۶-۴۳ نماد و کادر برد مدار چاپی را رسم می‌کنیم.

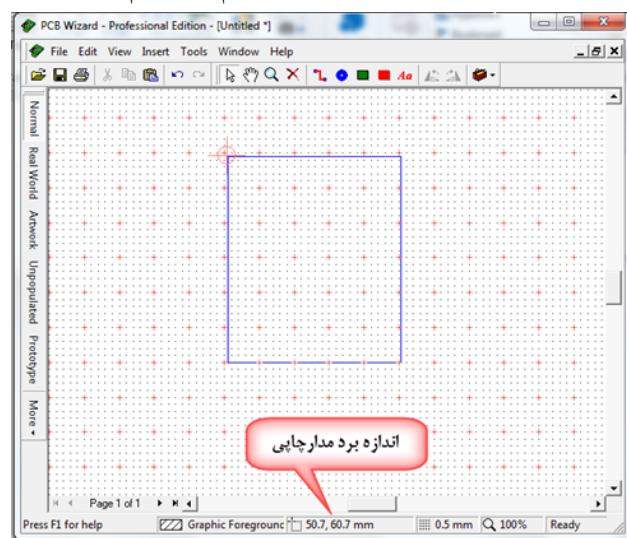


شکل ۶-۴۳- اندازه برد مدار چاپی 50×60 میلی‌متر

- ۲- معمولاً برای نصب برد مدار چاپی به بدنه دستگاه، از سوراخ‌های چهار گوشه برد، قطر ۳ میلی‌متر در نظر می‌گیرند. یک pad انتخاب و روی آن دوبار کلیک کنید. سپس پهنا (Width) و ارتفاع (Height) را روی ۵ میلی‌متر و سوراخ (Hole) آن را روی ۳ میلی‌متر بگذارید شکل ۶-۴۴.

۶-پتانسیومتر و مقاومت تابع نور LDR را از زبانه power supplies و باتری را از input component انتخاب کنید و در محل های مورد نظر بگذارید. یک دیود نورانی را از زبانه (standard) 5mm LEDs (standard) انتخاب کنید. ترانزیستور را با توجه به برگه اطلاعاتی آن در شکل ۶-۴۸ نوع TO92 Discrete Semiconductors انتخاب کنید. در شکل ۶-۴۹ مسیر انتخاب نوع پایه های ترانزیستور را مشاهده می کنید.


BC547 (NPN -Transistor)

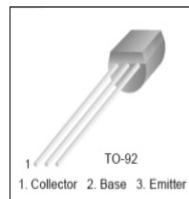- The BC547 transistor is an NPN Epitaxial Silicon Transistor.
- It is used in general-purpose switching and amplification BC847/BC547 series 45 V, 100 mA NPN general-purpose transistors.




- The ratio of two currents (I_C/I_B) is called the DC Current Gain of the device and is given the symbol of h_{FE} or nowadays Beta, (β).

شکل ۶-۴۸-برگه اطلاعاتی ترانزیستور BC547

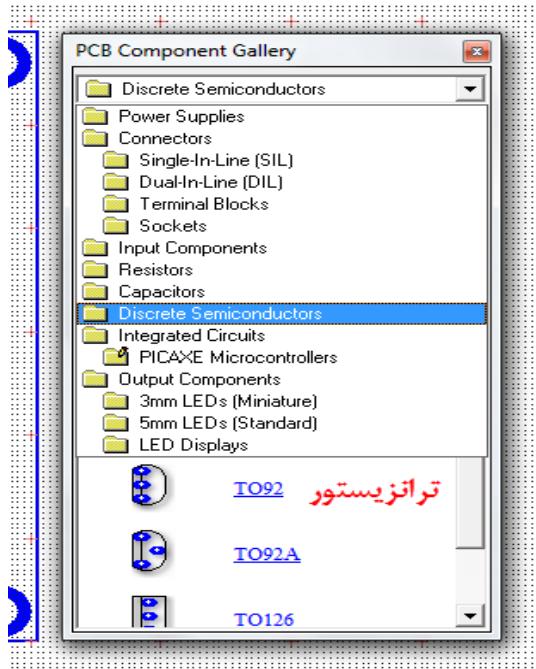


شکل ۶-۴۹-انتخاب پایه های ترانزیستور BC547

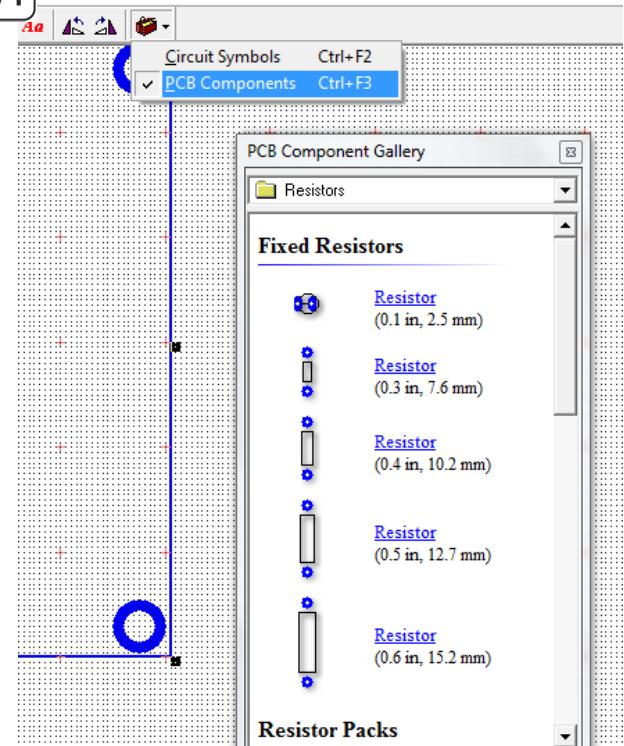


شکل ۶-۴۶-PCB Component Gallery

۵-برای افزایش استحکام pad مربوط به پایه های قطعات در برابر خورندگی اسید حلال مس های اضافی بهتر است ابعاد آن را افزایش دهید. روی قطعه کلیک راست کنید. Pads را انتخاب کنید و پهنا و ارتفاع را به ۳ میلی متر تغییر دهید. قطر مناسب سوراخ برای پایه قطعاتی مانند مقاومت، خازن، دیود و ترانزیستور ۱ میلی متر است. بنابراین (Hole)pad هارا روی اقرار دهید شکل ۶-۴۷

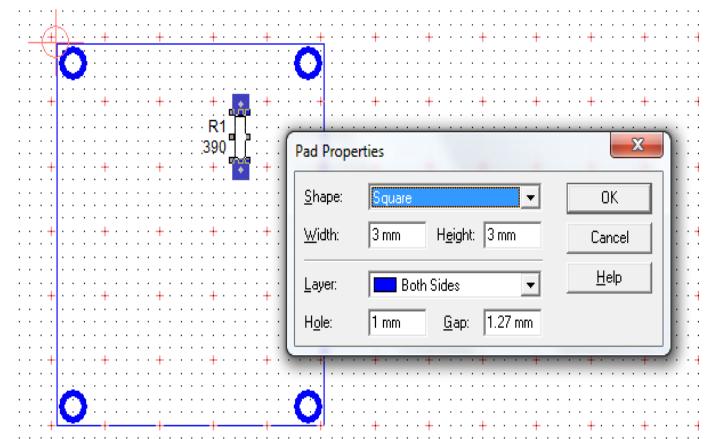


شکل ۶-۴۷-تغییر شکل و اندازه pad پایه های مقاومت

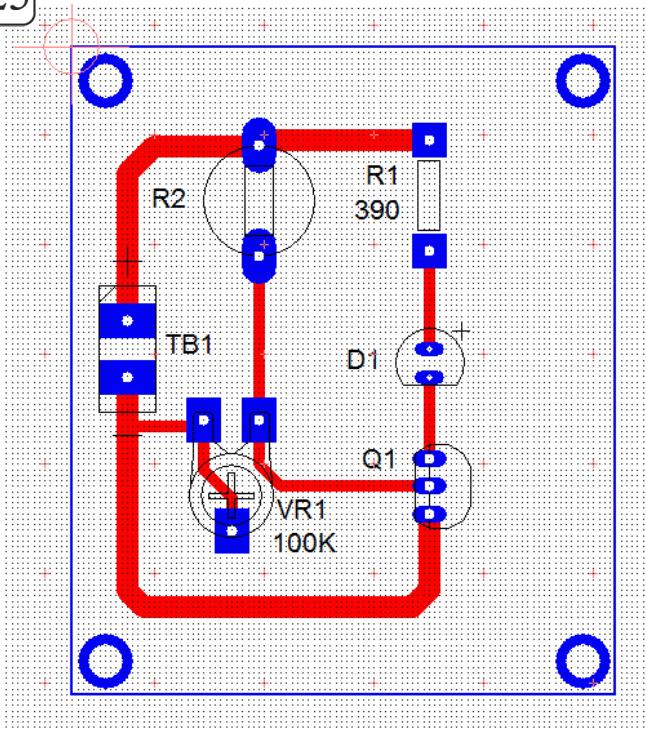

شکل ۶-۵۱- ارتباط مسی پایه‌های قطعات


۹- نام مدار و مشخصات

نام مدار و طراح مدار چاپی را می‌توانیم با برچسب(متن) مسی بر روی برد بنویسیم. متن‌ها در فیر بصورت معکوس درج می‌شود. در شکل ۶-۵۲ مسیر انتخاب برچسب مسی را نشان می‌دهد. طبق شکل ۶-۵۳ درج متن نام مدار و طراح مدار چاپی را بنویسید.

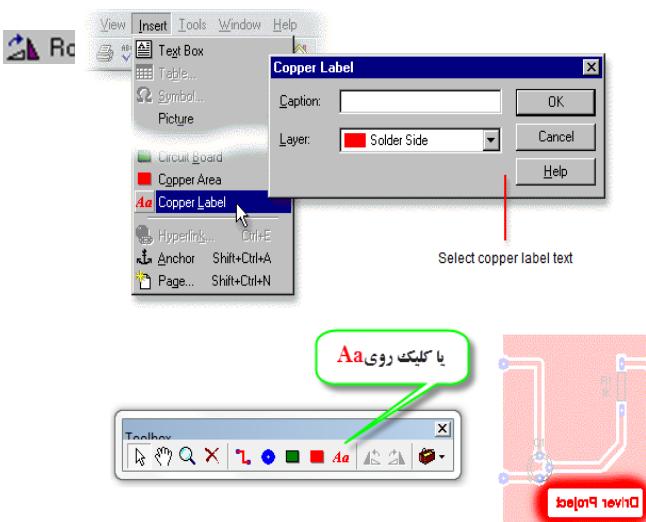


شکل ۶-۵۲- مسیر انتخاب برچسب مسی

۷- بعد از انتخاب قطعات می‌توانید اندازه و شکل Pad های مربوط به پایه قطعات را، مشابه مقاومت R1 تغییر دهید. یک نمونه تغییرات را در شکل ۶-۵۰ ملاحظه می‌کنید.

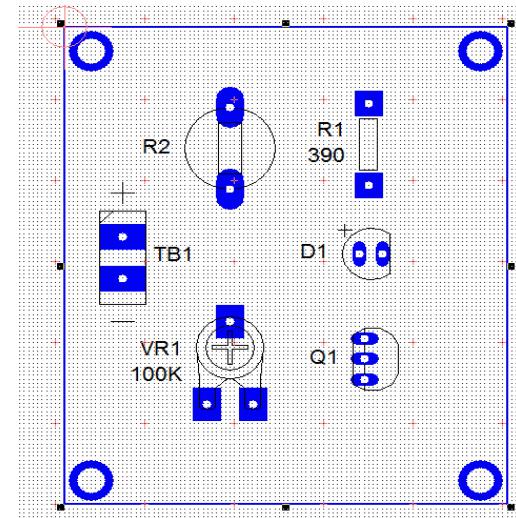


شکل ۶-۵۰- تغییر شکل پایه‌های قطعات

۸- حال نوبت ارتباط مسی بین قطعات است. ارتباط خطوط مسی ولتاژ V+ و زمین — باید از سایر خطوط پهن تر باشد. با کلیک روی ارتباط مسی بین پایه‌ها را برقرار کنید. برای آنکه بین مقاومت R1 و پایه مثبت LED و پتانسیومتر با LDR اتصال مسی بهتری برقرار باشد، پتانسیومتر را ۹۰ درجه و LED را ۶۵۱ درست چرخش دهید. پس از اتمام ارتباط مسی بین پایه‌ها باید شکل ۶-۵۱ حاصل شود.

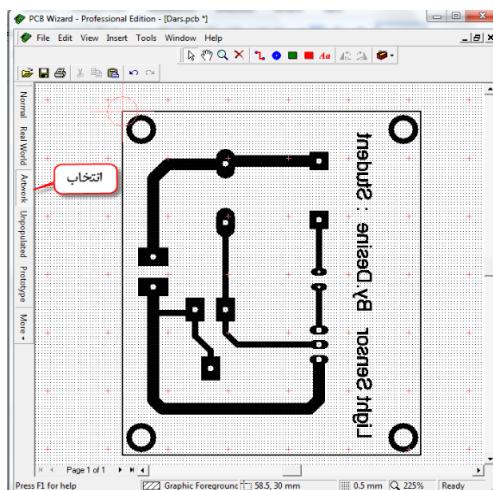


شکل ۶-۵۵- طرح مدار چاپی مدار حسگر روشنایی

اگر روی دکمه Unpopulated نشان داده شده در شکل ۶-۵۶ کلیک کنید، نقشه چیدمان قطعات (Placement) ظاهر می‌شود. این نقشه در موقع مونتاژ قطعات به عنوان راهنمای کار می‌رود.

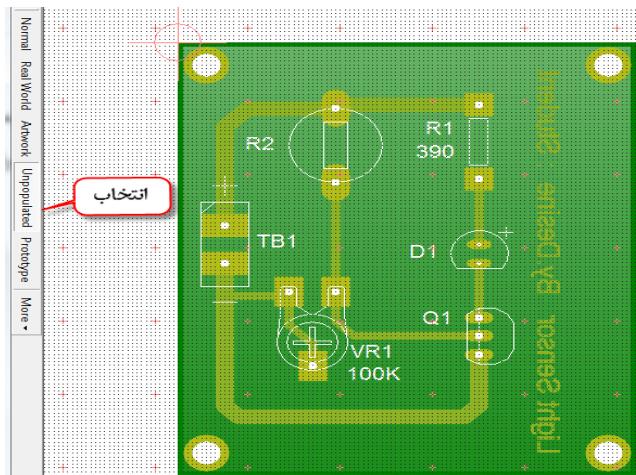


شکل ۶-۵۶- نقشه چیدمان قطعات

۱۳- با کلیک روی دکمه prototype نمونه اولیه ساخت مدار چاپی طبق شکل ۶-۵۷ برای بایگانی ایجاد می‌شود.

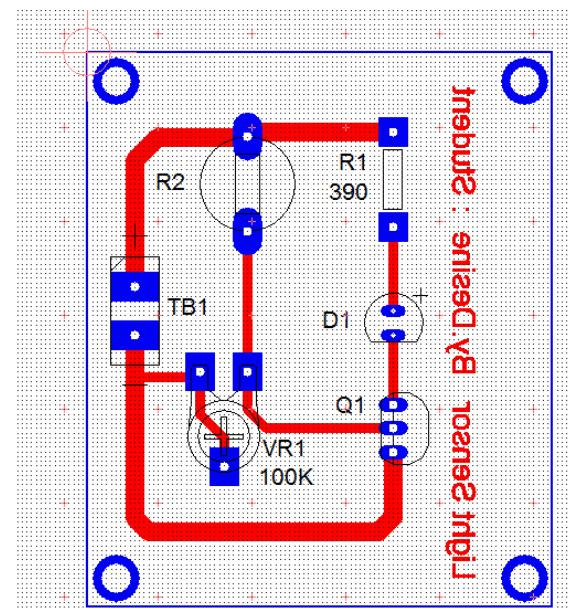

شکل ۶-۵۳- نوشتن متن مسی نام مدار و طراح مدار چاپی

۱۰- روی دکمه Real word (دینای واقعی) کلیک کنید، باید مطابق صفحه شکل ۶-۵۴ تصویر واقعی فیبر مدار چاپی به همراه قطعات ظاهر شود.

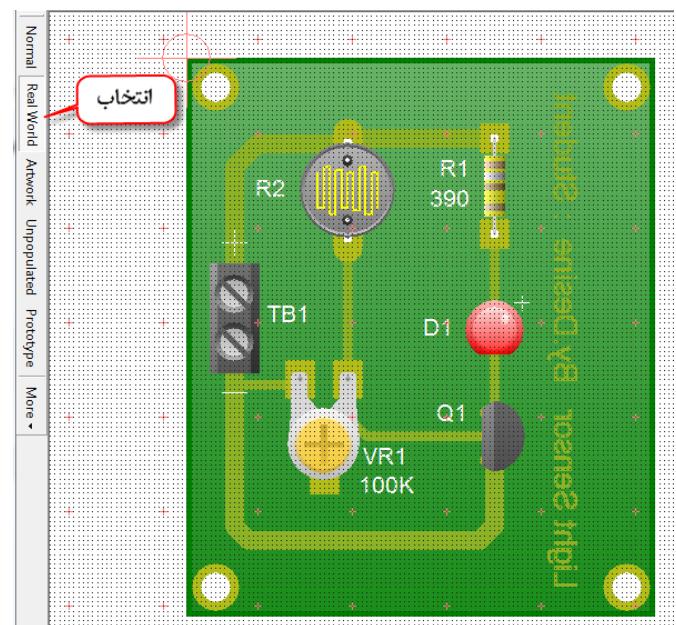

شکل ۶-۵۴- تصویر واقعی فیبر مدار چاپی

۱۱- با کلیک روی دکمه Artwork طرح مدار چاپی را مشاهده خواهید کرد، شکل ۶-۵۵.

۱۲- پس از چاپ طرح با یکی از روش‌های انتقال که فراگرفتید، طرح را روی یک فیبر واقعی انتقال دهید.


۶- طراحی مدار چاپی با نرم افزار به صورت خودکار کار عملی ۱:

طراحی مدار چاپی به صورت خودکار
هدف: کسب مهارت طراحی مدار چاپی با نرم افزار به روش
خودکار

ابزار، مواد و تجهیزات مورد نیاز: نرم افزار مرتبط - رایانه -
نقشه فنی مدار


مراحل اجرای کار

در این روش ابتدا نقشه فنی مدار رسم می شود. سپس به
صورت خودکار(Automatic) نقشه فنی به طرح مدار چاپی
تبدیل می شود، شکل ۶-۵۹.

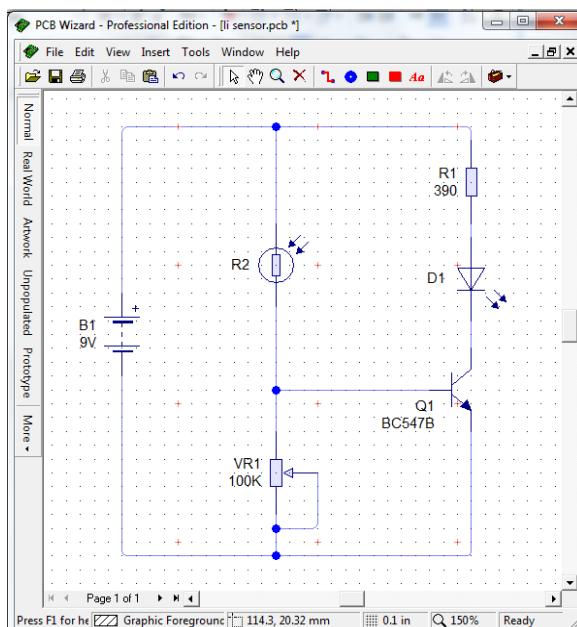

شکل ۶-۵۹- ترسیم نقشه فنی مدار حسگر روشنایی

۱- با کلیک روی زبانه Tools و انتخاب Convert مطابق
شکل ۶-۶۰، عملیات تبدیل نقشه فنی الکترونیکی مدار به
طرح مدار چاپی آغاز می شود.

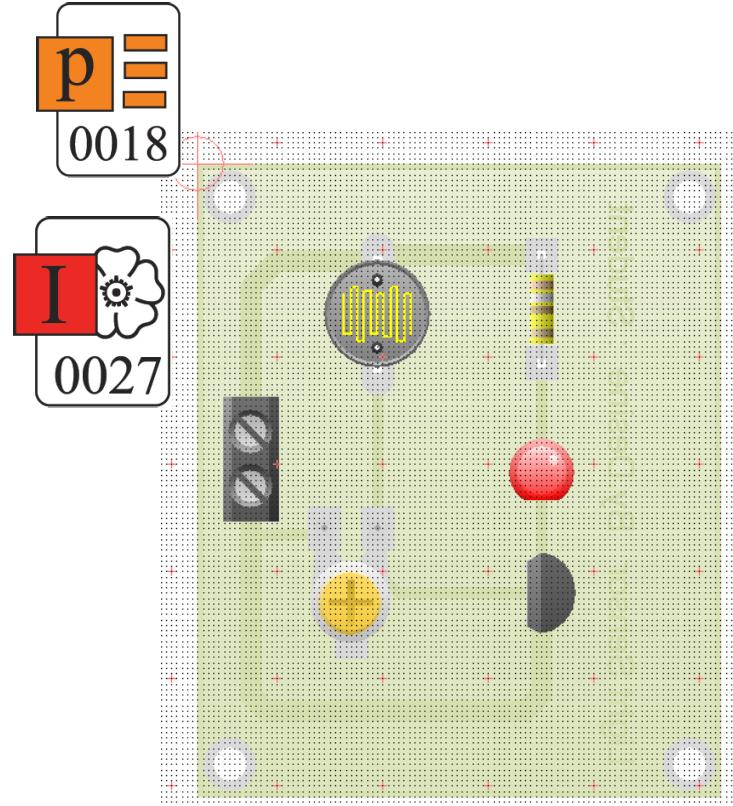

شکل ۶-۵۷- نمونه بایکانی فیر مدار چاپی

کار عملی ۲:


طراحی مدار چاپی مدار چراغ چشمک زن

هدف: کسب مهارت طراحی مدار چاپی با نرم افزار به روش
دستی رایانه ای

ابزار، مواد و تجهیزات مورد نیاز: نرم افزار مرتبط - رایانه - نقشه
فنی مدار


مراحل اجرای کار

۱- فیر مدار چاپی مدار شکل ۶-۵۸ را در ابعاد ۶۰×۷۰
طراحی کنید.

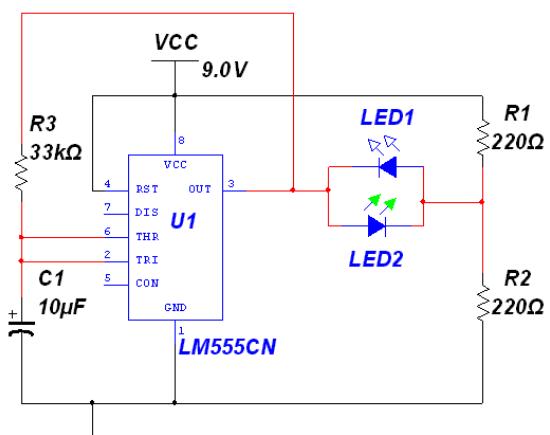


شکل ۶-۵۸- مدار چشمک زن با آی سی ۵۵۵

۴- روی گزینه Convert کلیک کنید. در این لحظه چیدمان قطعات و اتصال پایه ها روی فیر مدار چاپی مطابق شکل ۶-۶۲ به صورت خودکار انجام می شود.

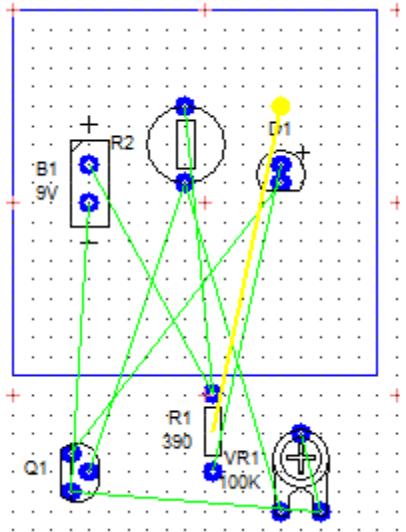


شکل ۶-۶۲- چیدمان قطعات و اتصال پایه روی فیر مدار چاپی

۵- در انتهای اجرای عملیات، متن "مسیر یابی خودکار و اتصالات به طور ۱۰۰٪ با موفقیت اجراشد" بر روی صفحه ظاهر می شود شکل ۶-۶۳.

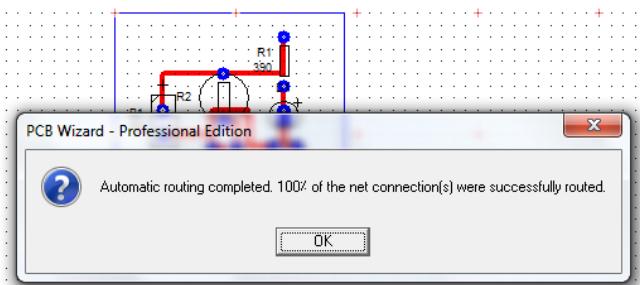

شکل ۶-۶۳- مسیر یابی خودکار و اتصالات به طور ۱۰۰٪ با موفقیت اجراشد.


۶- با کلیک روی OK، لایه مسی نیز به برد اضافه می شود، شکل ۶-۶۴.

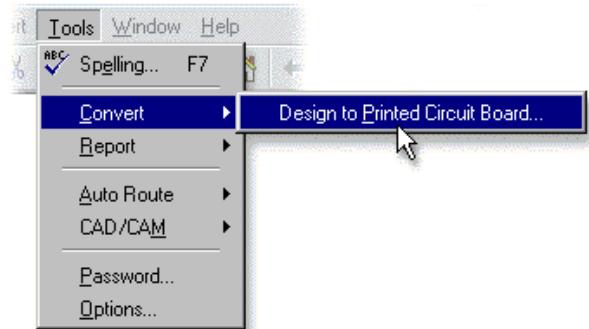

شکل ۶-۶۰- زبانه تبدیل نقشه فنی به فیر مدار چاپی

۲- در شروع فرایند تبدیل یک پرسش از سوی نرم افزار برای طراح مطرح می شود که آیا شما تصمیم به کنترل چگونگی تبدیل مدار به طرح مدار چاپی را دارید؟

بعد از انتخاب Convert این پرسش در صفحه شکل ۶-۶۱ ظاهر می شود.

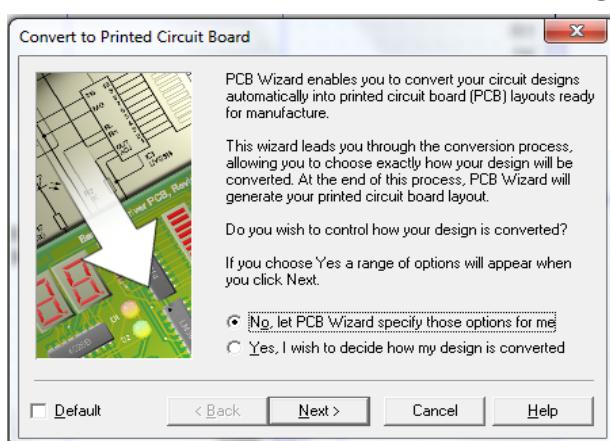

شکل ۶-۶۱- پرسش از کاربر برای تصمیم گیری چگونگی تبدیل مدار به طرح مدار چاپی

روی No کلیک کنید به این ترتیب به نرم افزار اجازه می دهد تا با توجه به استانداردهای تعریف شده اقدام به ترسیم خطوط رابط مدار چاپی نماید.

۳- روی گزینه Next کلیک کنید. در صفحه بعد نرم افزار آمادگی خود را برای فرایند تبدیل اعلام می کند.

۵-آزمون نظری پایانی واحد یادگیری

۱- در نرم افزار PCB Wizard کلیدهای میان بر Ctrl+F2 برای باز کردن فهرست نماد فنی قطعات است.

صحیح غلط

۲- مقاومت تابع نور LDR از نوار فهرست Passive Components انتخاب می شود.

صحیح غلط

۳- دیود نورانی LED از نوار فهرست Out put Componnents انتخاب می شود.

صحیح غلط

۴- کلیدهای میان بر Ctrl+L برای است.

۵- نماد در جعبه ابزار برای قرار دادن روی صفحه فیبر مدار چاپی است.



۶- برای ترسیم روی برد مدار چاپی از ابزار استفاده می شود.



۷- میزان جابجایی خطوط و قطعات در نرم افزار را تعیین می کند.

۸- برای چاپ طرح مدار چاپی کدام گزینه را باید انتخاب کرد.

ب) Artwork

الف) Real word


ت) Prototype

پ) Unpopulated

۹- با کلیک کردن روی می شود؟ شرح دهد.




۱۰- آیا با نرم افزار PCB Wizard می توانید فهرست قطعات به کار رفته در مدار را تهیه کنید؟ مراحل تهیه فهرست قطعات را بنویسید.

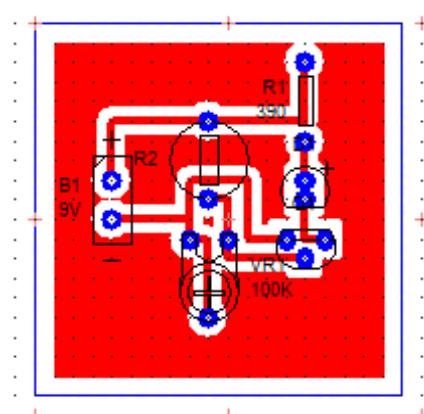

شکل ۶-۶۴- اضافه شدن لایه مسی به برد مدار چاپی

۷- روی لایه مسی کلیک کنید تا انتخاب شود. سپس آن را حذف (Delete) کنید. در این صورت شکل ۶-۶۵ وجود می آید. نرم افزار به طور خودکار برای طرح مدار چاپی، اندازه برد را بحسب تعداد قطعات، با حداقل فاصله نوارهای چاپی، انتخاب می کند.

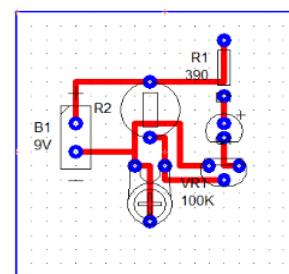

شکل ۶-۶۵- حذف لایه مسی و طرح مدار چاپی

۸- با انتخاب حالت های فیبر مدار چاپی در واقعیت (Real word)، طرح مدار چاپی (Artwork) و نقشه جای گذاری قطعات (Unpopulated) شکل ۶-۵۶ و شکل ۶-۶۵ که به صورت خودکار طراحی شده اند را با حالت طراحی دستی که در بخش قبل طراحی شده اند مقایسه کنید.

۹- طرح های هنرجویان در کارگاه با هم تعویض شود، سپس هر هنرجو کارگروه دیگر را بررسی کند و مورد ارزیابی قرار دهد.

۱۱- معنای فارسی هر یک از لغات زیر را بنویسید.

الف) Origin

ب) Convert



پ) Track

ت) Artwork

۶-۶- آزمون عملی پایانی واحد یادگیری

طرح مدار چاپی مدار شکل ۶-۶۶ را با استفاده از نرم افزار PCB WIZARD به صورت دستی رایانه ای طراحی کنید.

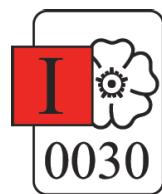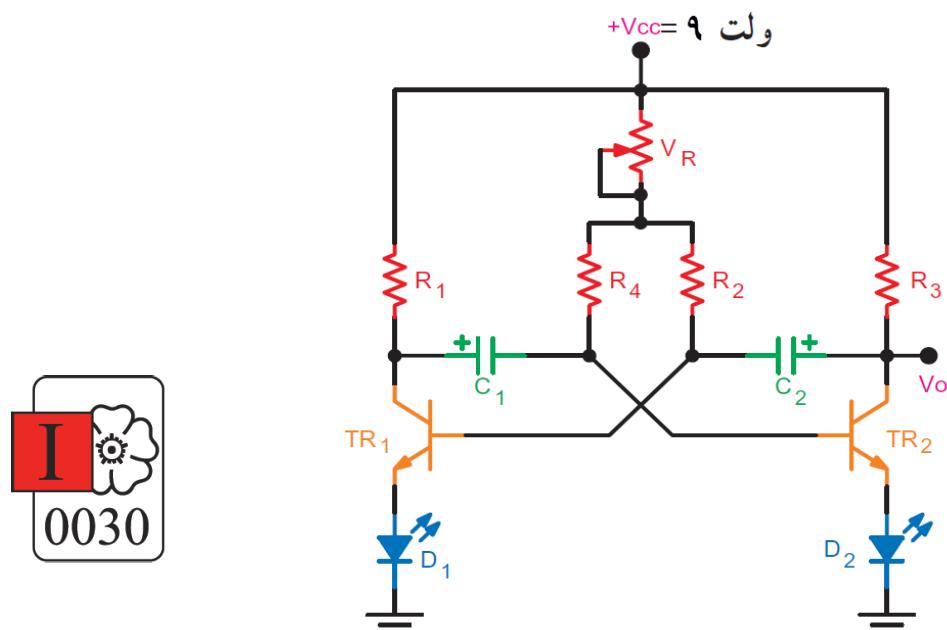کلیه مقاومت ها $\frac{1}{4}$ وات هستند. در طراحی مدار چاپی، به اندازه دقیق قطعات توجه کنید.



$$R_1 = R_3 = 33 \Omega$$

$$V_R = 10 \text{ K}\Omega$$

$$R_2 = R_4 = 47 \text{ k}\Omega$$

$$V_{CC} = 9 \text{ Volt}$$

$$C_1 = C_2 = 22 \mu\text{F}$$

$$D_1 = D_2 = \text{LED}$$

$$TR_1 = TR_2 = BC10 \text{ V}$$

شکل ۶-۶۶ مدار چشمک زن با ترانزیستور