

بسم الله الرحمن الرحيم

جزوه کلاسی درس خطوط انتقال مخابراتی

دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران جنوب

استاد دکتر محمد باقر علایی

سال تحصیلی ۹۱-۹۲


برگرفته از وب سایت دکتر علایی

تمیه کننده: محسن درویش کسا

شماره دانشجویی 9212912871

www.darvishkasa.blog.ir

خطوط انتقال مخابراتی

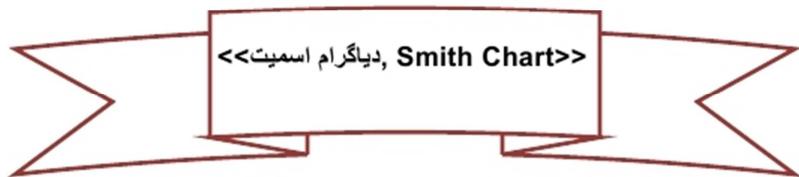

مقدمه:

برای انتقال هرچیزی خط انتقال لازم است. برای انتقال گاز، خط انتقال گاز لازم است. خطوط انتقال مخابراتی برای انتقال اطلاعات از یک نقطه به نقطه دیگر استفاده می‌شوند. اطلاعات یعنی صوت، تصویر، فیلم (عکس) و دیتا.

خطوط انتقال مخابراتی عبارتند از : زوج سیم، کابل کواکسیال، فiber نوری و فضا.

برای انتقال اطلاعات و استفاده از خطوط انتقال مخابراتی باید اقدامات زیر سازماندهی شوند:

۱. تبدیل اطلاعات به جریان الکتریکی

۲. ترکیب کردن جریان الکتریکی با امواج الکترومغناطیسی برای انتقال از خط انتقال مخابراتی

خطوط انتقال مخابراتی

درس خطوط انتقال مخابراتی فقط بررسی حل یک مسئله است.

صورت مسئله به شرح زیر است:

در یک خط انتقال مخابراتی به طول L ، منبع ژنراتور (ورودی) با ولتاژ V_s و جریان I_s به بار مختلط Z_L متصل می‌شود. در این مسئله مقادیر زیر لازم است بررسی شوند:

۱. محاسبه امپدانس نورمالیزه \bar{Z}_L

۲. محاسبه ادمیتانس نورمالیزه \bar{Y}_L

۳. مشخص کردن سوپیتانس مورد نظر؛ سوپیتانس یعنی مقدار موہومی ادمیتانس

۴. بدست اوردن ولتاژ و جریان در هر نقطه دلخواه روی خط

۵. محاسبه نسبت موج ایستا (SWR) در هر نقطه دلخواه روی خط

۶. محاسبه العکاس "T" در هر نقطه دلخواه روی خط

۷. محاسبه مقدار سوپیتانس استاب اتصال کوتاه برای تطبیق بار و خط (در مدارهای تطبیق با یک استاب اتصال کوتاه)

۸. محاسبه فاصله استاب اتصال کوتاه تا بار در مدارهای شامل یک استاب


۹. محاسبه سوپیتانس استاب های اتصال کوتاه برای مدارهای تطبیق با دو استاب اتصال کوتاه

۱۰. محاسبه فاصله استاب ها با هم و با بار ((در مدارهای تطبیق با استاب اتصال کوتاه))

۱۱. محاسبه امپدانس هر نقطه دلخواه روی خط وقتی بار اتصال کوتاه است ، یعنی

محاسبه Z_{sc}

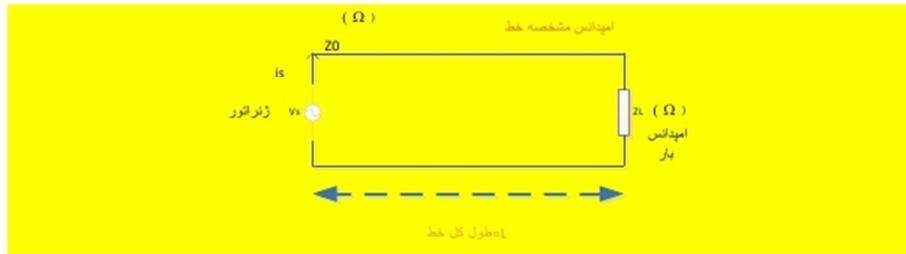۱۲. محاسبه امپدانس هر نقطه دلخواه روی خط وقتی بار مدار باز است ، یعنی محاسبه Z_{oc}



خطوط انتقال مخابراتی

مثال) در یک خط انتقال مخابراتی با مقادیر داده شده مطابق است:

$$Z_L = 50\sqrt{2} e^{-j\frac{\pi}{4}(\Omega)}$$

$$Z_0 = 100 \Omega$$

۱. محاسبه امپدانس نورمالیزه بار \bar{Z}_L

۲. محاسبه ادمیتانس نورمالیزه بار \bar{Y}_L

۳. محاسبه سوسپتانس ادمیتانس بار \bar{Y}_L

۴. محاسبه ولتاژ و جریان در نقطه A به فاصله x از منبع V_s

۵. محاسبه VSWR (نسبت موج ایستا) در هر نقطه روی خط

۶. محاسبه Γ بر حسب VSWR و بر حسب R (مقاومت خط) و X (مقدار موہومی امپدانس) و به حسب Γ_r

۷. رسم دایره های Γ_r

۸. رسم دایره های Γ_x

حل:

در درس خطوط انتقال مخابراتی همیشه کمیت های مختلط در دستگاه دکارتی نوشته شوند.
اگر Z_L یا هر مقدار مختلط دیگر در دستگاه قطبی نوشته شده باشد ، ابتدا با استفاده از رابطه اویلر آن را در دستگاه قطبی نوشت.

عبارت $Z_L = |Z_L| e^{j\angle Z_L}$ یا $Z_L = |Z_L| \angle Z_L$ یک کمیت مختلط در دستگاه قطبی است.

رابطه اویلر بصورت زیر است:

$$e^{j\theta} = \cos \theta + j \sin \theta$$

$$e^{-j\frac{\pi}{4}} = \cos(-\frac{\pi}{4}) + j \sin(-\frac{\pi}{4}) = \cos(\frac{\pi}{4}) - j \sin(\frac{\pi}{4}) = \frac{\sqrt{2}}{2} - j \frac{\sqrt{2}}{2}$$

خطوط انتقال مخابراتی

امپدانس نورمالیزه \bar{Z}_L از رابطه زیر بدست می آید :

$$\bar{Z}_L = \frac{Z_L}{Z_0} = \frac{50 - J50}{100} = \frac{1}{2} - J\frac{1}{2}\Omega$$

$$\bar{Y}_L = \frac{1}{\bar{Z}_L} = \frac{1}{\frac{1}{2} - J\frac{1}{2}} \times \frac{\frac{1}{2} + J\frac{1}{2}}{\frac{1}{2} + J\frac{1}{2}} = \frac{\frac{1}{2} + J\frac{1}{2}}{\frac{1}{2}} \Rightarrow \bar{Y}_L = 1 + J \quad \text{و}$$

$$\bar{Y}_L = J(\text{و})$$


سوسیتانس

$$\frac{1}{\text{اهم}} = \frac{1}{\text{مهو}}$$

نکته:


مزدوج کردن عدد موهمی ، فقط علامت مقدار موهمی را تغییر می دهیم !!

$$J\frac{1}{2} - \frac{1}{2} \xrightarrow{\text{مزدوج}} -J\frac{1}{2} - \frac{1}{2}$$

توجه: اگر $\bar{Y}_L = 1 + J5$ ، در آنصورت سوسیتانس برابر "J5" خواهد بود.

برای محاسبه ولتاژ و جریان هر نقطه دلخواه روی خط انتقال مخابراتی ، ابتدا مدل خط را رسم می کنیم :

مدل خط انتقال مخابراتی :

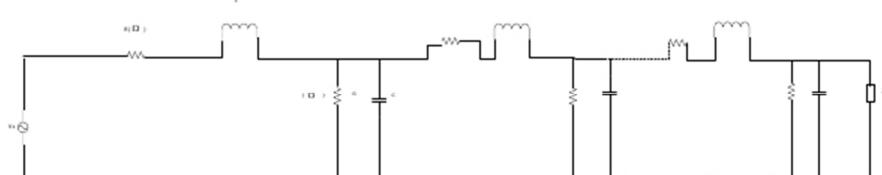

خطوط انتقال مخابراتی

جلسه دوم

۱۳۹۱/۱۲/۷

خط انتقال $Z = R + J\omega L (\Omega)$

خط انتقال $y = 6 + J\omega c$ ()


$$\gamma^2 = z \cdot y = (R + J\omega L)(G + J\omega c) \Rightarrow \gamma = \sqrt{(R + J\omega L)(G + J\omega c)}$$

کاما : ضریب انتشار است و واحد ندارد.

طبق تعریف؛ امپدانس مشخصه خط انتقال بصورت زیر است :

$$Z_0 = \sqrt{\frac{R + J\omega L}{G + J\omega c}} (\Omega)$$

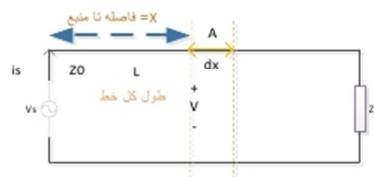برای محاسبه V و I روی خط یک نقطه دلخواه (d_x) را روی خط در نظر می گیریم که در آن Z و γ وجود داشته باشد.



برای نقطه خط d_x با مقادیر $y = G + J\omega c$ و $z = R + J\omega L$ و $\gamma = \sqrt{(R + J\omega L)(G + J\omega c)}$ مقدار V را بنویسیم معادلات دیفرانسیل زیر بدست می آید:

معادلات دیفرانسیل خط

$$\begin{cases} \frac{d^2V}{dx^2} = \gamma^2 V \rightarrow V = ae^{\gamma x} + be^{-\gamma x} \\ \frac{di^2}{dx^2} = \gamma^2 i \rightarrow i = ce^{\gamma x} + de^{-\gamma x} \end{cases}$$

پس از قرار دادن V و i در معادلات دیفرانسیل خط ضرایب a, b, c بدست می آید و V و i بصورت زیر خواهد شد:

خطوط انتقال مخابراتی

$$\left\{ \begin{array}{l} v = v_s \cos h\gamma x - i_s z_0 \sin h\gamma x \\ i = i_s \cos h\gamma x - \frac{v_s}{z_0} \sin h\gamma x \end{array} \right.$$

پاسخ معادلات دیفرانسیل خط

برای این محاسبات از روابط نمایی و روابط هیپربولیک "یعنی روابط زیر" استفاده شده است:

$$\begin{aligned} e^{\gamma x} &= \cos h\gamma x + \sin h\gamma x \\ e^{-\gamma x} &= \cos h\gamma x - \sin h\gamma x \end{aligned}$$

وقتی خط انتقال تطبیق نباشد، در اثر برگشت موج در نقاطی از خط ولتاژها ماکریم و در نقاطی از خط ولتاژ مینیم خواهد شد و در بعضی نقاط نیز ولتاژ خط برابر صفر خواهد شد. از این رو ولتاژ نسبت موج ایستا را بصورت زیر تعریف می کنیم:

$$VSWR = \frac{|V_{max}|}{|V_{min}|}$$

از آنجا که ولتاژ ماکریم از حاصل جمع ولتاژ رفت و برگشت بوجود می آید و ولتاژ V_{min} از حاصل تغیریق ولتاژ رفت و برگشت بدست می آید، VSWR ساده خواهد شد.

$$|V_{max}| = |V_i| + |V_r|$$

ولتاژ برگشت \longleftrightarrow ولتاژ رفت

خطوط انتقال مخابراتی

$$\begin{aligned} |V_{\min}| &= |V_i| + |V_r| \\ VSWR = SWR = S &= \frac{|V_i| + |V_r|}{|V_i| - |V_r|} \\ S &= \frac{\frac{|V_i| + |V_r|}{|V_i|}}{\frac{|V_i| - |V_r|}{|V_i|}} = \frac{1 + \frac{|V_r|}{|V_i|}}{1 - \frac{|V_r|}{|V_i|}} \\ \Gamma &= \frac{V_r}{V_i} \rightarrow \Gamma = \frac{|V_r|}{|V_i|} \\ S &= \frac{1 + |\Gamma|}{1 - |\Gamma|} \end{aligned}$$

$$|\Gamma| = \frac{s-1}{s+1} \quad \text{و خواهیم داشت:}$$

γ در حالت کلی کمیتی مختلط است و ناریم:

$$\Gamma = \Gamma_r + j\Gamma_x$$


$$\begin{array}{c} \Gamma = R + jx \\ \leftarrow \qquad \rightarrow \\ \text{ترکیب} \quad \text{و} \quad \text{ مقاومت خط} \\ j\omega L \quad j\omega C \end{array}$$

با ترکیب مقادیر حقیقی و موهومی Γ در رابطه های داده شده و ساده کردن آنها می توان روابط زیر را به دست آورد:

$$\text{دایره های موهومی ثابت: } (\Gamma_r + 1)^2 + (\Gamma_x - \frac{1}{x})^2 = \left(\frac{1}{x}\right)^2$$

$$\text{دایره های حقیقی ثابت: } (\Gamma_r - \frac{R}{1+R})^2 + \Gamma x^2 = \left(\frac{1}{1+R}\right)^2$$

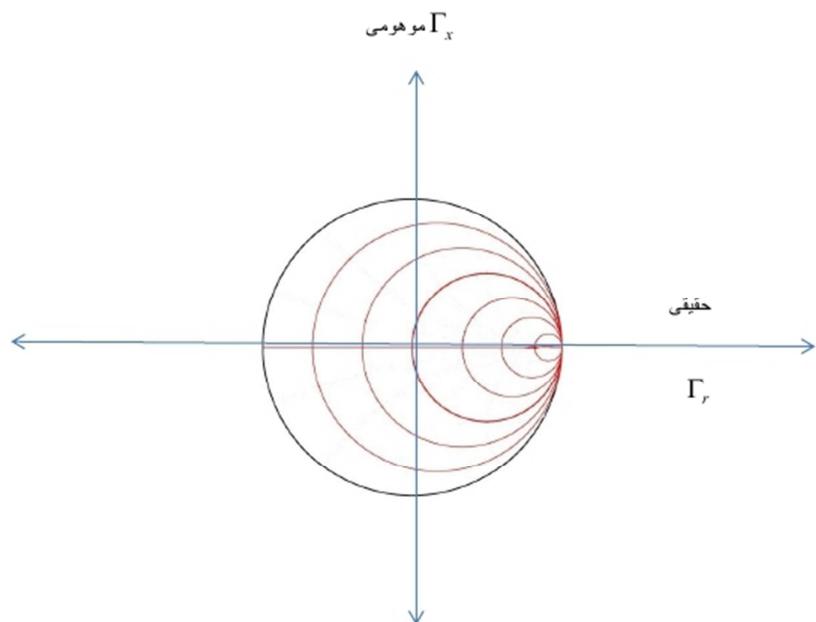با رسم این دایره ها به دیاگرام اسمیت دست می یابیم.




$$\text{دایره‌ای به مرکز } (0, \frac{R}{1+R}) \text{ و شعاع } \frac{1}{1+R}$$

خطوط انتقال مخابراتی

جلسه دوم

۱۳۹۱/۱۲/۷

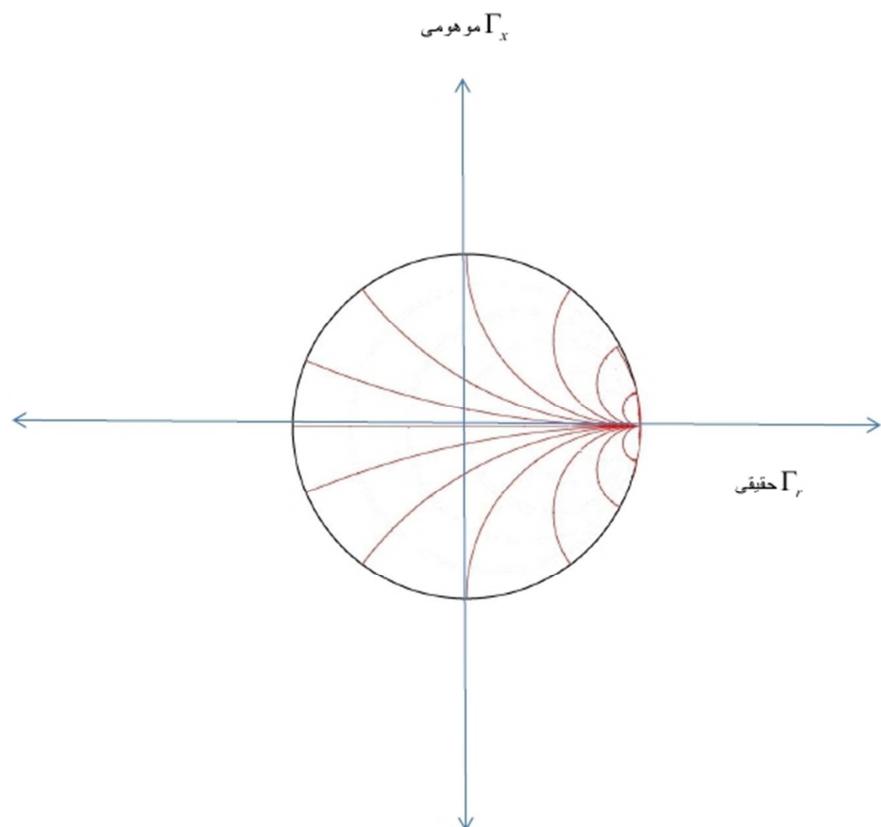

خطوط انتقال مخابراتی

جلسه دوم

۱۳۹۱/۱۲/۷

X= ∞

X=- ∞

X=0

X=1


X=-1

$\frac{1}{x}$ به مرکز (-1, $\frac{1}{x}$) و شعاع

خطوط انتقال مخابر اتی

جلسه دوم

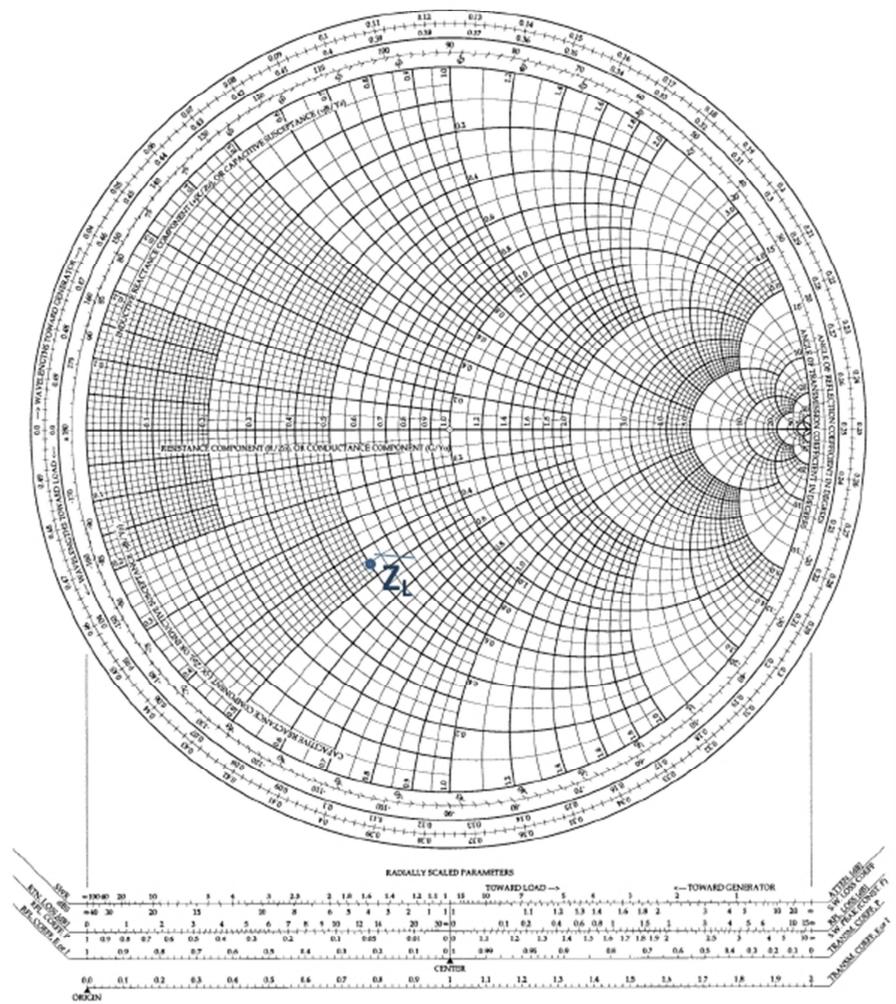
The Complete Smith Chart
Black Magic Design



10

رابطه مربوط به دوایر حقیقی ثابت به مرکز (۰ و شعاع $\frac{R}{1+R}$)

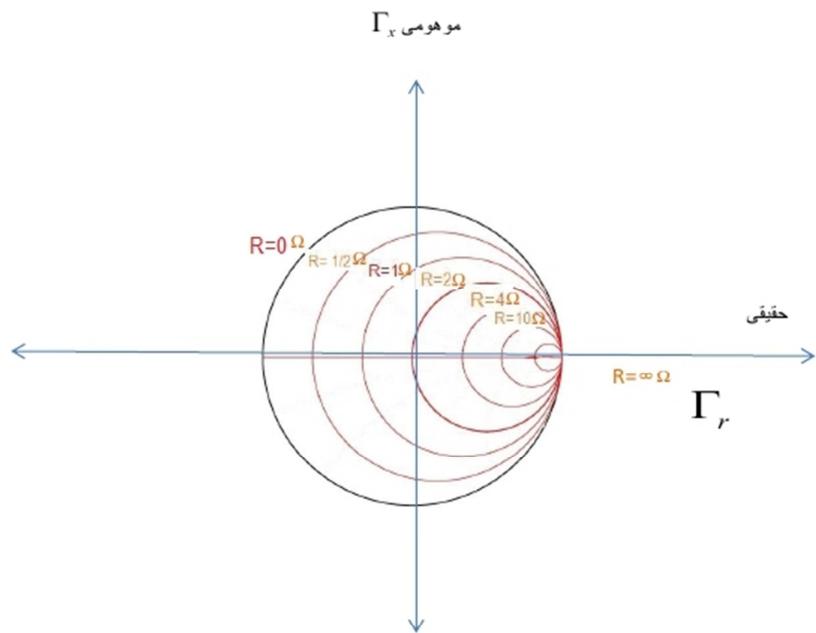
$$(\Gamma_r - \frac{R}{1+R})^2 + \Gamma_x^2 = (\frac{1}{1+R})^2$$



خطوط انتقال مخابر اتی

The Complete Smith Chart

Black Magic Design

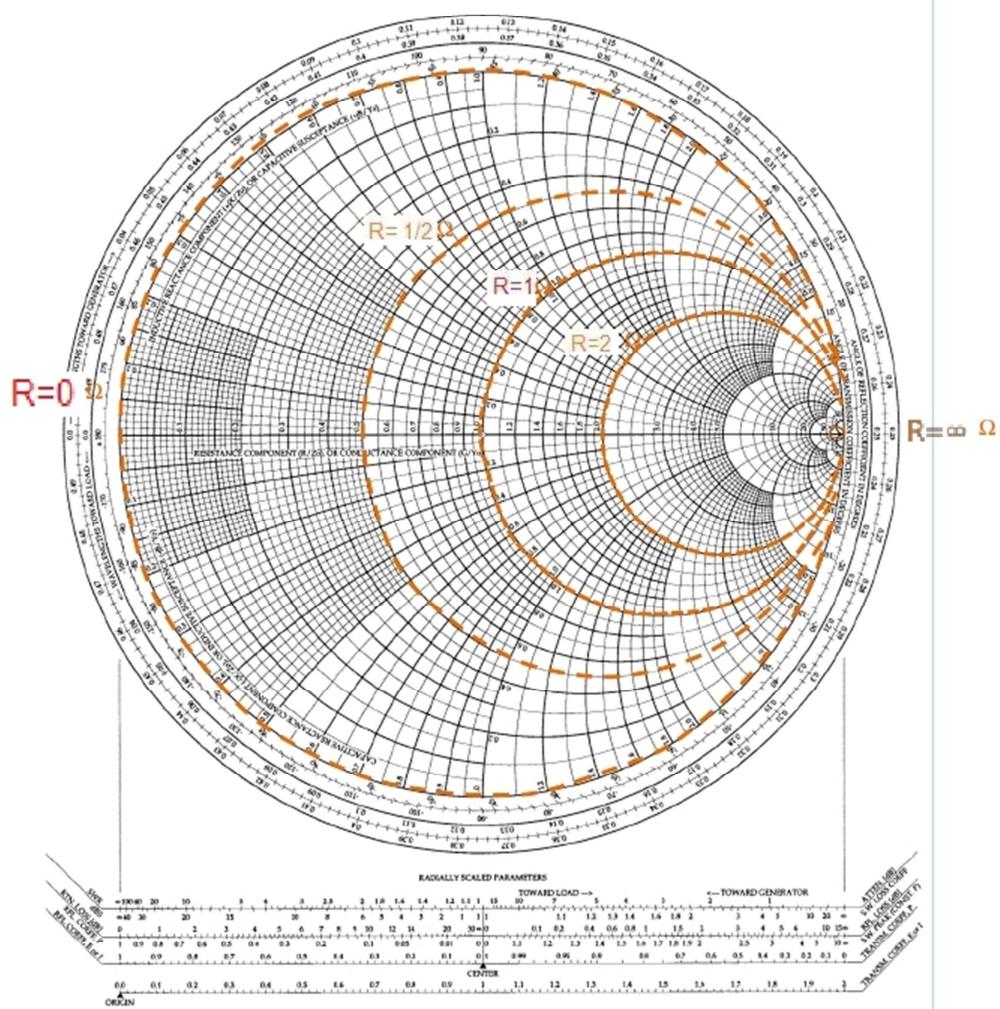

خطوط انتقال مخابراتی

۱۳۹۱/۱۲/۱۴


ویرگی های دایره های حقیقی ثابت به شرح زیر است:

- ۱) همه دایره ها از نقطه $(0, 0)$ عبور می کنند.
- ۲) نقطه $(0, 0)$ دایره با مقدار $R = \infty(\Omega)$ است.
- ۳) بزرگترین دایره که مرکز آن مبدأ مختصات $(0, 0)$ و شعاع آن یک است مربوط به $R = 0(\Omega)$ است.
- ۴) دایره حقیقی ثابت $R = 1(\Omega)$ از نقطه $(0, 0)$ و مبدأ $(0, 0)$ می باشد.
- ۵) به ازای $R < 1(\Omega)$ دایره ها بزرگ می توانند و از مبدأ به سمت چپ منتهی خواهد شد.
- ۶) به ازای $R > 1(\Omega)$ دایره های کوچک می توانند از مبدأ به سمت چپ منتهی خواهد شد.

خطوط انتقال مخابراتی


رابطه مربوط به دوایر موہومی ثابت به مرکز $(\frac{1}{x}, 1)$ و شعاع $\frac{1}{x}$
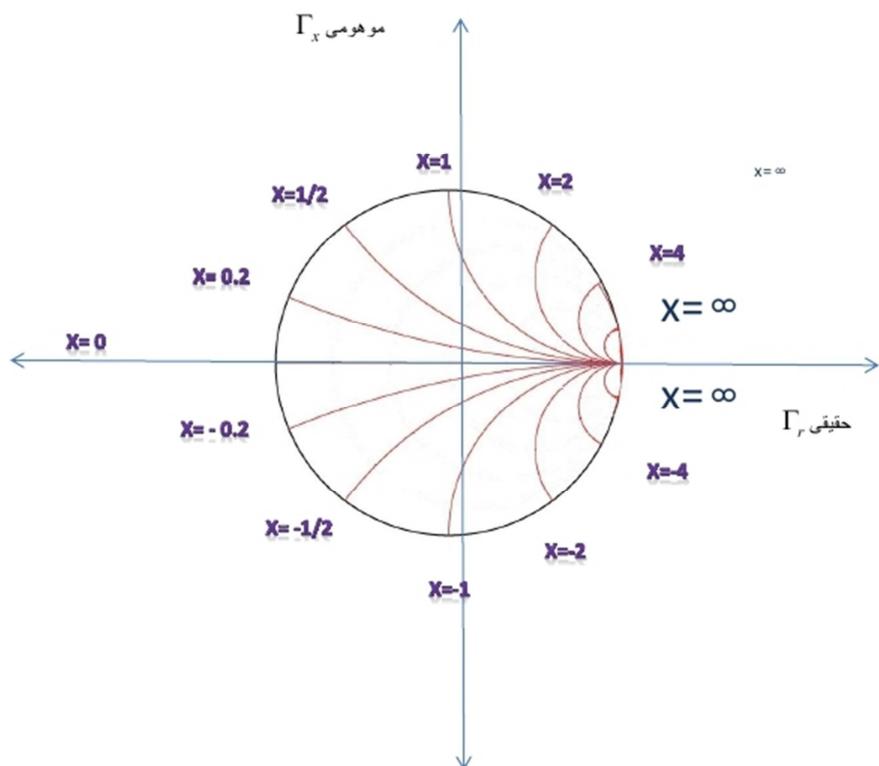
$$(\Gamma_r - 1)^2 + (\Gamma_x - \frac{1}{x})^2 = (\frac{1}{x})^2$$



The Complete Smith Chart

Black Magic Design

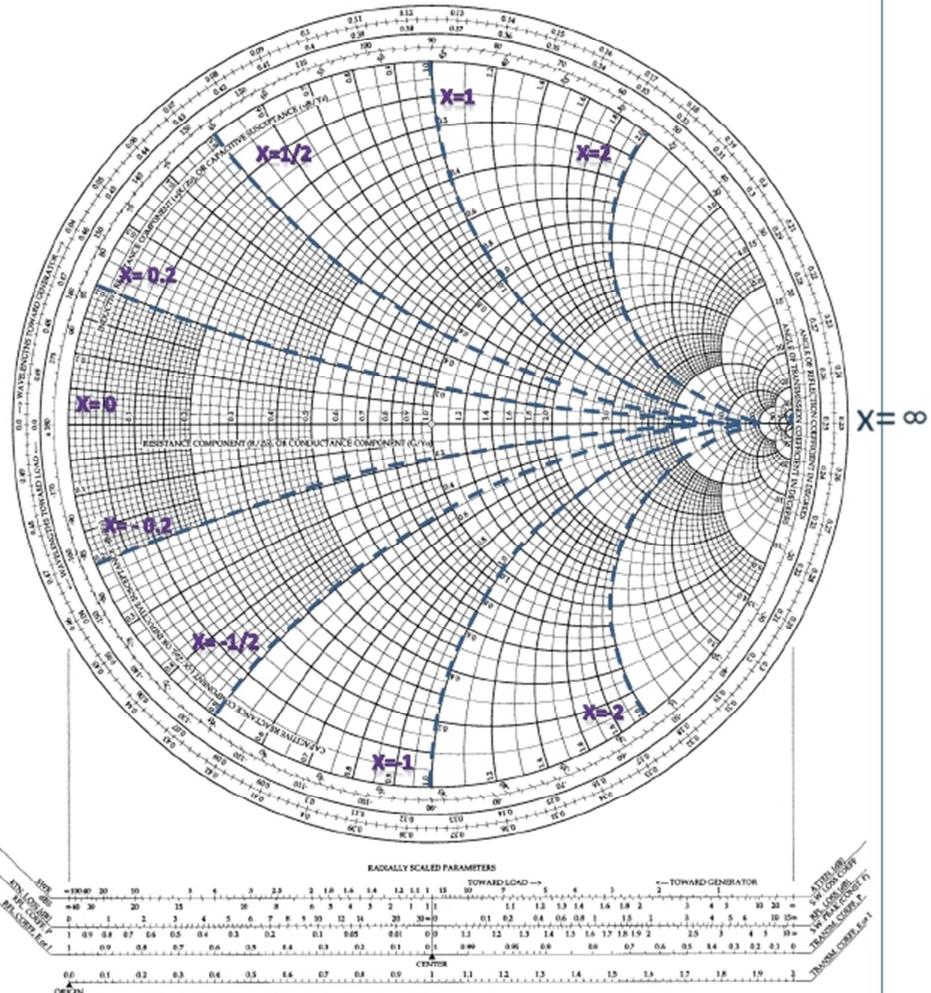

خطوط انتقال مخابراتی

۱۳۹۱/۱۲/۱۴

رابطه مربوط به دایره موهومی ثابت به مرکز $(\frac{1}{x}, 1)$ و شعاع $\frac{1}{x}$ ویژگی دایره های موهومی
ثابت به شرح زیر است :


- ۱) همه دایره ها از نقطه $(0, 1)$ عبور می کنند.
- ۲) نقطه $(0, 1)$ دایره با مقدار $x = \pm\infty$ است.
- ۳) بزرگترین دایره که مبدأ آن $(\pm\infty, 1)$ است، محور افقی خواهد شد.
- ۴) به ازای $x < 1$ دایره ها بزرگ می توانند از مبدأ به سمت چپ منتهی خواهد شد.
- ۵) به ازای $x > 1$ دایره ها کوچک می توانند از مبدأ به سمت راست منتهی خواهد شد.
- ۶) مقادیر $x < -1$ دایره های بالای محور افقی ایجاد می کند و مقادیر $x > 1$ دایره های زیر محور افقی را ایجاد می کند.

جلسه سوم
مثال:

۱۳۹۱/۱۲/۱۴

خطوط انتقال مخابراتی

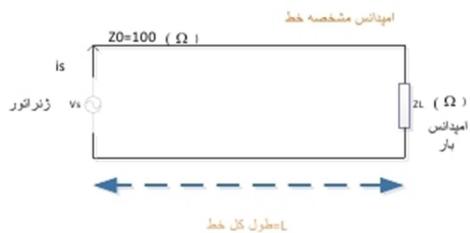در یک خط انتقال مخابراتی بار Z_L و امیدانس مشخصه خط (Z_0) بصورت زیر داده شده است. مطلوب است محاسبه \bar{Y}_L و \bar{Z}_L با محاسبه و از روی دیاگرام اسمیت



$$Z_L = 40 - j60 \Omega$$

$$z_0 = 50 \Omega$$

$$\bar{Z}_L = ?$$

$$\bar{Y}_L = ?$$

حل:

$$\bar{Z}_L = \frac{Z_L}{Z_0} = \frac{40 - j60}{100} = 0.4 - j0.6$$

$$\bar{Y}_L = \frac{1}{\bar{Z}_L} = \frac{1}{0.4 - j0.6} \times \frac{0.4 + j0.6}{0.4 + j0.6} = \frac{0.4 + j0.6}{0.16 + 0.36}$$

$$\bar{Y}_L = \frac{0.4 + j0.6}{0.52} = 0.76 + j1.15$$



حتماً علامت موهمی \bar{Z}_L و \bar{Y}_L با هم متفاوت است.




در دیاگرام اسمیت مقادیر \bar{Z}_L و \bar{Y}_L نورمالیزه است.

خطوط انتقال مخابر اتی

The Complete Smith Chart

Black Magic Design

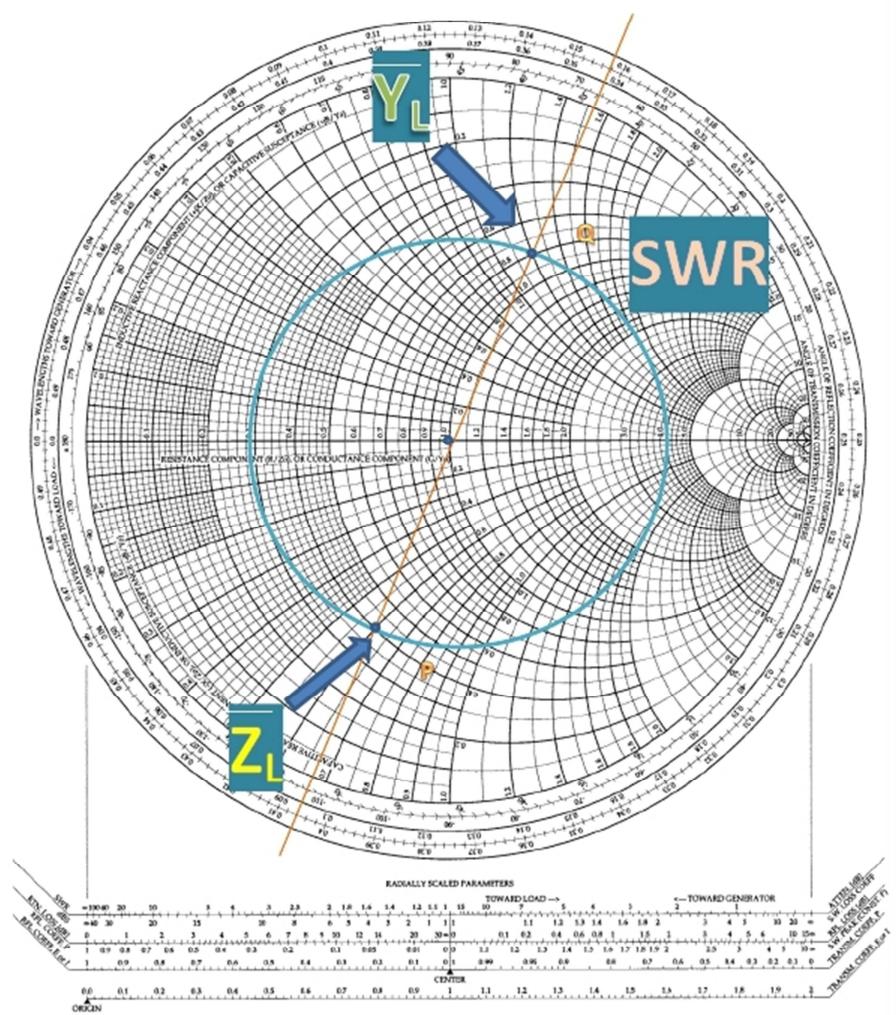


۱۳۹۱/۱۲/۱۴

خطوط انتقال مخابراتی

در یک خط انتقال مخابراتی باز Z_L امیدانس مشخصه خط $Z=0$ به صورت زیر داده

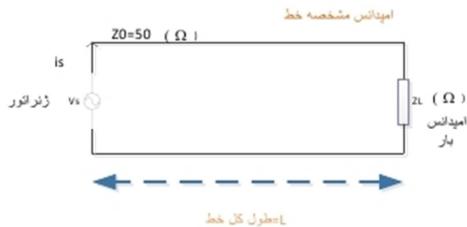شده است . مطلوب است مشخص کردن نقطه Q و از روی آن فرائت مقدار $\overline{Y_L}$ در دیاگرام



$$\overline{Z_L} = 40 + j 60 \Omega$$

$$Z_0 = 50 \Omega$$

$$\overline{Z_L} = ?$$

$$\overline{Y_L} = ?$$

حل:

$$\overline{Z_L} = \frac{Z_L}{Z_0} = \frac{40 + j 60}{50} = 0.8 + j 1.2 = 0.8 + j 1.2$$

$$\overline{Y_L} = \frac{1}{\overline{Z_L}} = \frac{1}{0.8 + j 1.2} \times \frac{0.8 - j 1.2}{0.8 - j 1.2} = 0.38 - j 0.57$$



در تمام مسائل درس خطوط انتقال مخابراتی مراحل زیر باید انجام شود :


(۱) محاسبه $\overline{Z_L}$ و مشخص کردن محل آن روی دیاگرام اسمیت (مشخص کردن نقطه P)

(۲) رسم دایره SWR مربوط به مرکز \circ و شعاع (OP)

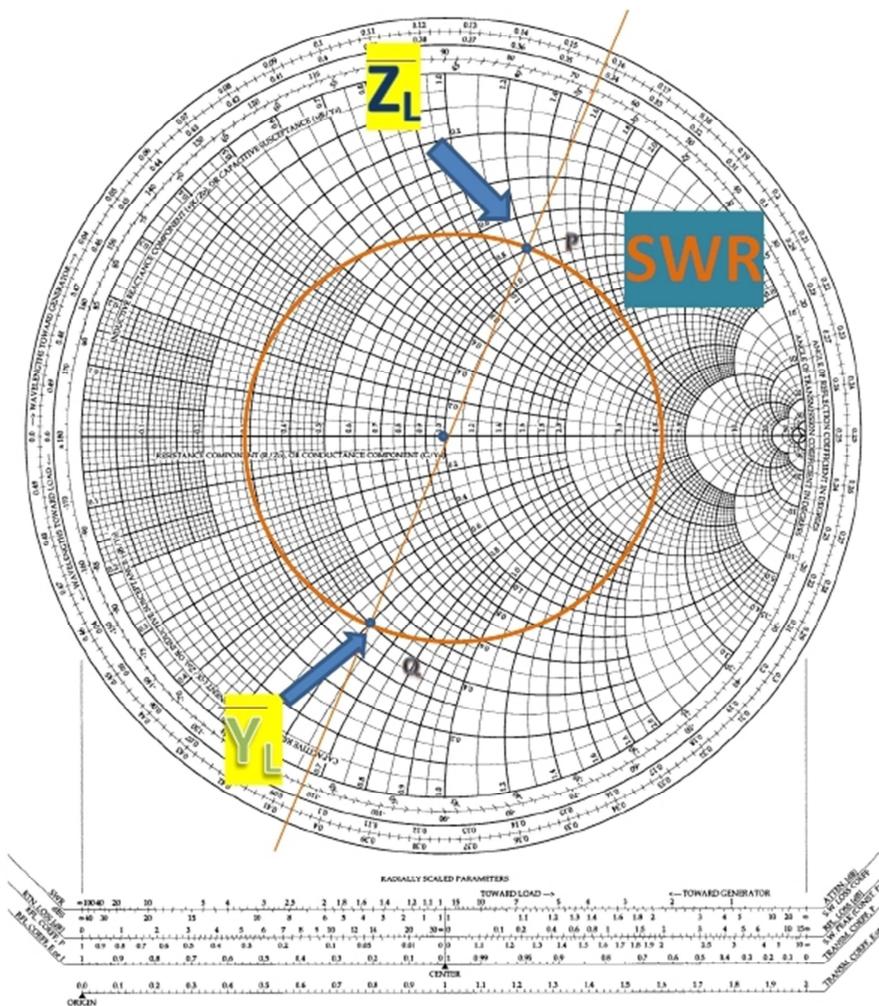(۳) رسم قطر $0P$ نقطه Φ بدست آید و از روی نقطه Φ فرائت $\overline{Y_L}$

خطوط انتقال مخابراتی


The Complete Smith Chart
Black Magic Design



خطوط انتقال مخابراتی

مثال

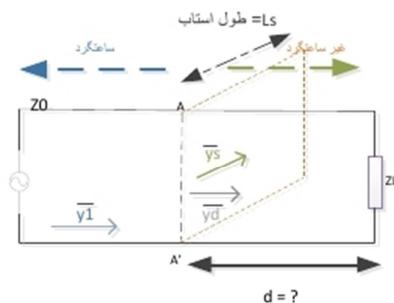در یک خط انتقال مخابراتی امپدانس بار Z_L داده شده است. برای تطبیق بار Z_L با خط به طوریکه انعکاس وجود نداشته باشد از روش یک استاب اتصال کوتاه استفاده شده است. اگر امپدانس مشخصه خط (Z_0) با امپدانس مشخصه استاب (Z_{0S}) مساوی باشد مطلوب است فاصله ی استاب تا بار (d) و طول استاب (L_S)



$$Z_L = 120 + j 70 \quad \Omega$$

$$Z_{0S} = 100 \quad \Omega$$

$$\overline{Z_L} = \frac{Z_L}{Z_{0S}} = \frac{120 + j 70}{100} = 1.2 + j 0.7 \Omega$$

$$\overline{Y_L} = 0.62 - j 0.36 \quad \Omega$$

خطوط انتقال مخابراتی



برای تطبیق بار با خط باید از محل \bar{Y}_L یعنی نقطه Q ساعتگرد روی دایره SWR حرکت کنیم تا دایره ۱ را قطع کند (در نقطه A) مقدار ادمیتانس نقطه A برابر \bar{Y}_d است.

$$\bar{Y}_d = A = 1 + 0.65$$



با قرار دادن استاب اتصال کوتاه بطور موازی با بار مقدار موهومنی \bar{Y}_d را از پین می بریم. بنابراین \bar{Y}_s نقطه مقدار موهومنی دارد و نام آن سوسیتانس است . پس از استاب \bar{Y}_d در مرکز دیاگرام قرار دارد و فقط دارای مقدار حقیقی ۱ است مقدار موهومنی آن صفر است پس خط و بار تطبیق شده است.

بنابراین رابطه \bar{Y}_s با \bar{Y}_d و \bar{Y}_i به صورت زیر است :

$$\bar{Y}_s = \bar{Y}_d + \bar{Y}_i \rightarrow \bar{Y}_i = \bar{Y}_s - \bar{Y}_d$$


از روی \bar{Y}_s مقدار L_s (طول استاب) بدست می آید و برابر است با فاصله دست راست محور افقی تا مقدار \bar{Y}_s در جهت ساعتگرد

$$L_s = 0.158 \lambda$$

$$d = 0.228 \lambda$$


خطوط انتقال مخابر اتی

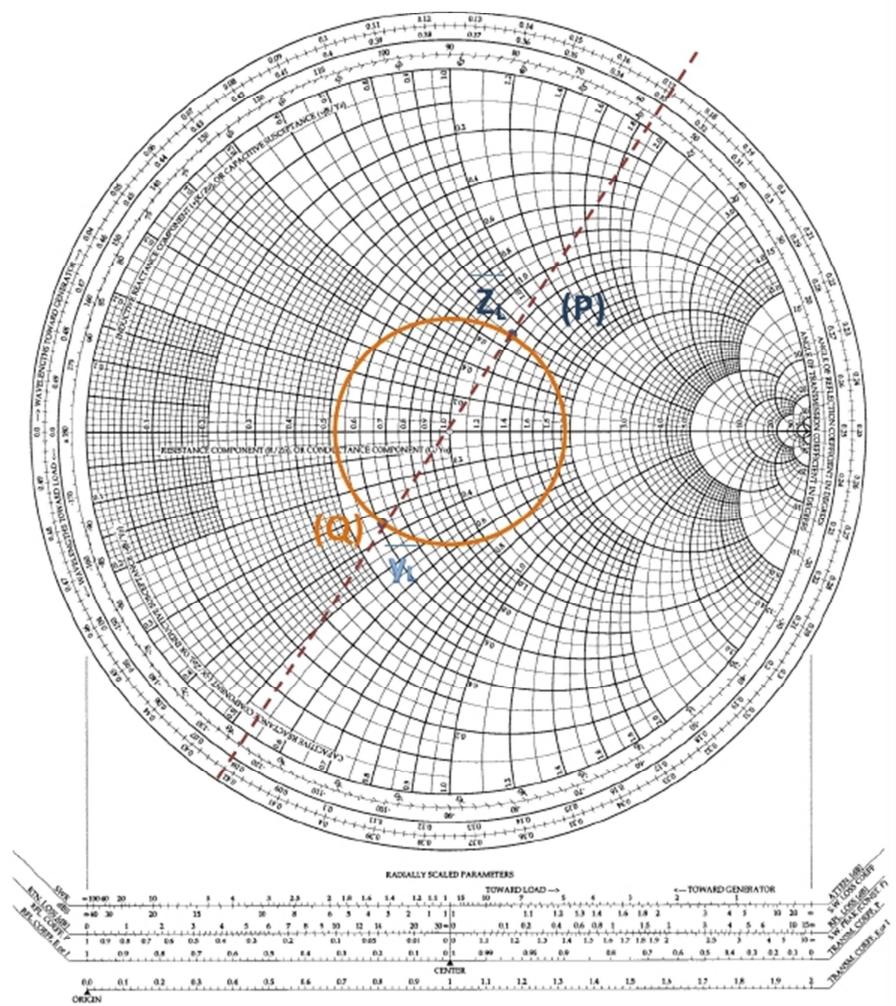
The Complete Smith Chart
Black Magic Design




خطوط انتقال مخابراتی

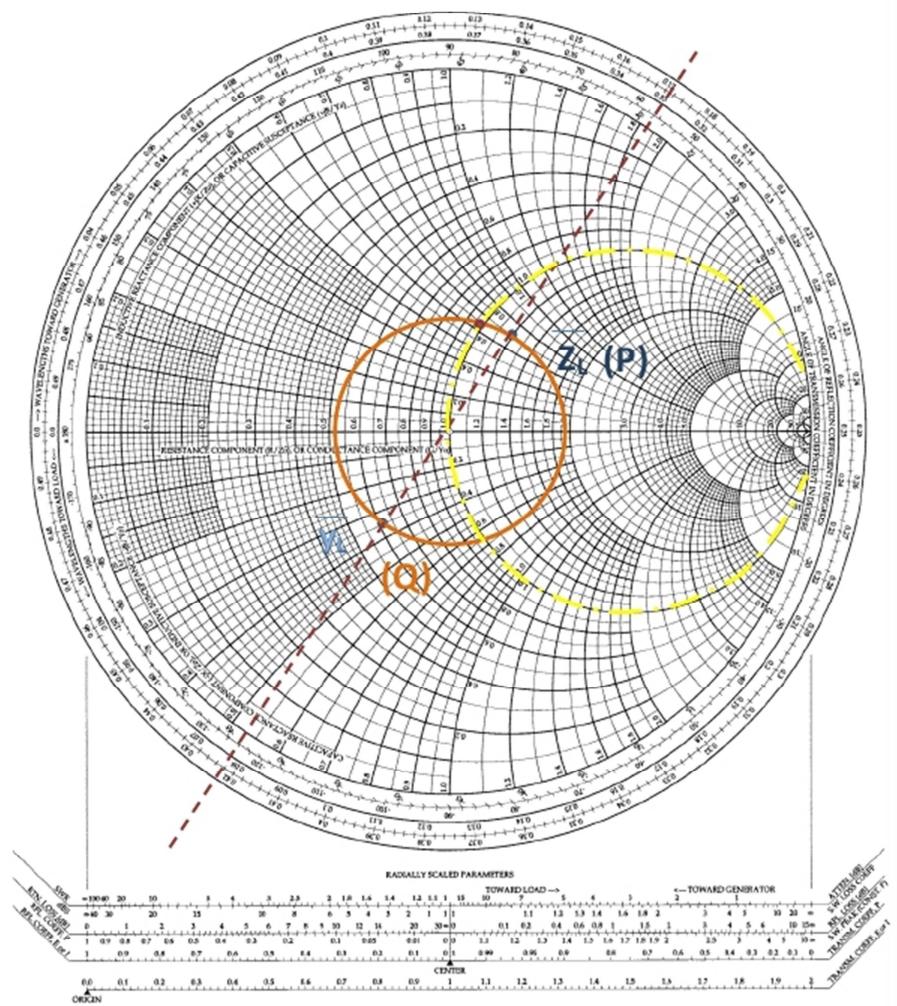The Complete Smith Chart
Black Magic Design




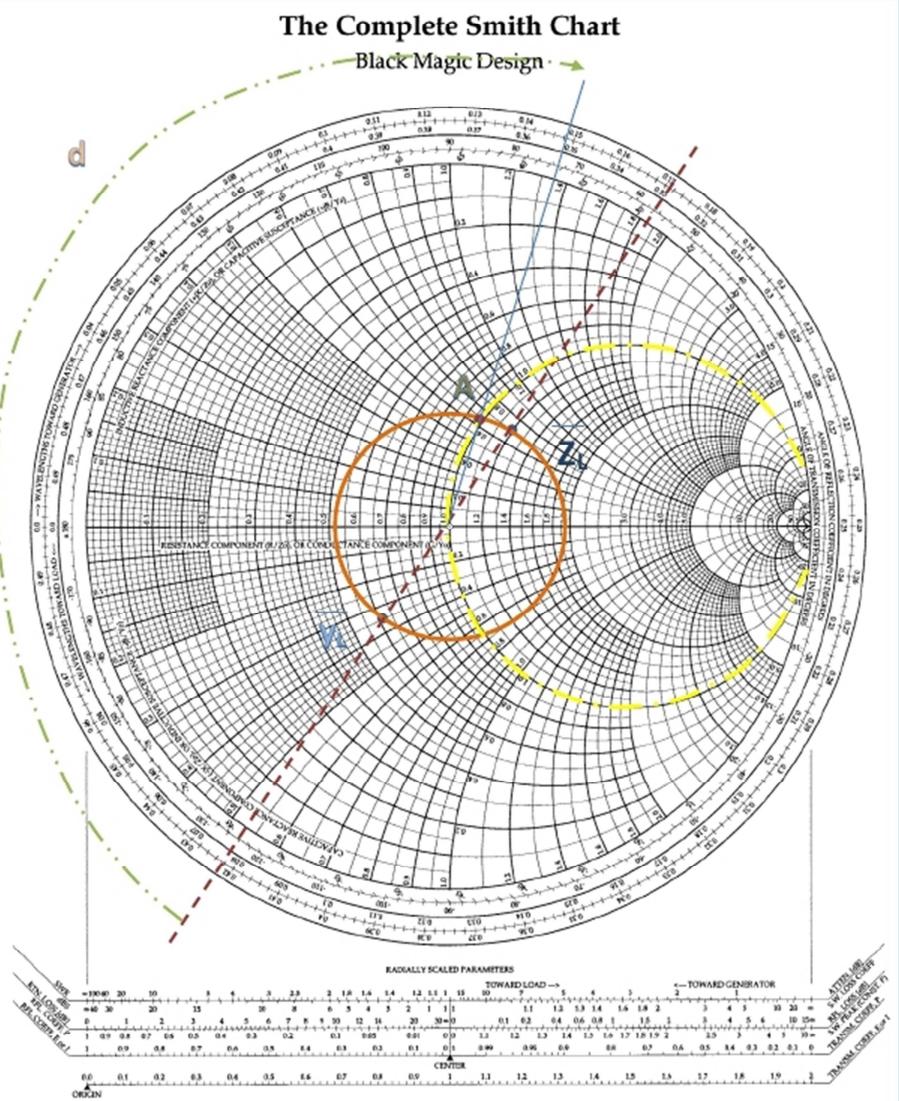

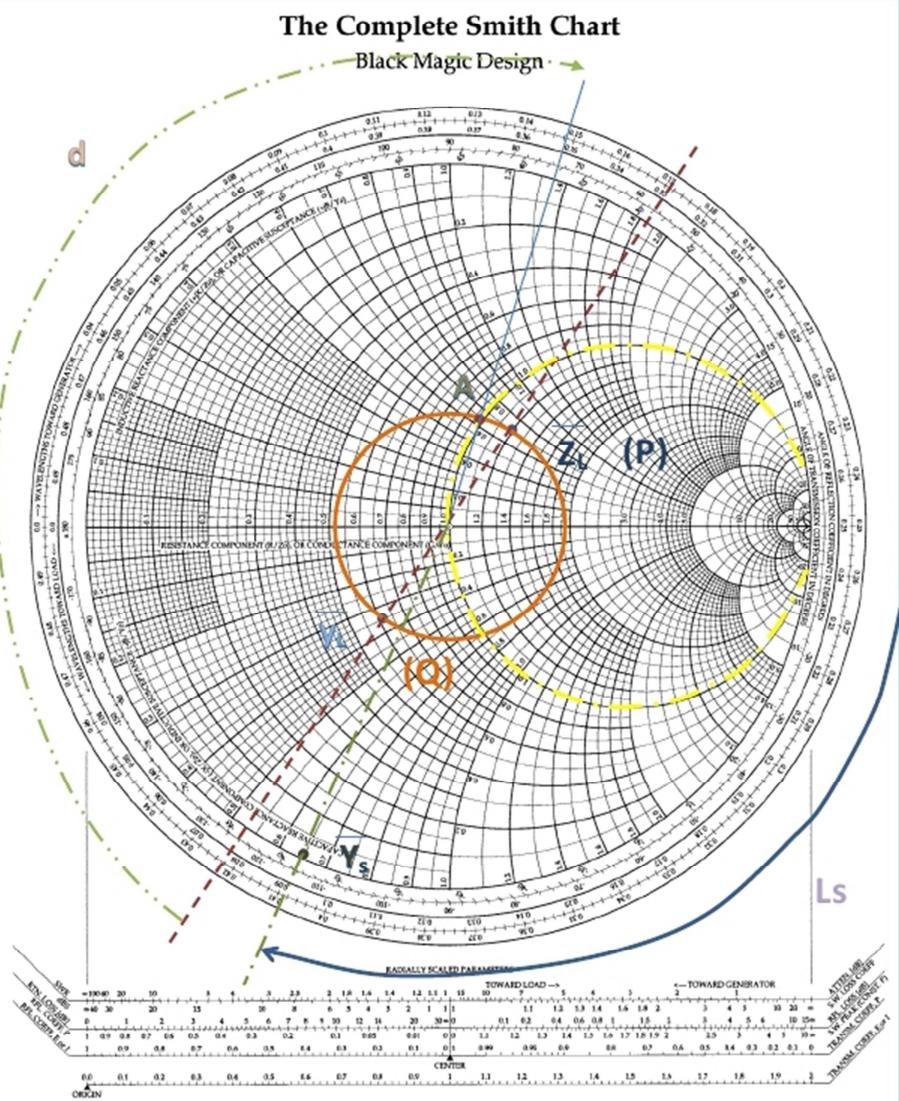

تمرین

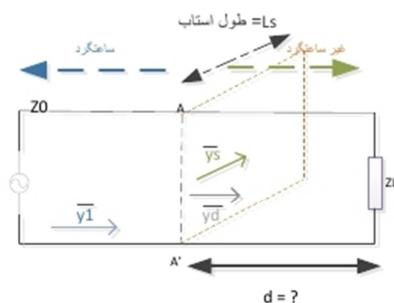برای تطبیق بار Z_L با خط انتقال مخابراتی از روش یک استاب اتصال کوتاه استفاده شده است. اگر
امپدانس مشخصه خط و استاب مساوی باشد و مقدار بار Z_L داده شده باشد مطلوب است محل بار تا
محل استاب (d) و طول استاب (L_S)



$$Z_L = 30 - j140 \Omega$$

$$Z_{0S} = 100 \Omega$$


$$\bar{Z}_L = 0.3 - j1.4 \Omega$$

$$\bar{Y}_L = \frac{1}{\bar{Z}_L} = \frac{1}{0.3 - j1.4} = 0.14 + j0.68$$

حل:

خطوط انتقال مخابر اتی

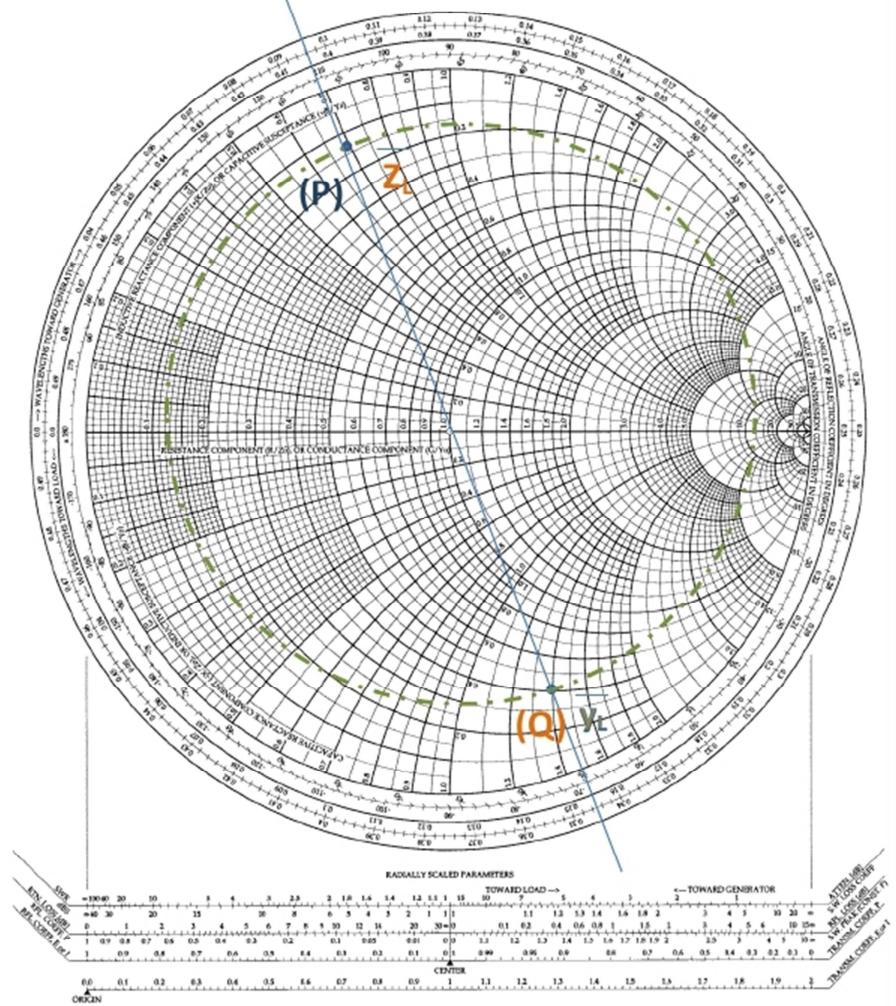The Complete Smith Chart
Black Magic Design




خطوط انتقال مخابر اتی

جلسه چهارم

۱۳۹۱/۱۲/۲۱

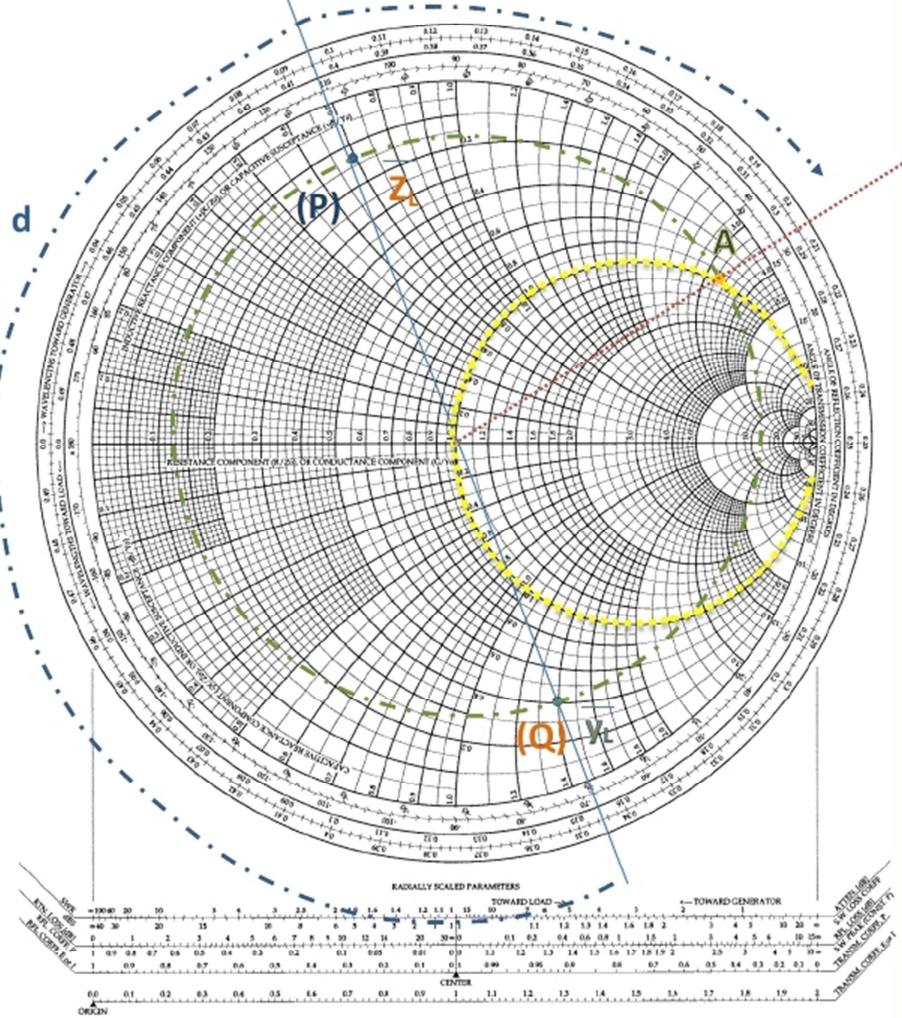The Complete Smith Chart
Black Magic Design




$$d = 0.355 \lambda$$

خطوط انتقال مخابر اتی

جلسه چهارم

۱۳۹۱/۱۲/۲۱

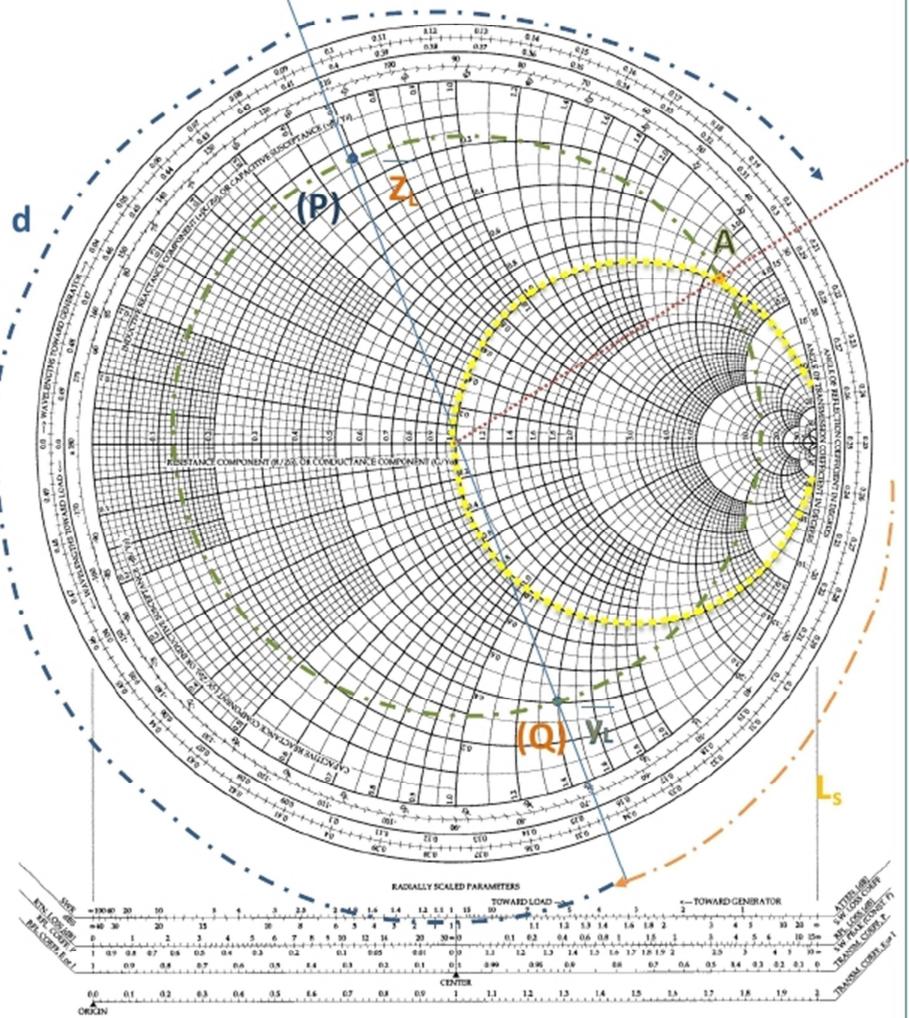The Complete Smith Chart
Black Magic Design



$$L_s = 0.0945 \lambda$$

جلسه پنجم


1392/1/19

خطوط انتقال مخابراتی

برای تطبیق بار خط انتقال مخابراتی از روش دو استاب اتصال کوتاه استفاده شده است. مطلوب است محاسبه طول استاب ها .

مقادیر داده شده به شرح زیر است :
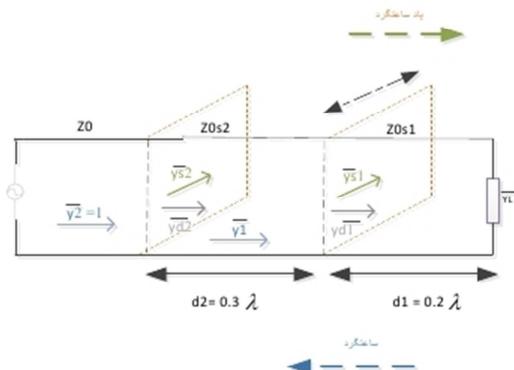
$$\begin{aligned}Z_L &= 50 + 75j \\Z_0 &= Z_{0s1} = Z_{0s2} = 100 \text{ } (\Omega) \\d_1 &= 0.2 \lambda \\d_2 &= 0.3 \lambda\end{aligned}$$



خطوط انتقال مخابراتی

جلسه پنجم

پاسخ:

$$\overline{y_1} = \overline{y_{d1}} + \overline{y_{s1}}$$

$$\overline{y_2} = \overline{y_{d2}} + \overline{y_{s2}}$$

$$\overline{Z_L} = 0.5 + j 0.75$$

$$\overline{y_L} = 0.61 - j 0.92$$

برای محاسبه $\overline{y_{d1}}$ باید $\overline{y_L}$ را روی دایره SWR خود ساعتگرد به اندازه $d_i = 0.2 \lambda$ حرکت دهیم

$$\overline{y_{d1}} = 0.34 + j 0.38$$


خطوط انتقال مخابر اتی

جلسه پنجم

1392/1/19

The Complete Smith Chart

Black Magic Design

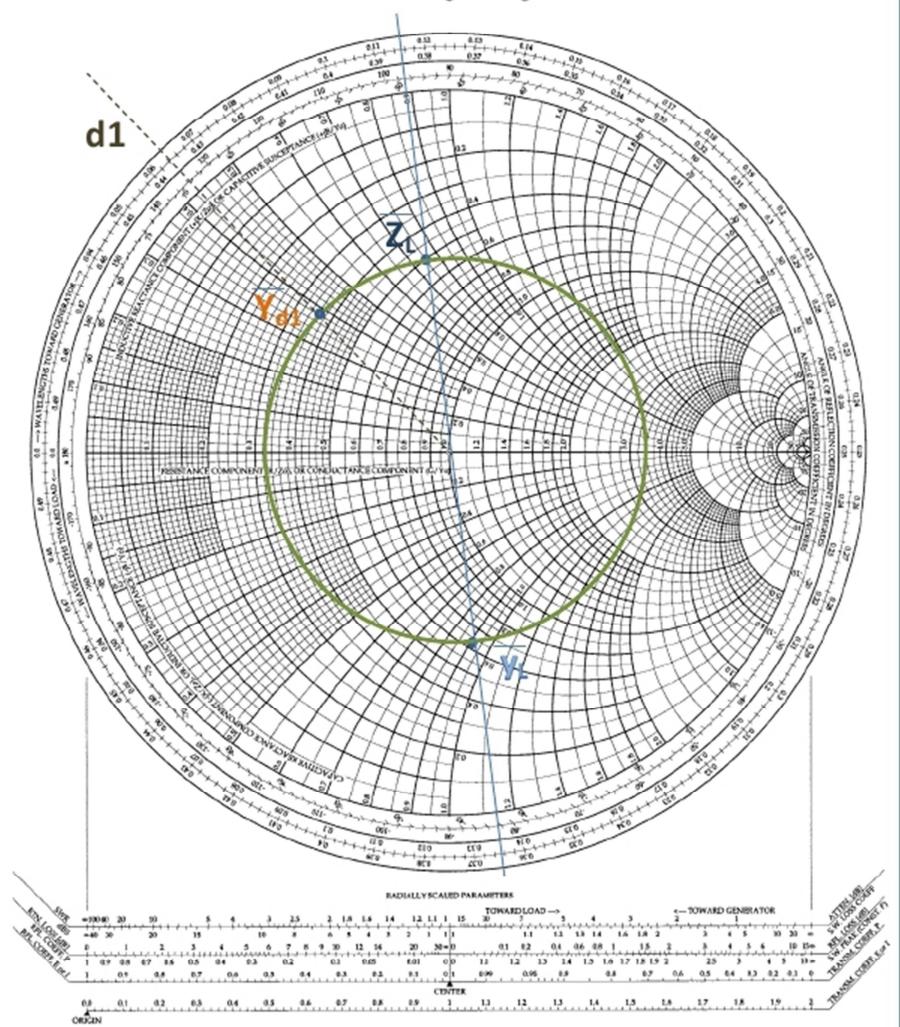

3


خطوط انتقال مخابراتی

1392/1/19

جلسه پنجم

The Complete Smith Chart

Black Magic Design

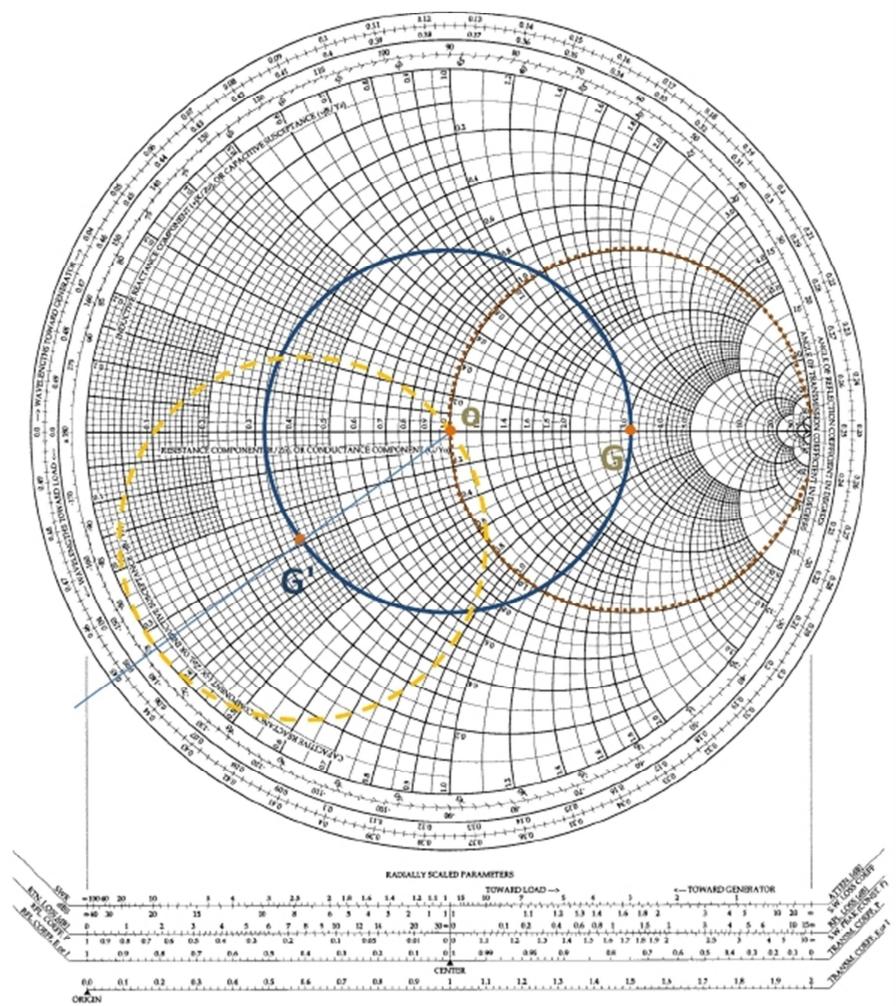

4

خطوط انتقال مخابراتی

1392/1/19

برای اینکه \overline{y}_{d_2} حتماً روی دایره 1 قرار گیرد باید دایره 1 را به اندازه $d_2 = 0.3\lambda$ (پادساعتگرد) حرکت دهیم و \overline{y}_{d_1} را روی دایره انتقال یافته 1 بگذاریم. برای این کار روی دایره حقیقی ثابت \overline{y}_{d_1} حرکت می کنیم تا دایره انتقال یافته 1 را قطع کند، مقدار \overline{y}_1 بدست می آید.

نحوه انتقال دایره واحد

مرکز دایره واحد (G) را به میزان خواسته شده (پادساعتگرد) جابه جا می کنیم و سپس به مرکز جدید (G') دایره واحد را رسم می کنیم.

$$\begin{aligned}\overline{y}_1 &= 0.34 + j0.18 \\ \overline{y}'_1 &= 0.34 - j0.84\end{aligned}$$

سمت راست محور افقی ساعتگرد تا \overline{y}_{s1} مقدار λ_{s1} را مشخص می کند.

سمت راست محور افقی ساعتگرد تا \overline{y}'_{s1} مقدار λ'_{s1} را مشخص می کند.

$$\begin{aligned}\overline{y}_1 &= \overline{y}_{d1} + \overline{y}_{s1} \rightarrow \overline{y}_{s1} = \overline{y}_1 - \overline{y}_{d1} = -j0.2 \\ \overline{y}'_{s1} &= \overline{y}_1 - \overline{y}'_{d1} = -j1.22 \\ \overline{y}_2 &= \overline{y}_{d2} + \overline{y}_{s2} \\ \overline{y}_{d1} &= 0.34 + j0.38\end{aligned}$$


خطوط انتقال مخابر اتی

جلسه پنجم

1392/1/19

The Complete Smith Chart


Black Magic Design

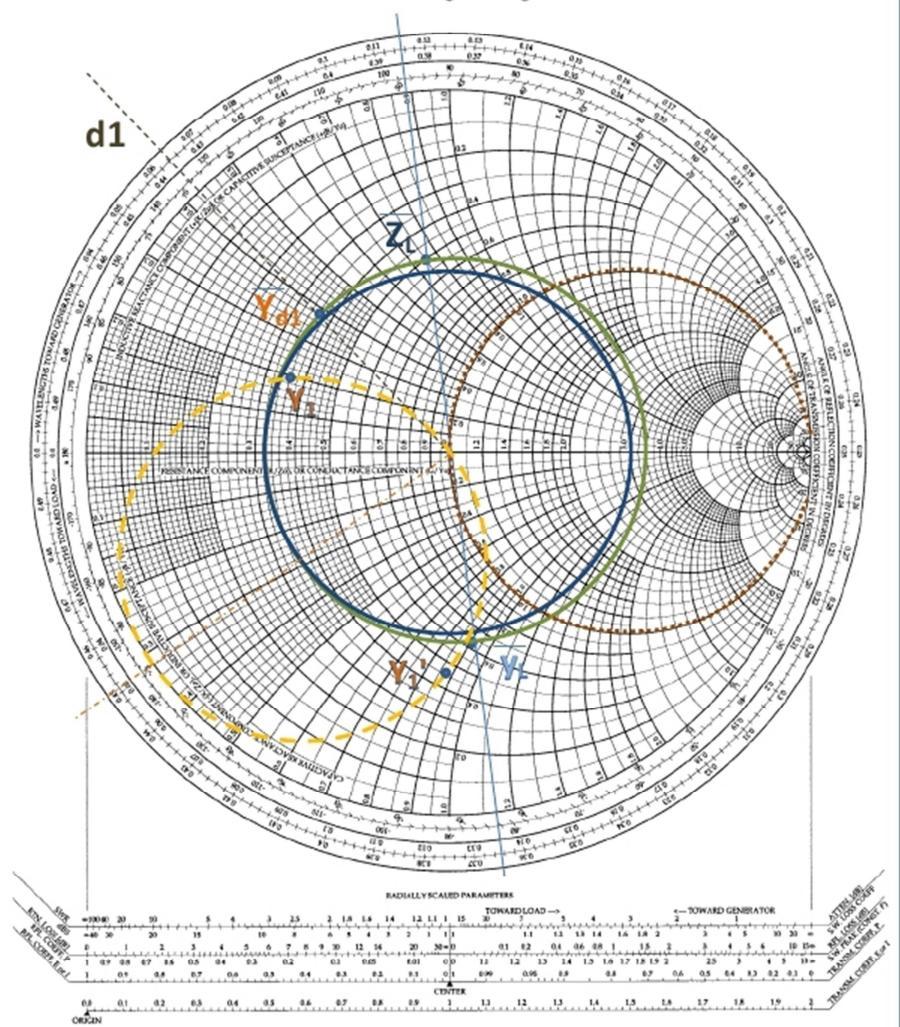

6

The Complete Smith Chart

Black Magic Design

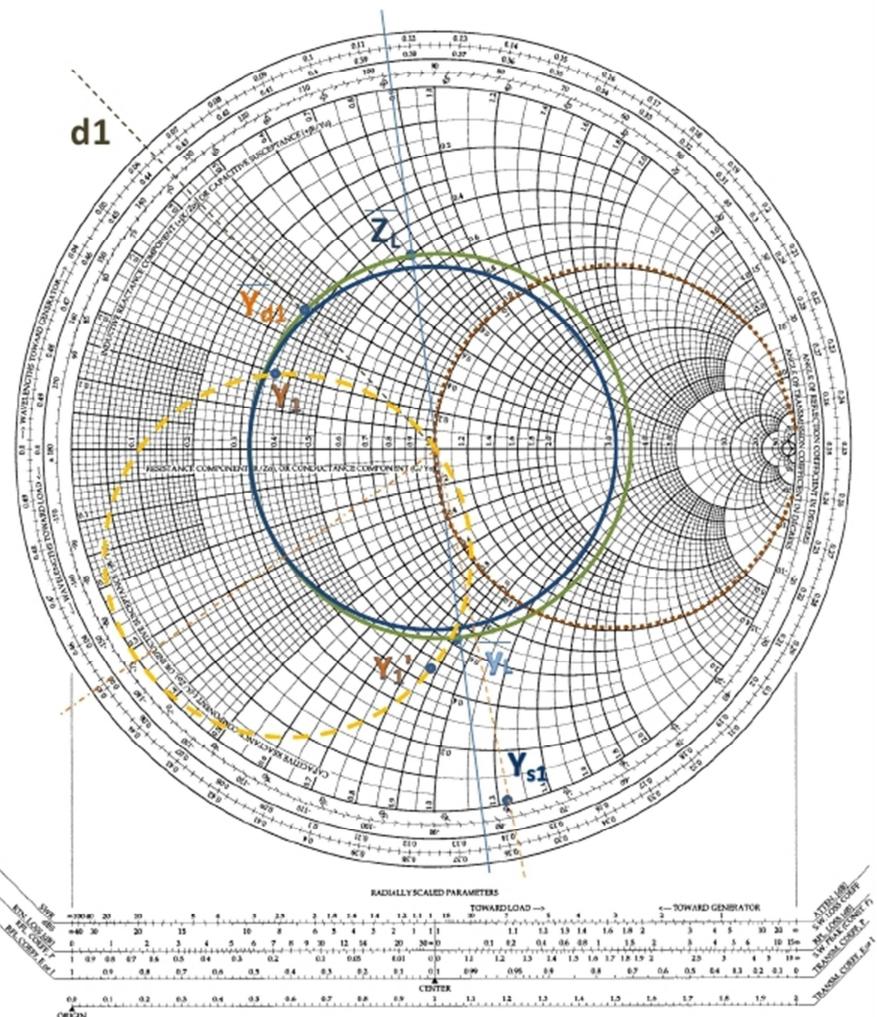

خطوط انتقال مخابراتی


برای تطبیق بار با خط انتقال مخابراتی از روش دو استاب اتصال کوتاه استفاده شده است. اگر استاب اول روی بار باشد و فاصله دو استاب $\lambda/32$ باشد مطلوب است طول استاب ها.

مقادیر داده شده به شرح زیر است:

$$Z_0 = Z_{0_{s1}} = Z_{0_{s2}} = 100\Omega$$

$$Z_L = 60 - j80$$

$$d = 0.32 \lambda$$

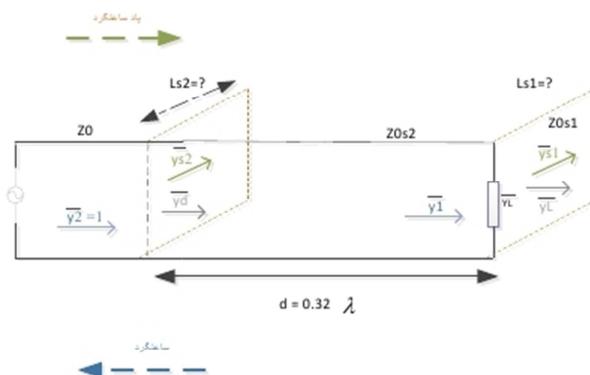

۱۳۹۲/۱/۲۶

خطوط انتقال مخابراتی

جلسه ششم


پاسخ:

مراحل حل:

$$\bar{Z}_L = \frac{Z_L}{Z_0} \quad 1 - \text{محاسبه } \bar{Z}_L \text{ از رابطه}$$


۲ - رسم دایره SWR مربوط به \bar{Z}_L و رسم قطر آن که از \bar{Z}_L عبور کند و فرانت مقدار \bar{Y}_L

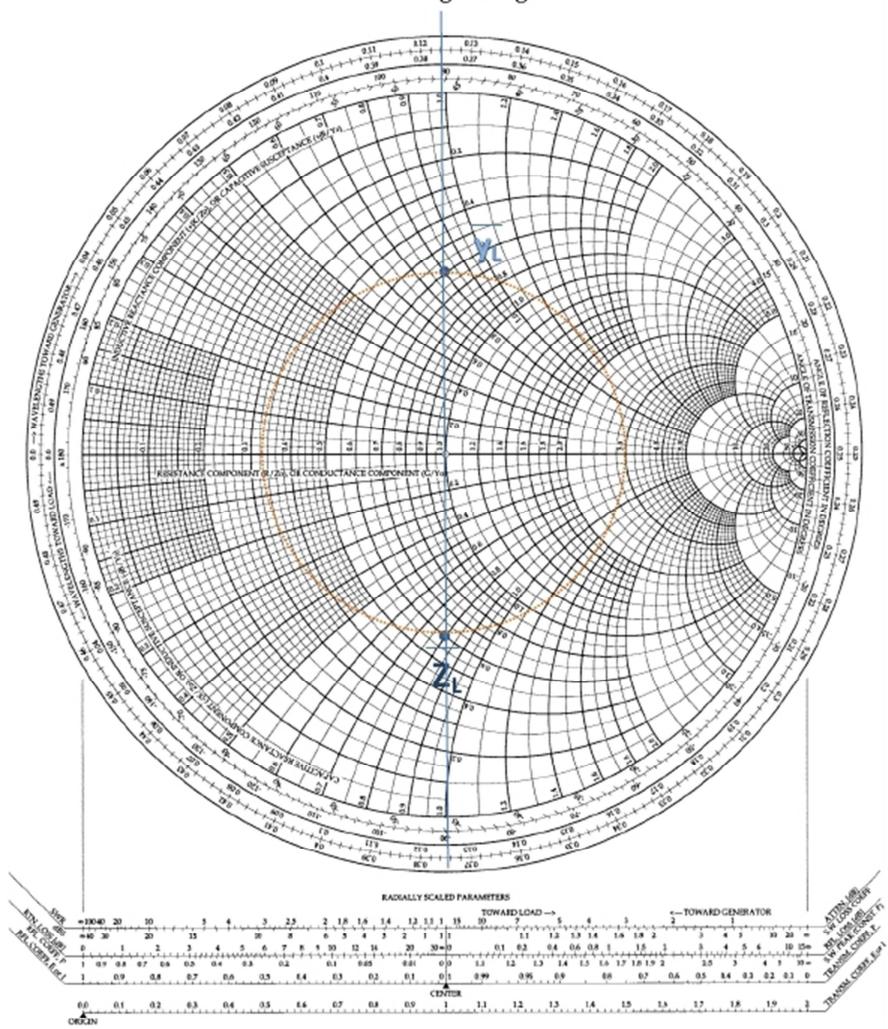The Complete Smith Chart
Black Magic Design



۳- انتقال دایره واحد ۱ به اندازه $d = 0.32\lambda$ (پاد ساعتگرد)

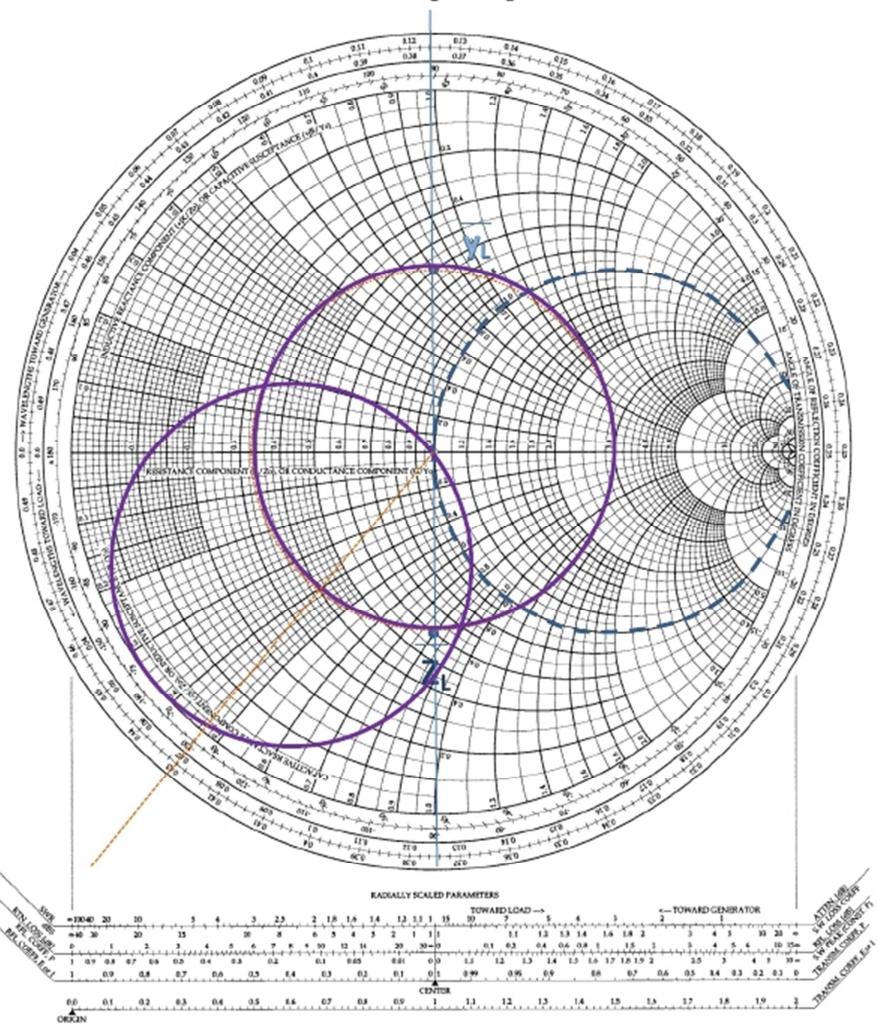The Complete Smith Chart
Black Magic Design



خطوط انتقال مخابراتی

۱۳۹۲/۱/۲۶

۴- حرکت روی دایره حقیقی ثابت \bar{Y}_L تا جاییکه دایره انتقال یافته را در دو نقطه قطع کند. یکی \bar{Y}_1 و یکی

است.


$$\bar{Z}_L = 0.6 - j0.8$$

$$\bar{Y}_L = 0.6 + j0.8$$

$$\bar{Y}_i = 0.6 + j0.14$$

$$\bar{Y}'_1 = 0.6 - j1.08$$

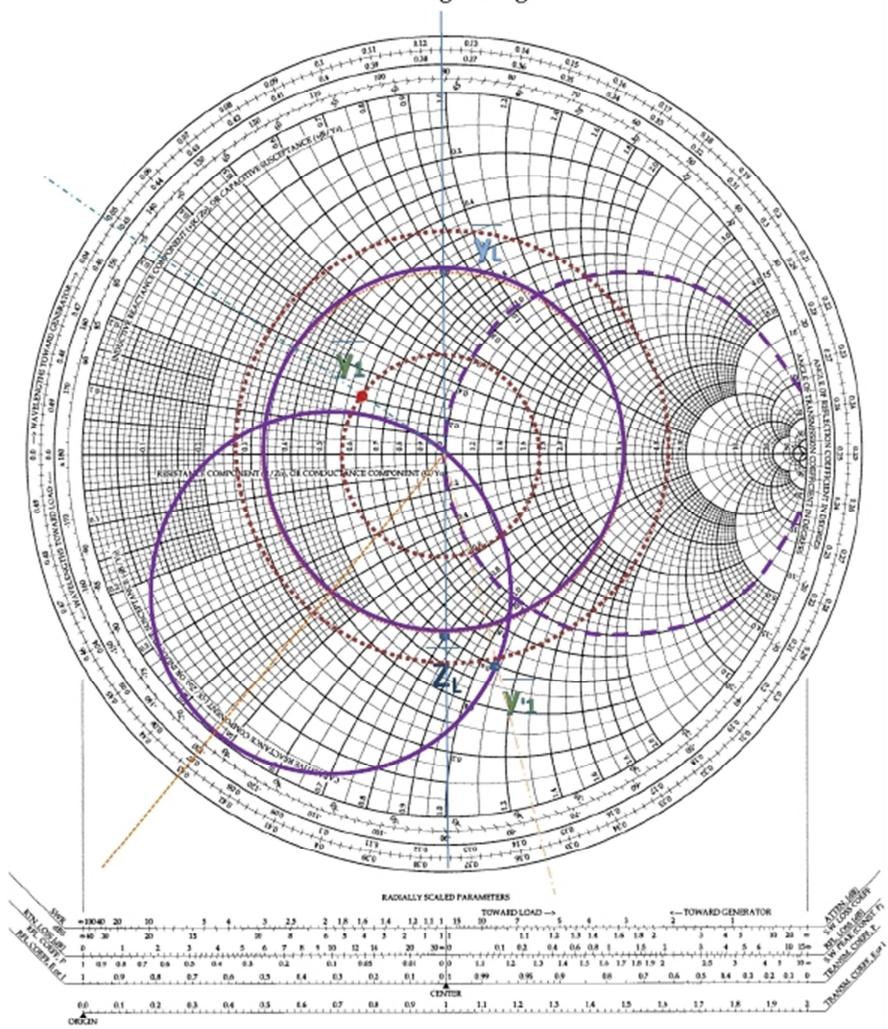The Complete Smith Chart
Black Magic Design



خطوط انتقال مخابراتی

جلسه ششم

-۵

از رابطه $\overline{Y_{s1}} = \overline{Y_1} + \overline{Y_L}$ مقدار $\overline{Y_1}$ بدست می آید.

از رابطه $\overline{Y'_{s1}} = \overline{Y_L} + \overline{Y'_1}$ مقدار $\overline{Y'_1}$ بدست می آید.

$$\overline{Y_{s1}} = \overline{Y_1} - \overline{Y_L} = 0.6 + j0.14 - (0.6 + j0.8)$$

$$\overline{Y_{s1}} = -j0.66$$

$$\overline{Y'_{s1}} = 0.6 - j1.08 - (0.6 + j0.8)$$

$$\overline{Y'_{s1}} = -j1.88$$

-۶

از روی $\overline{Y'_{s1}}$ مقدار L_{s1} و از روی $\overline{Y'_{s1}}$ مقدار L'_{s1} بدست می آید.


سمت راست محور افقی تا $\overline{Y_{s1}}$ مقدار L_{s1} را مشخص می کند. (ساعتگرد)

سمت راست محور افقی $\overline{Y'_{s1}}$ مقدار L'_{s1} را مشخص می کند. (ساعتگرد)

$$L_{s1} = 0.157\lambda$$

$$L'_{s1} = 0.078\lambda$$

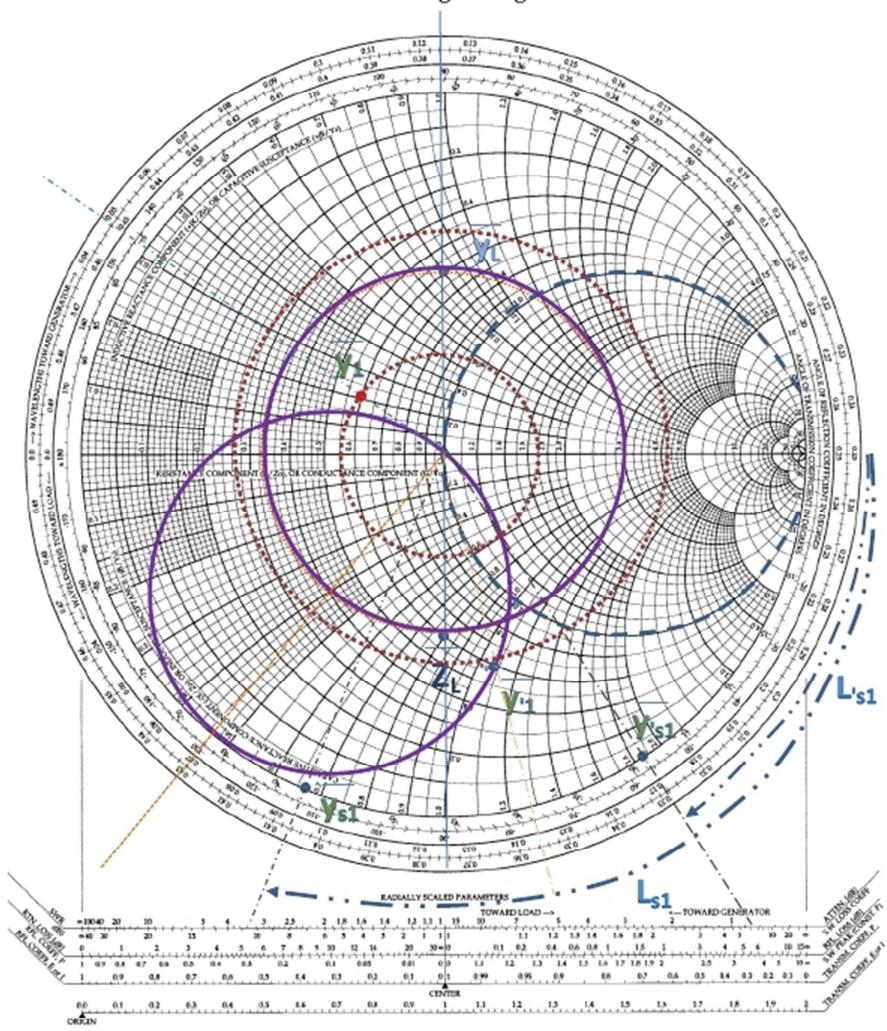The Complete Smith Chart
Black Magic Design



خطوط انتقال مخابراتی

۱۳۹۲/۱/۲۶

۷


دایره SWR مربوط به \bar{Y}_1 و دایره SWR مربوط به \bar{Y}_d را رسم کنیم.

از \bar{Y}_1 به اندازه $d = 0.32\lambda$ ساعتگرد حرکت می کنیم تا \bar{Y}_d بدست می آید.

از \bar{Y}_1 به اندازه $d = 0.32\lambda$ ساعتگرد حرکت می کنیم تا \bar{Y}'_d بدست می آید.

از \bar{Y}'_d حتماً روی دایره واحد ۱ قرار دارند.

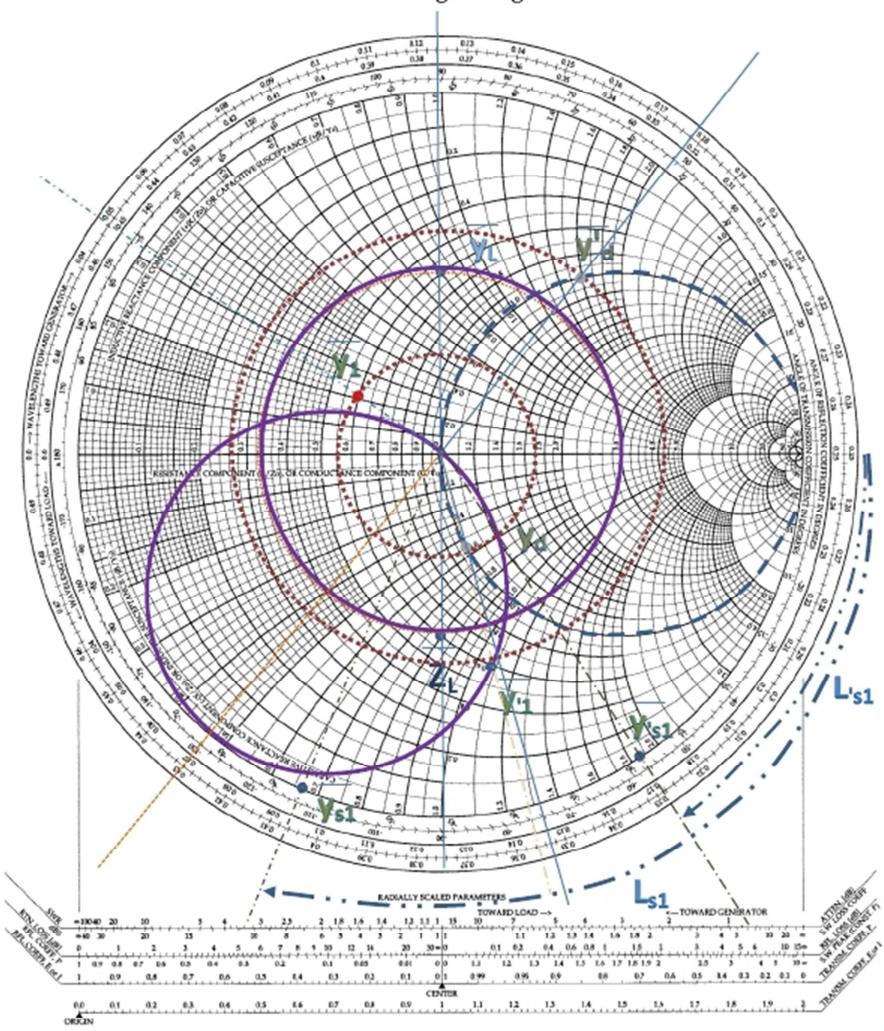The Complete Smith Chart
Black Magic Design



خطوط انتقال مخابراتی

۱۳۹۲/۱/۲۶

-۸

از روی مقدار L'_{s2} و از روی $\overline{Y'_{s2}}$ مقدار $\overline{Y'_{s2}}$ بدست می آید.

$$\begin{aligned}\overline{Y_d} &= 1 - j0.58 \\ \overline{Y'_{d2}} &= 1 + j1.5 \\ \overline{Y_{s2}} &= j0.58 \rightarrow L_{s2} = 0.328\lambda \\ \overline{Y'_{s2}} &= -j1.5 \rightarrow L'_{s2} = 0.099\lambda\end{aligned}$$

خطوط انتقال مخابر اتی

The Complete Smith Chart
Black Magic Design

