

تمرین سری اول درس مدارهای منطقی

رشته تحصیلی:

شماره دانشجویی:

نام و نام خانوادگی:

- عبارت جبری معادل با مدار منطقی مقابل را نوشته، سپس آنها را به فرم حاصل جمع مینترم ها درآورده و با استفاده از جدول کارنو ساده نموده و سپس با استفاده از گیت های NOR یا NAND (به اختیار خودتان) پیاده سازی نمائید.

