

# به نام خدا

مبحث هجدهم

ترانسنس فرماندهی سه فاز

انواع اتصالات در ترانس سه فاز

## انواع اتصالات در ترانس سه فاز

معرفی نمادها و وضع قراردادها :

الف) از آنجا که اسامی اولیه و ثانویه بستگی به چگونگی قرارگیری ترانسفورماتور در مدار الکتریکی دارد و ماترانس را مستقل از شبکه بررسی می کنیم لذا ما از این عناوین استفاده نمی کنیم و به جای آنها از عبارات فشار قوی و فشار ضعیف برای نامیدن پیچکها استفاده می کنیم.

ب) حروف بکار رفته برای اسم گذاری کمیات سمت فشار قوی بصورت بزرگ و در طرف فشار ضعیف بصورت کوچک استفاده می شود. مثلا عبارت  $\text{YNd}$  معرف ترانسی است با اتصال ستاره دارای سر وسط در فشار قوی و اتصال مثلث در فشار ضعیف.


ج) نسبت تبدیل ترانس عبارتست از نسبت ولتاژ خط فشار قوی به ولتاژ خط فشار ضعیف مگر چیز دیگری غیر از آن تصریح شود.

## انواع اتصالات در ترانس سه فاز(ادامه)

معرفی نمادها و وضع قراردادها (ادامه) :

د) با توجه به شکل قرار گیری پیچکها در یک ترانس واقعی ، بصورت نمادین آنها را به شکل زیر نشان می دهیم که در این شکل پیچکهای ۱ و ۱' روی یک هسته قرار دارند و ولتاژ القائی در آنها هم فاز

می باشد

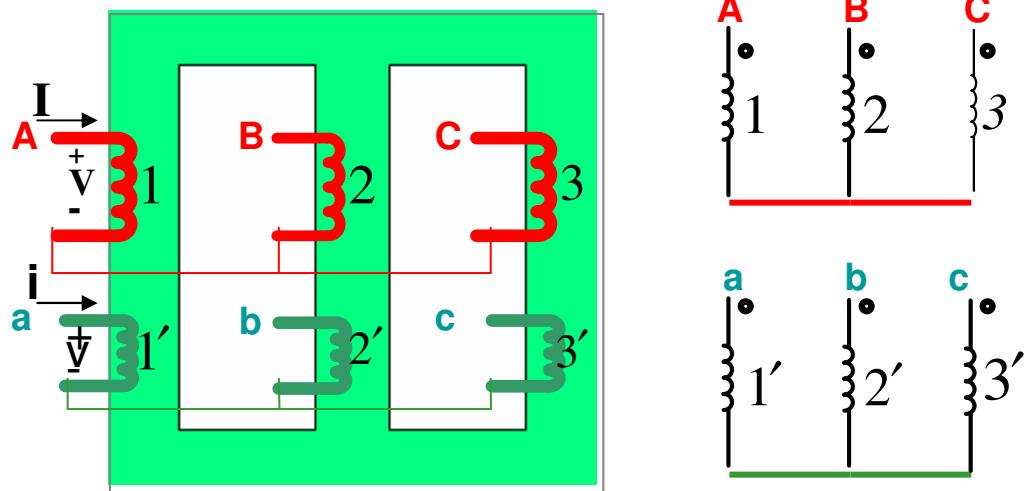

ه) اسامی ABC و abc کاملاً دلخواه به پیچکها نسبت داده می شوند اما برای نشان دادن توالی ، ترتیب آنها در توالی مثبت همیشه به یکی از سه صورت زیر است :

ABC ، CAB ، BCA

## انواع اتصالات در ترانس سه فاز(ادامه)

معرفی نمادها و وضع قراردادها (ادامه) :

ح) دامنه ولتاژ و جریان روی هر پیچک فشار قوی  $V$  و  $I$  و  
دامنه ولتاژ و جریان روی هر پیچک فشار ضعیف  $v$  و  $i$  می باشد .



ط) **K** عبارتست از نسبت تبدیل فاز یا نسبت بین ولتاژ پیچکهای قرار گرفته روی یک ستون

$$\frac{V}{v} = \frac{N}{n} = K \quad \text{یا} \quad \frac{I}{i} = \frac{n}{N} = \frac{1}{K}$$

## انواع اتصالات در ترانس سه فاز(ادامه)


بسته به اینکه اولیه و ثانویه به چه شکلی سربندی شده باشند ، اتصالات گوناگونی برای ترانس ایجاد می شود که در زیر با بیان این اتصالات ارتباط مقادیر خط و فاز و نسبت تبدیل هر یک از این اتصالات

را بیان می کنیم .

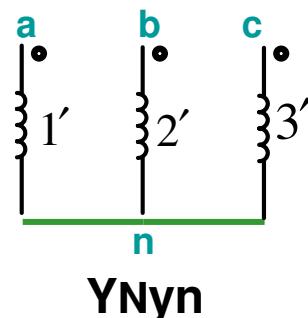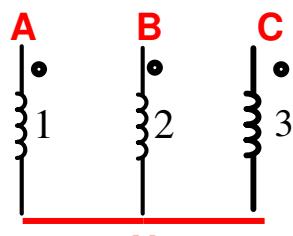

$$|V_{AN}| = V$$

$$|v_{an}| = v$$

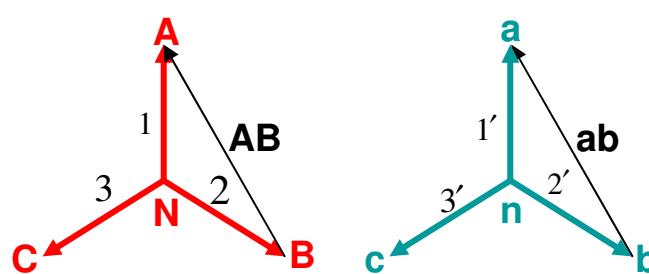


(1) اتصال ستاره ستاره

$$\left. \begin{aligned} |\bar{V}_{AB}| &= |\bar{V}_{AN} - \bar{V}_{BN}| = \sqrt{3}V \\ |\bar{v}_{ab}| &= |\bar{v}_{an} - \bar{v}_{bn}| = \sqrt{3}v \end{aligned} \right\} \Rightarrow \frac{|\bar{V}_{AB}|}{|\bar{v}_{ab}|} = \frac{\sqrt{3}V}{\sqrt{3}v} = \frac{V}{v} = K$$


از این اتصال زمانی استفاده می شود که ولتاژ زیاد و جریان کم است  
یا به سر وسط نیاز می باشد .
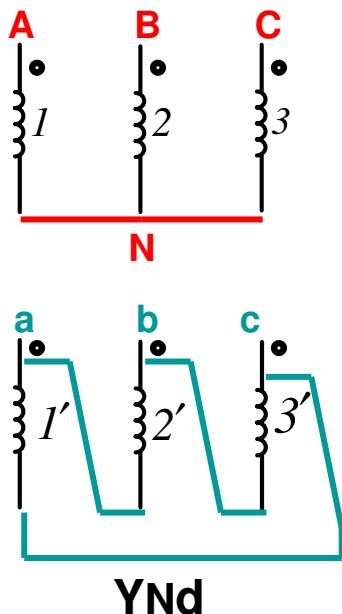
## انواع اتصالات در ترانس سه فاز ( ادامه )


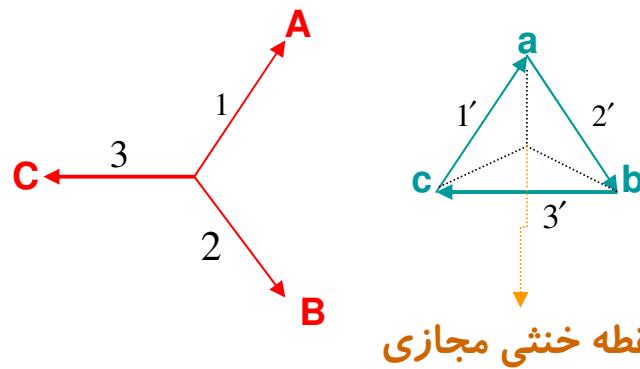
### ۲) اتصال ستاره مثلث


از این اتصال جائی استفاده می شود که ولتاژ کم و جریان بالا باشد  
یا بخواهیم هارمونیکهای خاصی را حذف کنیم .





$$\left. \begin{aligned} |\bar{V}_{AB}| &= |\bar{V}_{AN} - \bar{V}_{BN}| = \sqrt{3}V \\ |\bar{V}_{ab}| &= V \end{aligned} \right\} \quad \Rightarrow \quad \left| \frac{\bar{V}_{AB}}{\bar{V}_{ab}} \right| = \frac{\sqrt{3}V}{V} = \sqrt{3} = \sqrt{3}K$$

تمرین : برای جریان نسبت تبدیل را بدست آورید .

## انواع اتصالات در ترانس سه فاز(ادامه)

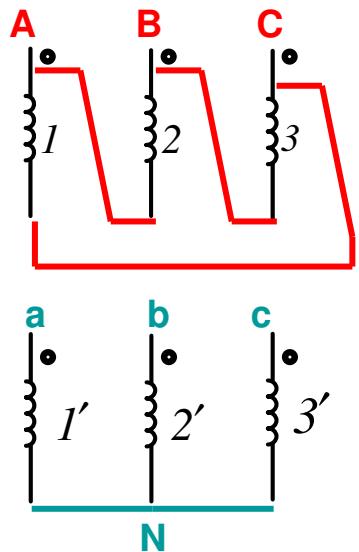

(۳) اتصال مثلث ستاره

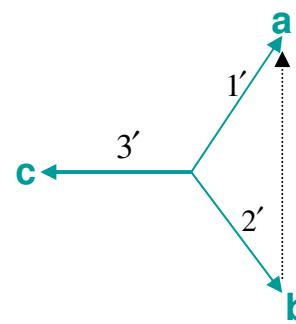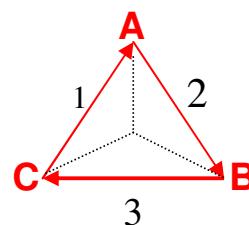


$$\left| \bar{V}_{AB} \right| = V$$



$$\left| \bar{v}_{ab} \right| = \left| \bar{v}_{an} - \bar{v}_{bn} \right| = \sqrt{3}v$$

$$\left. \begin{array}{c} \\ \end{array} \right\} \Rightarrow \left| \frac{\bar{V}_{AB}}{\bar{V}_{ab}} \right| = \frac{V}{\sqrt{3}v} = \frac{1}{\sqrt{3}} \frac{V}{v} = \frac{K}{\sqrt{3}}$$

## انواع اتصالات در ترانس سه فاز(ادامه)

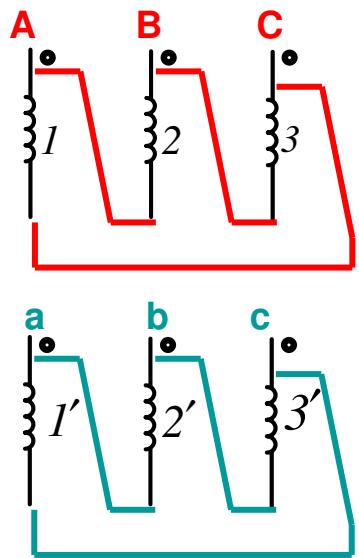


۳) اتصال مثلث مثلث

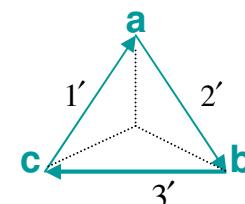
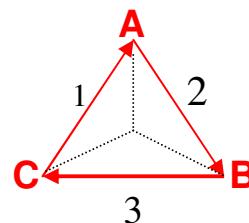


$$\left. \begin{array}{l} |\bar{V}_{AB}| = V \\ |\bar{V}_{ab}| = v \end{array} \right\} \rightarrow \left| \frac{\bar{V}_{AB}}{\bar{V}_{ab}} \right| = \frac{V}{v} = K$$
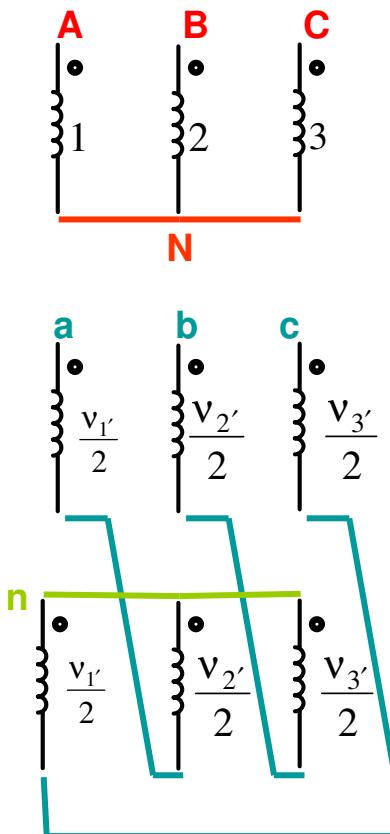
## أنواع اتصالات در ترانس سه فاز ( ادامه )



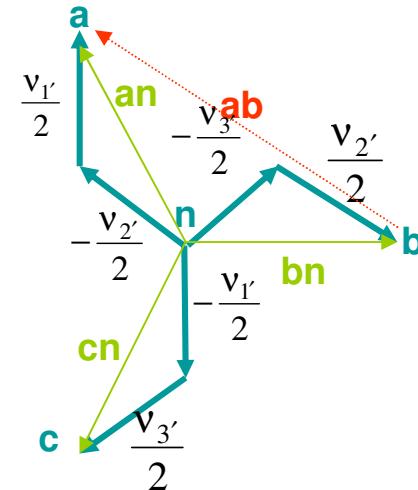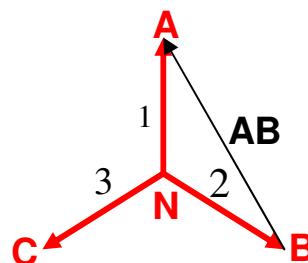**Inter connected star** ۴) اتصال ستاره زیگزاگ



$$|v_{an}| = \left| \frac{\bar{v}_1'}{2} - \frac{\bar{v}_2'}{2} \right| = \sqrt{3} \frac{v}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2} v$$

$$|v_{an}| = |v_{bn}| = |v_{cn}| = \frac{\sqrt{3}}{2} v$$

$$\left. \begin{aligned} |v_{ab}| &= |\bar{v}_{an} - \bar{v}_{bn}| = \sqrt{3} \left( \frac{\sqrt{3}}{2} v \right) \\ |V_{AB}| &= |\bar{V}_{AN} - \bar{V}_{BN}| = \sqrt{3} V \end{aligned} \right\}$$

$$\frac{V_{AB}}{v_{ab}} = \frac{\sqrt{3}V}{3/2 \times v} = \frac{2}{\sqrt{3}} K$$

## انواع اتصالات در ترانس سه فاز ( ادامه )

حسن ترانس با اتصال زیگزاگ آنست که نا متعادلی را کم می کند . با توجه به شکل صفحه قبل اگر جریانی از یک فاز فشار قوی عبور کند بین دو فاز فشار ضعیف تقسیم می شود و به اینصورت نا متعادلی را کمتر می کند .

بعنوان تمرين نشان دهيد که :

$$\frac{i_a}{I_A} = \frac{2}{\sqrt{3}} K$$