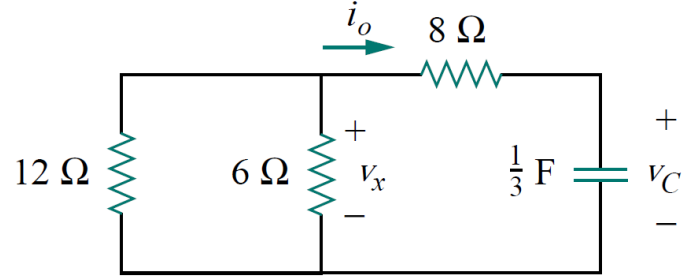


تمرین های سری ششم درس مدارهای الکتریکی ۱، نام استاد: حسن خانی

۱- در مدار روبرو اگر $v_c(0)=30\text{ V}$ باشد، i_o, v_x, v_c را برای $t \geq 0$ تعیین کنید.


Refer to the opposite circuit. Let $v_c(0)=30\text{ V}$. Determine $v_c, v_x,$ and i_o for $t \geq 0$.

Answer: $30e^{-0.25t}\text{ V}, 10e^{-0.25t}\text{ V}, -2.5e^{-0.25t}\text{ A}$.



2- If the switch in the opposite circuit opens at $t = 0$, find $v(t)$ for $t \geq 0$ and $w_c(0)$.

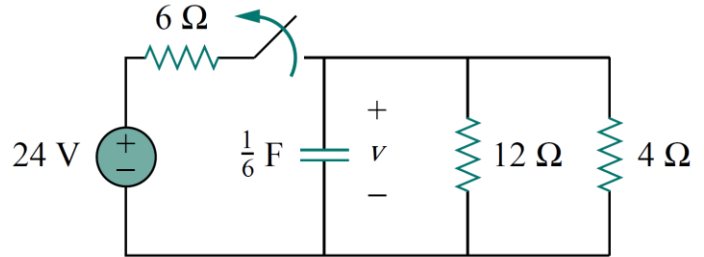
Answer: $8e^{-2t}\text{ V}, 5.33\text{ J}$.



۳- در مدار روبرو i و v_x را برای $t \geq 0$ بیابید. فرض کنید $i(0)=5\text{ A}$ است.


Find i and v_x in the opposite circuit.

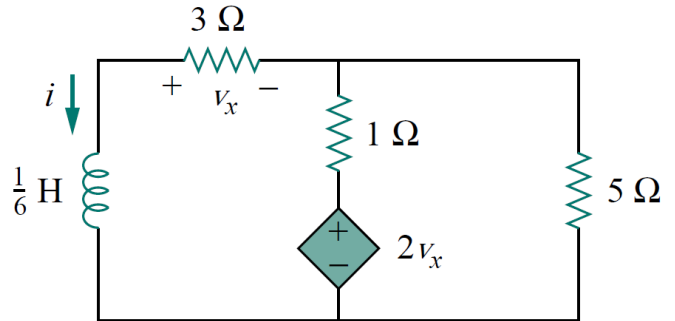Let $i(0)=5\text{ A}$. **Answer:** $5e^{-53t}\text{ A}, -15e^{53t}\text{ V}$.



4-For the opposite circuit, find $i(t)$ for $t > 0$.

Answer: $2e^{-2t}\text{ A}, t > 0$

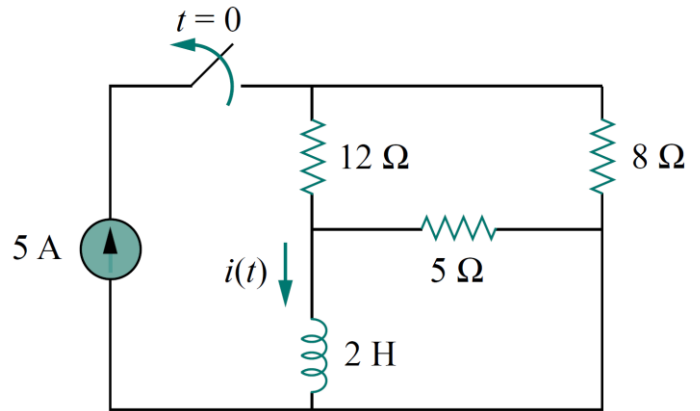


۵- در مدار زیر i, i_o و v_o را برای تمامی زمان ها تعیین کنید.


5- Determine $i, i_o,$ and v_o for all t in the circuit shown in Fig. 7.22. Assume that the switch was closed for a long time.

Answer: $i = \begin{cases} 4\text{ A}, & t < 0 \\ 4e^{-2t}\text{ A}, & t \geq 0 \end{cases}, i_o = \begin{cases} 2\text{ A}, & t < 0 \\ -(4/3)e^{-2t}\text{ A}, & t > 0 \end{cases}$

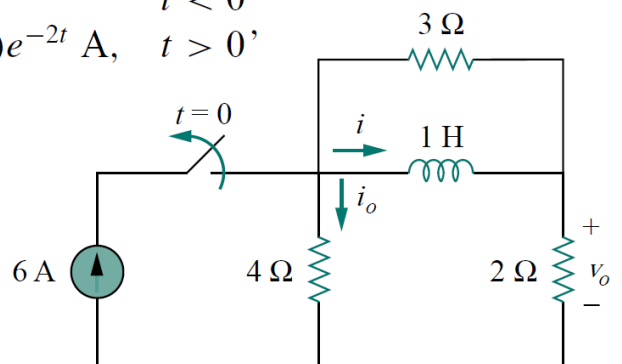$v_o = \begin{cases} 4\text{ V}, & t < 0 \\ -(8/3)e^{-2t}\text{ V}, & t > 0 \end{cases}$



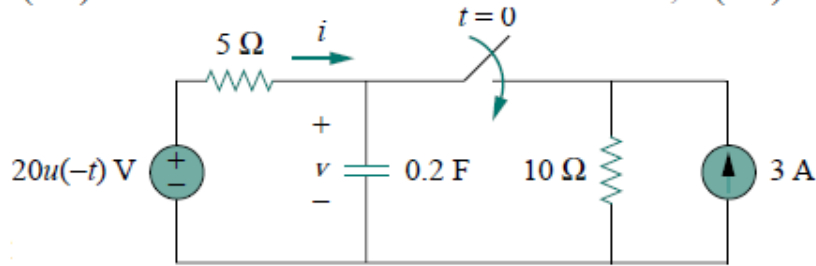- 6- The switch in Fig. 7.47 is closed at $t = 0$. Find $i(t)$ and $v(t)$ for all time. Note that $u(-t) = 1$ for $t < 0$ and 0 for $t > 0$. Also, $u(-t) = 1 - u(t)$.




Answer:
$$i(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ -2(1 + e^{-1.5t}) \text{ A}, & t > 0 \end{cases}$$

$$v = \begin{cases} 20 \text{ V}, & t < 0 \\ 10(1 + e^{-1.5t}) \text{ V}, & t > 0 \end{cases}$$


۷- در مدار زیر $v(t)$ را برای $t > 0$ بیابید. مقدار $v(t)$ را در $t=0.5$ s بدست آورید.

- 7- Find $v(t)$ for $t > 0$ in the circuit in Fig. 7.44. Assume the switch has been open for a long time and is closed at $t = 0$. Calculate $v(t)$ at $t = 0.5$.

Answer: $-5 + 15e^{-2t}$ V, 0.5182 V.

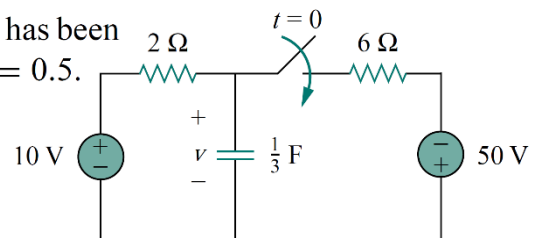

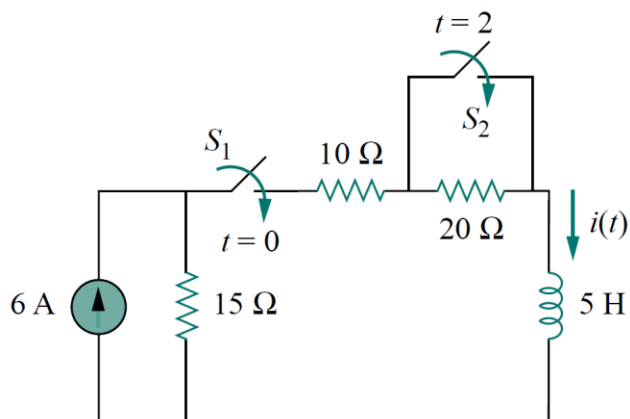- 8- Switch S_1 in the following circuit is closed at $t = 0$, and switch S_2 is closed at $t = 2$ s. Calculate $i(t)$ for all t . Find $i(1)$ and $i(3)$.



Answer:

$$i(t) = \begin{cases} 0, & t < 0 \\ 2(1 - e^{-9t}), & 0 < t < 2 \\ 3.6 - 1.6e^{-5(t-2)}, & t > 2 \end{cases}$$

$i(1) = 1.9997 \text{ A}, i(3) = 3.589 \text{ A}.$

۹- در مدار زیر $i(t)$ را برای $t > 0$ بیابید.

- 9- The switch in Fig. 7.52 has been closed for a long time. It opens at $t = 0$. Find $i(t)$ for $t > 0$.

Answer: $(2 + e^{-10t}) \text{ A}, t > 0.$

