

تمرین سری دوم درس مدارهای منطقی

رشته تحصیلی:

شماره دانشجویی:

نام و نام خانوادگی:

-
- با فرض داشتن تنها گیت های NOT و XOR، مدارات معادلی برای ساختن گیت های AND و OR از روی این دو نوع گیت موجود رسم نمایید.

 - یک ضرب کننده ۴ بیت در ۴ بیت طراحی نمایید.