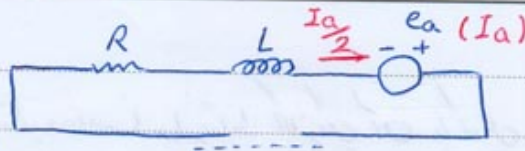


پایان کلاس




اگر  $I_a$  زیاد باشد ولتاژ القایی  $e_a$  هم زیاد خواهد بود و اگر جریان  $I_a$  کم باشد  $e_a$  هم کم می شود.

جاریه ها را روی ریل قرار می دهند تا مکان آن ها تغییر باشد و با حرکت روی ریل برای جریان های مختلف عمل جدا شدن آن ها از تیند مناسب شود.

اما به محل چون  $e_a$  عامل تغییر  $I_a$  است باید  $e_a$  را تابعی از  $I_a$  بنویسیم

$$e_a \uparrow \leftarrow I_a \uparrow \quad \text{ولتاژ القایی} \quad e_a(I_a)$$

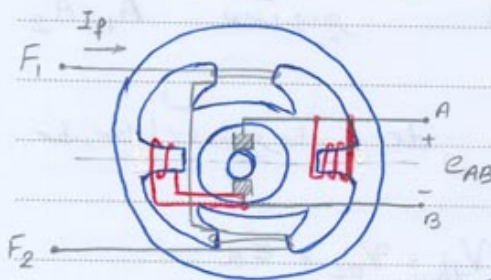وظیفه این کوئل ها این است که ولتاژی القا کنند که جری کمتاسیون ایجاد شود.



در کوئل  $e_i(t)$

$e_i(t)$  برای  $i = 1 \dots N$  رشته های سیم

در محاسبه  $e_c$  ولتاژ القایی اگر سیم از نظریه توری از رابطه  $e_{AB} = \sum_{i=1}^N |e_i(t)|$  (تعداد کوئل ها سری)

ولی چون امواج و تغییرات آن خیلی کم است عملاً به صورت  $e_c$  به دست می آید.

ولتاژ القایی


$$E_a = E_{AB} = \frac{2}{T} \int_0^{T/2} e_{AB} dt$$

اگر سیم


ولتاژ القایی به تعداد کوئل های سری شده ، سرعت چرخش محور ، میدان تحریک ، ابعاد مغناطیسی رتور بستگی دارد.

مستقیم

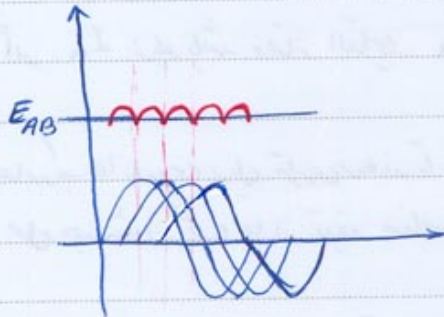مکان واقعی جاروبک زیر قطبهاست و ارتباط الکتریکی آن با لویل های منطقه خنثی یا نزدیک



منطقه خنثی است.

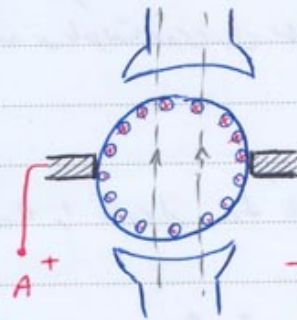

نمایش  
شماره


مدار معادل ماشین dc

$F_1, F_2$  نور تحریک

AB

$A_1, A_2$  نور آرمیچر

مدار معادل آرمیچر ماشین dc

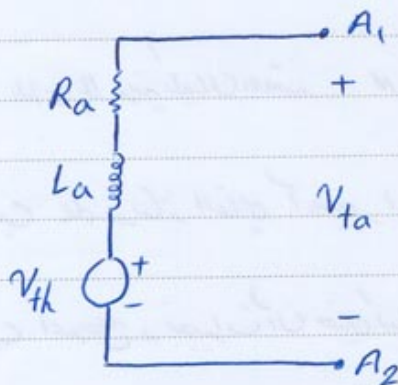

$$V_{th} = V_{oc} = E_a$$

$(I_p, n, \dots)$

چون جریان dc است از خود القای سلف می توان

صرف نظر کرد و تاثیر چندانی ندارد

با افتال یک اهم متد به دو سر آرمیچر مدار وقتی که استیاد انباری می شود  $R_a$ : مقاومت مدار آرمیچر



2. مقاومت جابجی ها

1. مقاومت لول ها

4. مقاومت سیم های رابط درون آرمیچر


3. مقاومت تیغه های کلکتور

6. مقاومت فضای یونیزه بین جاروبک و تیغه (نامعین)

5. مقاومت قطب های لول

8. مقاومت مدار آرمیچر

7. مقاومت سیم پیچ های میدان کننده

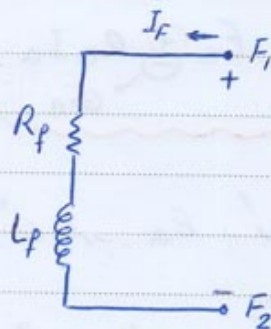به کل مدار بالا **مقاومت آرمیچر** گفته می شود**مدار معادل تحریک**

وقتی دوسر مدار باز قرار دهیم و


 $I_p = 0$  کنیم و به دوسر آرمیچر باتری

وصل کنیم چون جریان متغیر با

زمان داریم پس معادله ای متغیر با


زمان نداریم پس ولتاژ در آرمیچر القا

نمی شود.

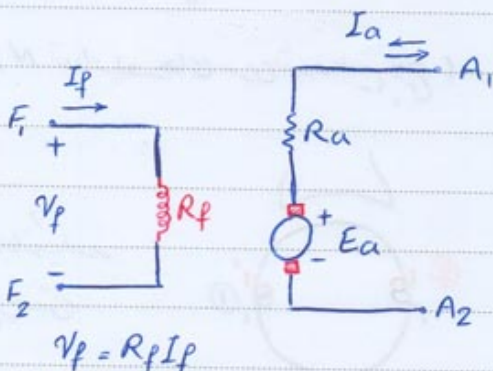

سلف مدار حالت پایدار جریان dc اتصال کوتاه است. با قراردادن دو جاروبک نشان می دهیم مدار معادل ماشین

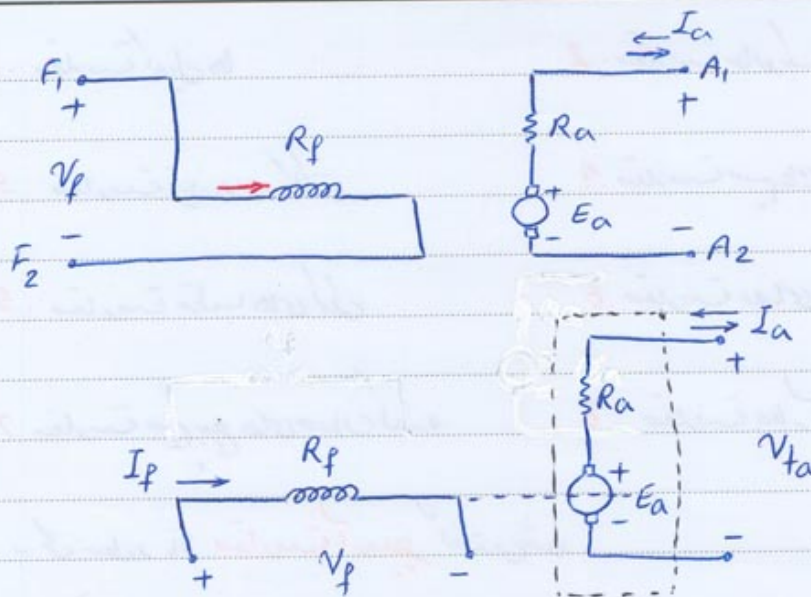dc است. سیم پیچ تحریک را هم به صورت سلف نمایش می دهیم ولی سلف نیست.




$$1. V_f = R_f I_f$$

$$2. V_{ta} = E_a + R_a I_a$$


Mot (موتور)      Gen (ژنراتور)

جریان در ژنراتور به بار بستگی دارد. \$E\_a\$ به لویلهای سری شده و میدان مغناطیسی بستگی دارد.
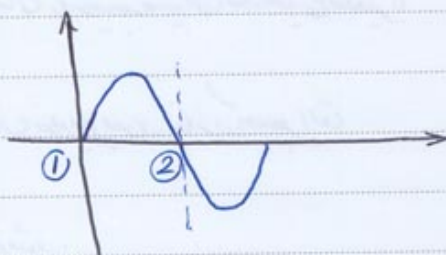
$$E_a = \frac{2}{T} \int_0^{T/2} e_{AB} dt = \frac{2}{T} \int_0^{T/2} \sum_{i=1}^N e_i dt = \frac{2}{T} \sum_{i=1}^N \int_0^{T/2} e_i dt$$



(N تعداد لویلهای سری شدهسیم پیچ)

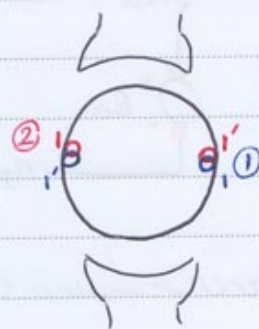

بعبارتدیگر  
چرخش

$$\int_0^{T/2} e_i dt = \int_0^{T/2} \frac{d\phi}{dt} dt = \int_{\phi(0)}^{\phi(T/2)} d\phi =$$

$$\phi(T/2) - \phi(0)$$

\$\phi(0)\$ و \$\phi(T/2)\$ قرینه پیدا می‌کنند.



$$\int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} e_i dt = 2\varphi$$

$$\varphi = \int_A \vec{B} \cdot d\vec{s}$$


A: سطح فاصله فضای از یک محور خنثی تا محور خنثی مجاور (سطح قطب)

$\varphi$ : فلوی قطب‌ها

$$E_a = \frac{2}{T} \sum_{i=1}^N 2\varphi$$

$$E_a = \frac{2}{T} N 2\varphi$$

تعداد دورهای سری

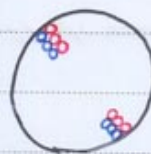

\* تعداد هاری های آرمیچر  $C_a$  (در ماشین معلوم است)

$$N = \frac{C_a}{2a}$$

تعداد دورهای سری

تعداد راه های موازی (حدائق 2)

$$E_a = \frac{2}{T} \frac{C_a}{2a} 2\varphi$$

T: زمان یک سیل و تناثر القای  
(پریود و تناثر)

T: زمان یک دور چرخش

$$T = \frac{P}{2}$$

تعداد قطب‌ها

$$T = \frac{2}{p} \times \text{زمان یک دور چرخش}$$

واحد سرعت:  $\omega_m = \text{rad/s}$

$\frac{n}{60}$ : دور بر ثانیه (rps)

n: دور بر دقیقه (rpm)

$1^s$

$\frac{n}{60}$

سرعت ماشین n

$$\frac{60}{n} = T$$

1

$$E_a = \frac{2}{\frac{2}{p} \times \frac{60}{n}} \times \frac{C_a}{2a} \times 2\phi = \frac{PC_a}{a} \phi \frac{n}{60}$$

$$E_a = \frac{PC_a}{2\pi a} \phi \omega_m$$

$$3. \underline{E_a = k_a \phi \omega_m} \quad (k_a = \frac{PC_a}{2\pi a})$$

ضریب سیم بندی آر صیغ  
به طور هم زمان به فلوی قلب ها، سرعت و  
هم چنین، رابطه  $V_{ta} = E_a + R_a I_a$  بخشی دارد. هم زمان باید در حلقه معادله  
صورت کند.

$$\phi_1, \omega_{m1} \rightarrow E_{a1}$$


$$\Rightarrow * \frac{E_{a1}}{E_{a2}} = \frac{\phi_1 \omega_{m1}}{\phi_2 \omega_{m2}} * = \frac{\phi_1 n_1}{\phi_2 n_2}$$

$$\phi_2, \omega_{m2} \rightarrow E_{a2}$$

$$* \left\{ \frac{E_{a1}}{E_{a2}} = \frac{\omega_{m1}}{\omega_{m2}} = \frac{n_1}{n_2} \right\} *$$

اگر بتوانیم تحت شرایطی  $\phi$  را ثابت نگه داریم آنگاه:

انواع ماشین dc

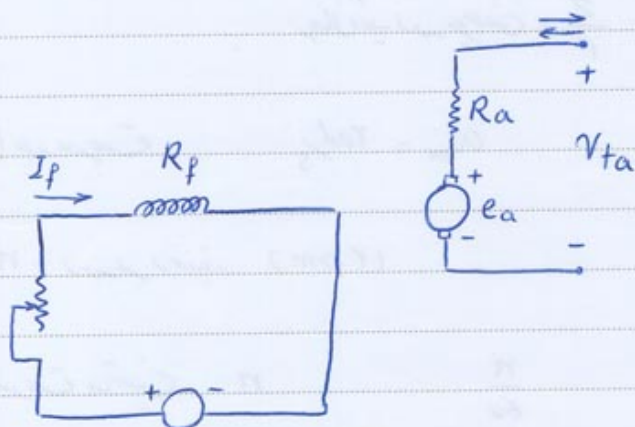

صادر تحریک کاملاً مستقل از

صادر آر صیغ است.


و برتری جریان تحریک این است که کم است.



\* ماشین dc تحریک مستقل (جداگانه) { ژنراتور } *موتور*

جریان تحریک کم

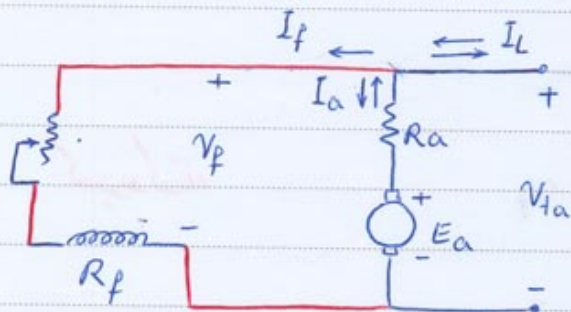سیم پیچ تحریک: تعداد اندک سیم پیچ - سیم نازک - مقاومت زیاد



در این حالت مدار تحریک و مدار آرمیچر

با هم موازی نیستند.

\* ماشین dc شنت (ژنراتور - موتور)


$$V_f = V_{ta}$$

$$I_L = I_a \oplus I_f$$

Mot  
+  
-  
Gen

$I_L$ : جریان خط

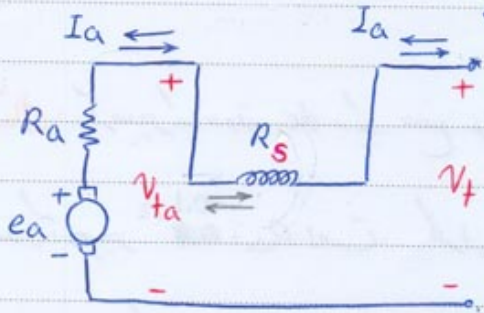\* ویژگی های سیم پیچ تحریک مشابه ماشین تحریک مستقل



\* ماشین dc سری (موتور)



$$V_{ta} = E_a \pm R_a I_a$$

\* سیم پیچ تحریک: تعداد اندک سیم پیچ - سیم قطعه  
مقاومت کم


$$V_t = E \pm (R_a + R_s) I_a$$

جریان تحریک زیاد -

ماشین dc کمپوند

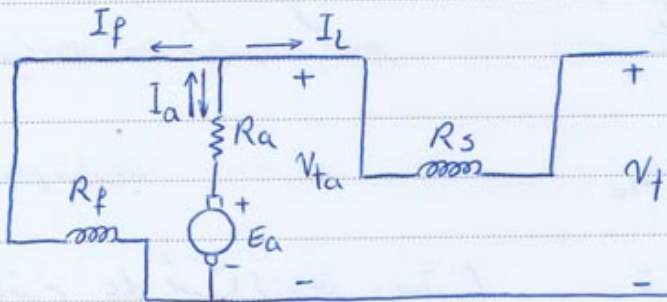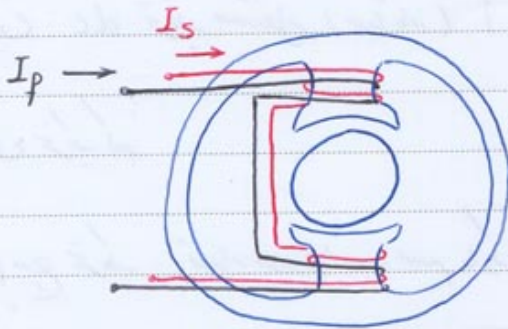


کمپوند کوتاه

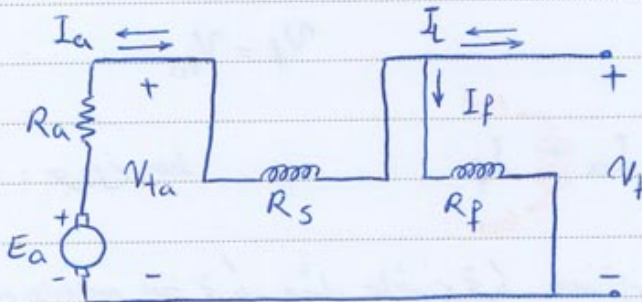

کمپوند بلند

مثال: اگر می‌خواهیم موتور dc به یک منبع ولتاژ 230V ماشین dc کمپوند dc متصل است. مقادیر

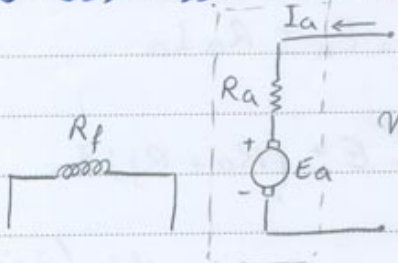مقاومت آرمیچر  $R_a = 0.1 \Omega$  است. اگر از مدار آرمیچر جریان 100A عبور کند، در توان‌های مختلف



ماشین بحث کنید.

$$P_{in a} = V_t I_a =$$

$$230 \times 100 = 23 \text{ kW}$$



$$P_{cu a} = R_a I_a^2 = 0.1 \times (100)^2 = 1 \text{ kW}$$

تلفات اهمی بر صغیر

22 kW بد توان مکانیکی تبدیل می گردد.

$$E_a = V_{ta} - R_a I_a = 230 - 0.1 \times 100 = 220 \text{ V}$$

$$P_{Ea} = E_a I_a = 220 \times 100 = 22 \text{ kW}$$

در موتور منبع توان مصرف می کنند.

توان از خرم الکتریکی به خرم مکانیکی تبدیل می شود.

$$P_m = \text{توان الکترو مکانیکی (الکترو مکانیکی)}$$

توان داخلی: عبارتست از توان حلقی که از خرم الکتریکی به مکانیکی یا بالعکس تبدیل می شود.


$$P_m = E_a I_a = T \omega_m$$

$$T = \frac{E_a I_a}{\omega_m} = \frac{k_a \phi \omega_m I_a}{\omega_m}$$

$$T = k_a \phi I_a$$

✓  
خروجی استاندارد

هاشین چهار قطبی

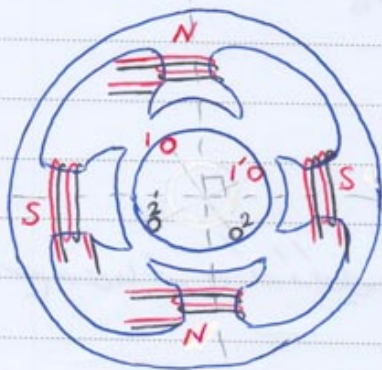

$$= 180^\circ \text{ e}$$

در هاشین های یو قطبی 180 واقعی است ولی در

هاشین های چهار قطبی 90 واقعی است.

الکترونات سیم یعنی داشته باشند (هم فروز و هم سیاه) ماشین کمپوند است.


$$i_e = \frac{2}{P} i_m$$

↓                      ↓  
التری                      مکانی

$$\theta_e = \frac{P}{2} \theta_m$$

در ماشین P قطبی باید نحوه قرار گرفتن کوئل ها هم جابجاشود یعنی به جای  $180^\circ$  التری باید

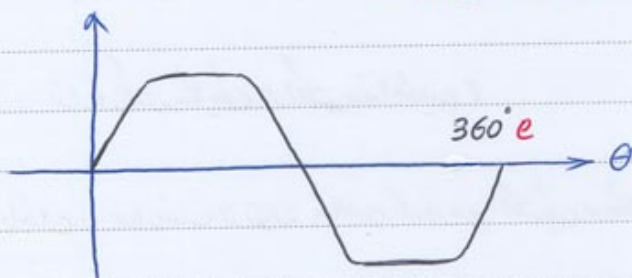$180^\circ$  مکانی هم باشند که در هر قطبی 4 درج واقعی می شود.



$$y_c \approx 180^\circ \quad * \text{م کوئل}$$

$$y_c = \frac{\pm e \text{ تعداد شیارها}}{P}$$

(برای این که م کوئل باید عدد صحیح باشد مقدار  $\pm e$  می کنیم)

$$y_B = \frac{\text{تعداد تیغه های قطب}}{P}$$

$$y_B = 180^\circ e \quad * \text{م جاروب}$$

$$* \text{در جدت ریب} \rightarrow m = \text{عرض جاروب}$$

نحوه سیم بندی ما تعیین می کند که کوئل ها با هم سری باشند یا موازی

$$y_s = m \rightarrow 0^\circ e \quad * \text{م قطب}$$

حلقوی (روی هم) Lap



$$a = P_m \text{ تعداد راه‌های}$$

صواری

در لوله قطبی سیم بندی حلقوی و موجی مشابه هم است.

به سیم بندی حلقوی، صواری نیز می‌گویند زیرا راه‌های صواری به سرعت زیاد می‌شود.

موجی (wave)

$$y_s = 360^\circ e$$

$$y_s = \frac{\text{تعداد تیغه‌های طلوع} \pm m}{\frac{P}{2}} \rightarrow \text{درجه ترتیب}$$

$$a = 2m$$

با افزایش تعداد قطب‌ها تعداد راه‌های صواری تعیین نمی‌گردد.

به این سیم بندی، سیم بندی سری نیز گفته می‌شود.

سیم بندی‌های پیچیده

ترتیب سیم بندی موجی و حلقوی (پاخور باغی)

حدار معادل

$$V_p = R_p I_p$$

$$V_{ta} = E_a \pm R_a I_a \text{ دثر اثرات متقابل وجود دارد و در مقابل}$$


رستگاه چرخاننده (توربین) مقاومت

$$E_a = k_a \phi \omega_m$$

$$T = k_a \phi I_a \text{ (تشتاد و الکترومغناطیسی) می‌گردد}$$

دید می‌شود (تشتاد و مقاومت وجود دارد) می‌خواهد محور را بگرداند

رفتار مغناطیسی ماشین dc

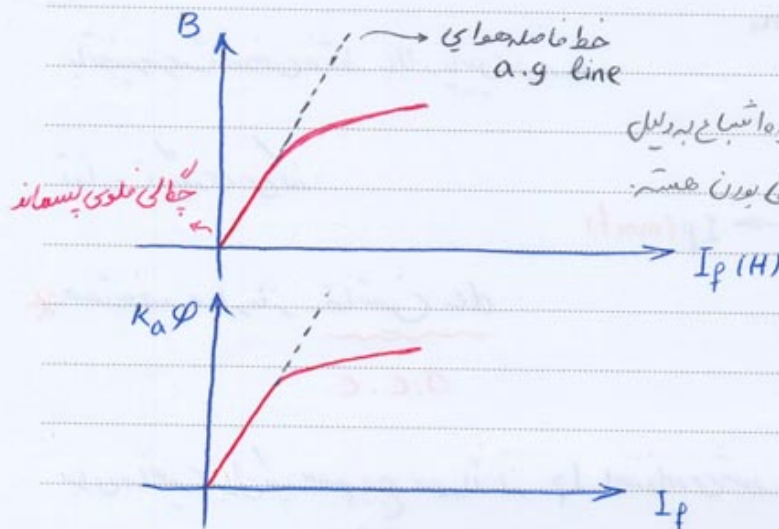


چون جریان سیم‌بندی نیست لولپ

پدیده اشباع به دلیل آهنی بودن هسته

هیستریزیس مغناطیسی ندارد.

صغنی dc مغناطیسی ظاهر می‌شود.

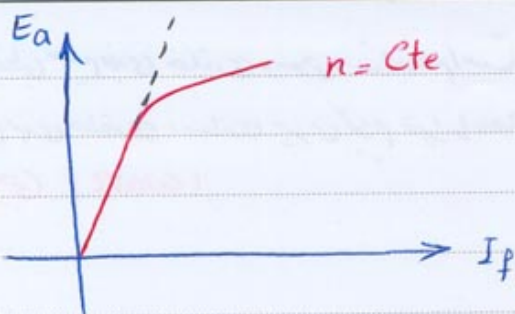

اندازه گرفت


اگر سرعت را باید سرعت ثابت

توسط درایوی چرخانیم

چیزی که ما می توانیم درست داریم این است  $\uparrow$

آزمایش مدار باز

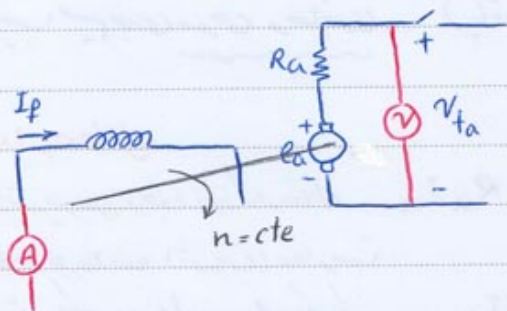
محور آرپیج با سرعت ثابت چرخانده می شود، مدار آرپیج باز است یک ولت متر توسط آن



قرار می دهیم ولتاژ  $E_a$  با ولت متر وقتی اندازه بگیریم که محور آرپیج با سرعت ثابت

اندازه گرفته می شود مدار آرپیج باز باشد

سرعت ثابت  $n =$

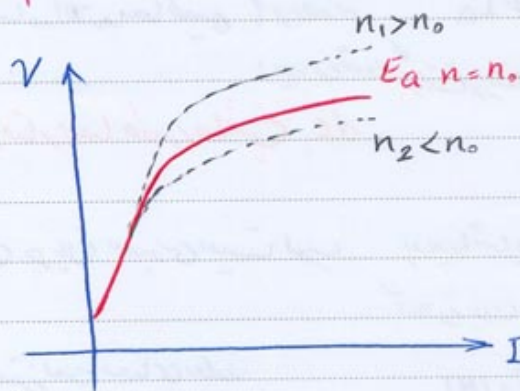

$I_f$	0	$\alpha$	$\beta$	$\gamma$	...
$E_a = V_{oc}$	ولتاژ پس ماند	..	..	..	..

با تغییر سرعت صغنی فقط بالا راین می رود

تفاوت دیدی نمی کنند

$$I_f \rightarrow N_f I_f \rightarrow \text{mmf}$$

$\downarrow$   
تعداد دور

\* مشخصه مدار باز ماشین dc  
O.C.C

برای ماشین باید سیم پیچ معمولاً از  $I_f$  استفاده می شود.



ولی برای ماشین با بیش از یک سیم پیچ (اگر چند سیم پیچ داشت) از  $\text{mmf}$  استفاده می‌کنیم.


$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{l} = \text{mmf}$$

$$\text{mmf} = N_p I_p \pm N_s I_s$$

$$\oint \frac{B}{\mu_0} \cdot dl = \oint (N_p I_p \pm N_s I_s)$$

\* اگر جمع شوند کمپوند اضافی و اگر کم شوند

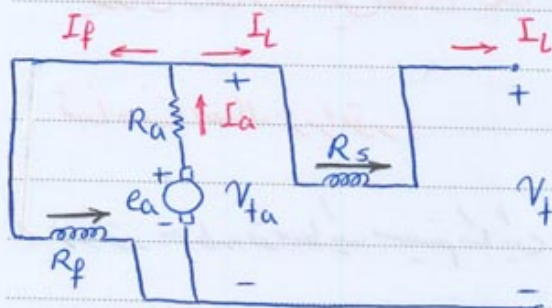کمپوند نقصانی  
وقتی دو سیم پیچ داشته باشیم بسته به اینکه جریان ناشی از دو سیم پیچ یکدیگر را تقویت یا تضعیف کند




ترنس‌اتور کمپوند کوتاه اضافی

چون سیم پیچ محدود بر جای بود هاست پس


حجت میدان حجت جریان را هم نشان

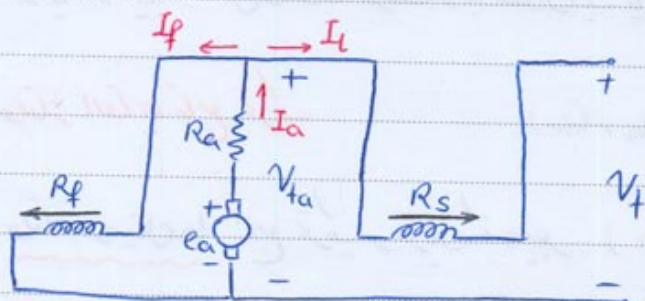می‌دهد چون میدان ها هم حجت اند پس جریان ها هم حجت اند پس جریان ها هم جمع




می‌شوند پس از نوع کمپوند اضافی است.

ترنس‌اتور کمپوند کوتاه نقصانی

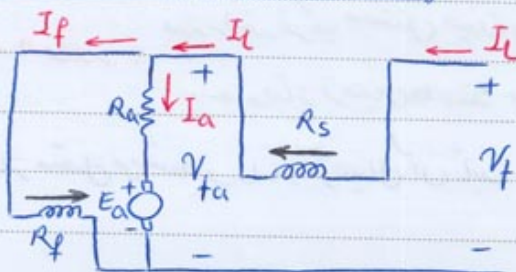

صورت نقصانی  
کمپوند کوتاه

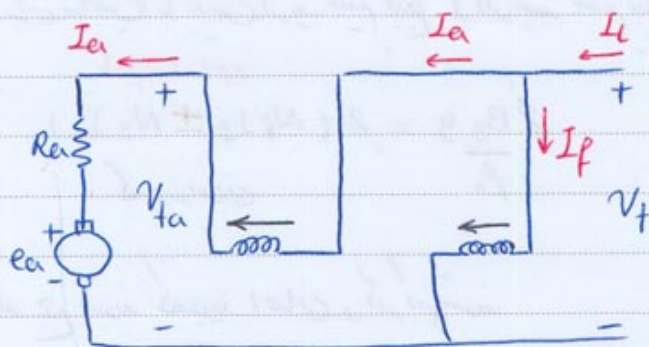

اضافه

موتور لچمیوند بلند

$$V_p = R_f I_f \text{ باشد}$$

$$V_a = V_p$$

### بررسی رفتار ماشین های DC

#### شناخت مساله ژنراتور:

ژنراتور همواره توسط یک سیستم مکانیکی مجزا چرخانده می شود. سرعت محور تحت تأثیر ویژگی های

این چرخاننده بوده و می توان با تنظیم آن سرعت محور را تنظیم کرد.

بنابراین در این مسائلی می توان سرعت را به عنوان یک پارامتر مستقل ثابت فرض کرد.

(ولتاژ  $V_a$  نیز تابع تحریک می شود)

#### ولتاژ القای تابع تحریک

\* ولتاژ ترسینال ها تابع تحریک و جریان آرمیچر (جریان آرمیچر به بار بستنی دارد)

شناخت مساله موتور: در ژنراتور تحریک مستقل چون  $I_f$  مستقل از مدار آرمیچر است (ثابت است)

ولتاژ ترسینال ها فقط به جریان آرمیچر وابسته خواهد بود


موفقاً یک منبع ولتاژ متغیر می شود و ولتاژ ترسینال آن ثابت و معلوم است.



لشاور موتور و سرعت محور و جریانی که از این می گذرد را لازم است بدانیم  
آریم

\* بررسی رفتار ژنراتورهای DC

\* ژنراتور تحریک مستقل

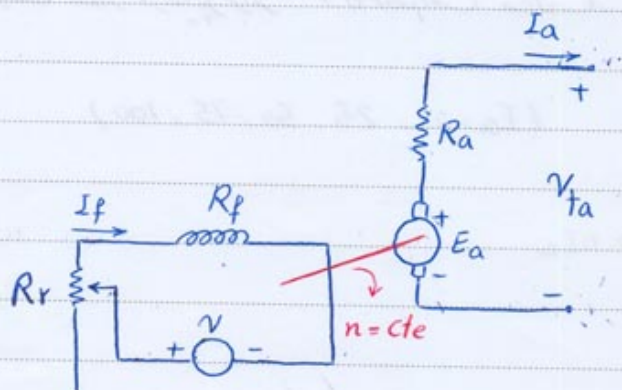

$$I_f = \frac{V_f}{R_f + R_r}$$


$$E_a = f\{I_f\} \rightarrow \text{o.c.c}$$

$$V_{ta} = E_a - R_a I_a$$

برای حل معادله باید یکی را ثابت نگه داریم و دیگری را  
(تابعی از دو متغیر مستقل  $I_a$  و  $I_f$ )  
متغیر و ثابت نگه داشتن  $I_f$  ساده تر است پس  $I_f$  را ثابت نگه داریم و  $V_{ta}$  را محاسبه می کنیم

$$V_{ta} = E_a - R_a I_a$$

میزان اختلاف تابع تحریک  $I_f$

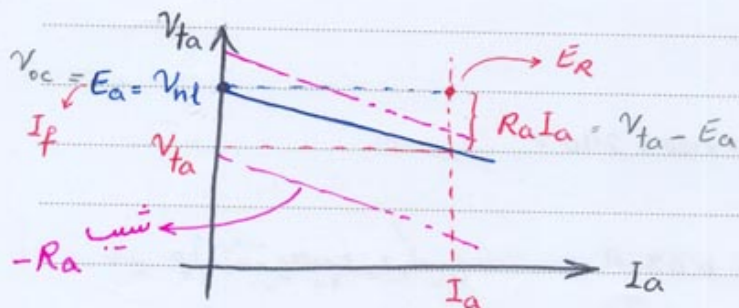

است. شیب خطوط  $-R_a$

است.

\* مشخصه خروجی ژنراتور تحریک مستقل \*

مثال: شغل 1: منبعی مغناطیسی یک ژنراتور dc تحریک مستقل می باشد. ژنراتور با سرعت 1200 rpm

می چرخد و جریان تحریک آن به گونه ای تنظیم شده است که در بی باری ولتاژ آن 230 v است.

مقاومت مدار آرمیچر برابر 0.1 اهم است. مطلوب است تعیین چند نقطه از مشخصه خروجی ژنراتور.

$$(I_f = 1.32 \text{ A})$$

$$(I_a = 0, 25, 50, 75, 100)$$

$$V_{ta} = E_a - R_a I_a = 230 - (0.1) I_a$$

این

$$I_a = 25, \quad V_{ta} = 227.5 \text{ v}$$

$$I_a = 50, \quad V_{ta} = 225 \text{ v}$$

بناظر افزایش بار ولتاژ آن کم می شود

$$I_a = 75, \quad V_{ta} = 222.5 \text{ v}$$

$$I_a = 100, \quad V_{ta} = 220 \text{ v}$$

ب) میزان افزایش  $I_f$  را به گونه ای تعیین کنید که در  $I_a = 100 \text{ A}$ ،  $V_{ta} = 230 \text{ v}$  باقی بماند.

خون کنید سرعت محور کماکان 1200 rpm ثابت می ماند

$$I_a = 100, \quad V_{ta} = 230 \text{ v}$$

$$E_a = V_{ta} + R_a I_a = 230 + 0.1 \times 100 = 240 \text{ v}$$

$$I_f = 1.4 \text{ A}$$

از روی نمودار

$$\Delta I_f = 0.08 \text{ A}$$

باید  $I_f$  را تغییر دهیم (زیاد کنیم)

ج) اگر در  $I_a = 100 \text{ A}$  به دلیل دترری های چرخانده سرعت محور به مقدار کمی کاهش یابد و به 1150 rpm



تقلیل باید در این صورت میزان افزایش لازم جریان تحریک را تعیین نماید.

$$I_a = 100 \text{ A} \quad , \quad V_{ta} = 230 \text{ V}$$

$$\begin{cases} E_a = V_{ta} + R_a I_a = 230 + 0.1 \times 100 = 240 \text{ V} \\ n = 1150 \text{ rpm} \end{cases} \quad I_f = \alpha$$


$$\begin{cases} I_f = \alpha & , & n = 1150 & , & E_a = 240 \\ I_f = \alpha & , & n = 1200 & , & E_a = ? \end{cases}$$

در این دو حالت  $\phi$  ثابت است پس  $E_a$  تغییر می کند.

$$\frac{E_{a1}}{E_{a2}} = \frac{n_1}{n_2} \rightarrow \frac{240}{E_{a2}} = \frac{1150}{1200} \rightarrow E_{a2} = 250$$

$$\rightarrow I_f = 1.5 \text{ A} \quad \rightarrow \Delta I_f = 0.18 \text{ A}$$

شرایط تورش

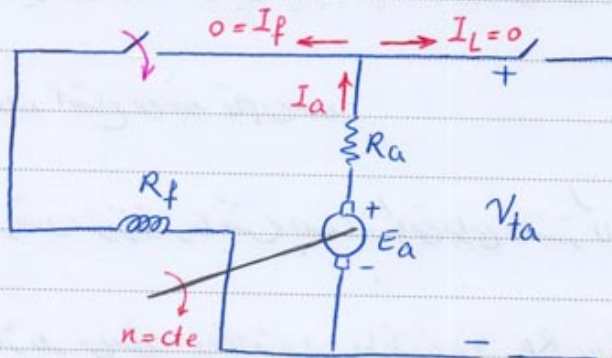


بی بار یا شرایط تورش

یعنی شرایط تور را باز کنیم

و به هیچ جا وصل نباشد اگر آزادانه

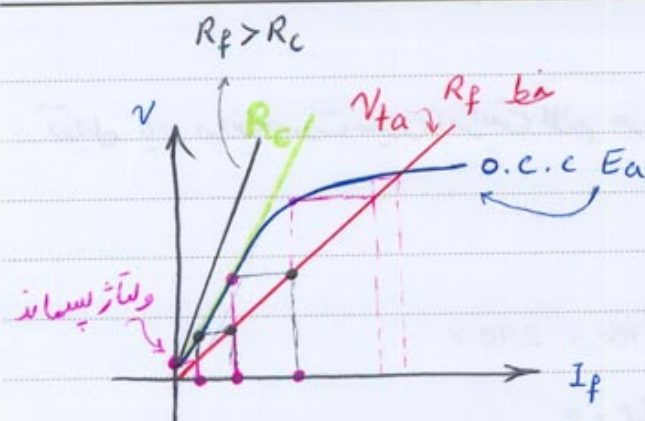بچرخد و ولتاژ ترسینال های آن را در این حالت بررسی کنیم و در حالت بعد به آن بار وصل کرده و تکرار کنیم.



\* بی باری ثرزا تور شنت

اگر  $I_L = 0$  باشد  $V_f = 0$  و در نتیجه

$$V_{ta} = V_f = R_f I_L$$

$V_{ta} = 0$  خواهد شد وقتی مدار باز است (ولتاژ پسماند)

$$V_{ta} = \frac{R_f}{R_f + R_a} E_a = E_a \quad (I_L \text{ با } V_{ta} \text{ رابطه خطی دارد})$$

به این پدیده که به طور متوالی مقدار خود را پیدا می کند

روی نمودار فیدبک مثبت گفته می شود. در سیستم خطی فیدبک مثبت باعث ناپایداری سیستم می شود.

ولی در سیستم غیر خطی روند افزایش فیدبک مثبت محدود می شود و نمی تواند به طور نامحدود ادامه پیدا کند

و یک جا وقتی وارد اشباع می شود تمام می شود

شرط ولتاژ دار شدن ثرزا تور داشتن پسماند کافی برای هسته آن است. به این ترتیب ثرزا تور به طور

خود به خود ولتاژ دار می شوند. ولتاژش برابر نقطه تلاقی خط  $R_f$  و صفحه  $o.c.c.$  است.

\* اگر  $R_f > R_c$  ولتاژ تلاقی حدوداً با ولتاژ پسماند برابر می شود که خیلی کم است.



[ 3 \* مقاومت مدار تحریک باید کم‌تر از  $R_c$  باشد ( $R_f < R_c$ ) ]

\* شرایط ولتاژ دار شدن ترانزیستور: اگر  $R_f > R_c$  ترانزیستور در ولتاژ اریخی نشود.

زیرا نقطه تلاقی خطی صافی نقطه پسماند می‌شود و ترانزیستور ولتاژش حدود ولتاژ پسماند باقی می‌ماند.

1. وجود پسماند کافی

2. جریان تحریک پسماند را تقویت کند. (انتقال ضعیف میدان) (در این صورت فیدبک مثبت از بین می‌رود)

بسته شدن کلید 1 جریان تحریک برعکس می‌شود و پسماند را کاهش می‌دهد.

3.  $R_f < R_c$

و فیدبک + دین ریخته می‌دهد.

در هر سرعتی یک مقاومت بحرانی داریم (مقاومت بحرانی به سرعت وابسته است) برای سرعت‌های متفاوت

a.c.c. های متفاوت داریم.

توجه:  $R_c$  تابع سرعت ترانزیستور است. زیرا با افزایش سرعت a.c.c. پایین می‌آید.

\* ترانزیستور مثال با سرعت 1200 rpm بچرخد.  $R_p = 170 \Omega$  و  $R_a = 0.1 \Omega$

$$V_{nl} = V_{ta} = E_a = 232 \text{ V}$$

$$\begin{cases} I_a = 1.35 \text{ A} \\ I_f = 1.35 \text{ A} \end{cases}$$

اثر جریان آرمیچر: کلید دوم بسته می‌ماند بسته شده  $I_a \neq I_f$  پس اثر ترانزیستور جریان می‌گذرد.

اگر بار بار، جریان آرمیچر مثال قبل،  $100 \text{ A}$  برسد، ولتاژ ترانزیستور چقدر خواهد شد؟


$$V_{ta} = E_a - R_a I_a = 232 - 0.1 \times 100 = 222 \text{ V}$$

$$I_f = \frac{V_{ta}}{R_f} = \frac{222}{170} < 1.35$$

سوال اصلی:  $V_{nl}$  معلوم

$I_a$  معلوم  $\rightarrow V_{ta} = ?$

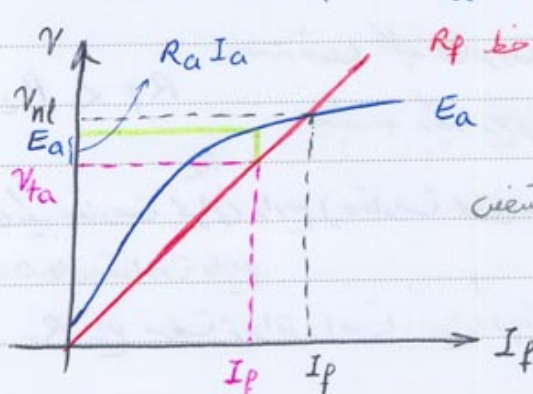\* فرض  $V_{nl}$  معلوم بوده ترزاتور شست با  $V_{ta}$  معلوم کار می کند.  $I_p$  را تعیین می کند.



حال O.C.C. را رسم می کنیم

قطب بازای یک  $I_a$  منفرجه فرد (چون فاصله مشخص

شده برابر  $R_a I_a$  است)

می تواند  $V_{ta}$  مشخص شده روی

شکل و تاثیر ترزیال ترزاتور باشد

$I_a$  معلوم  $\rightarrow R_a I_a$  معلوم

پس باید روی O.C.C. و خط  $R_p$  محلی را پیدا کرد که فاصله بین O.C.C. و خط  $R_p$  برابر

با  $R_a I_a$  باشد


در صورت مثال: (از روی نمودار مشخصی)  $E_a = 210$  (از روی سفید)  $V_{ta} = 200$

$$I_p = \frac{200}{170} = 1.15 \text{ A}$$

$$I_L = I_a - I_p = 100 - 1.15 = 98.85 \text{ A}$$

در ترزاتور شست جریان تحریک تابع جریان ارضی است به تبع  $E_a$  تابع  $I_a$  است.



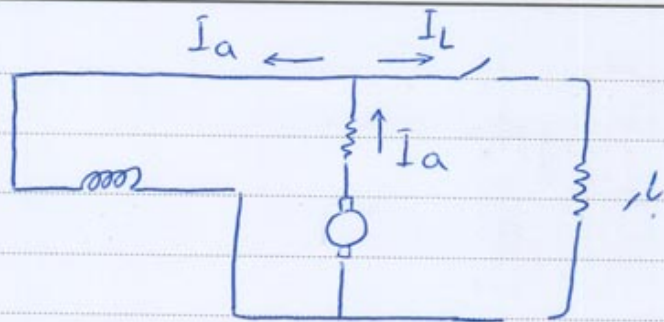

ادامه 30

ثرتا تو ر تابع بار است  $\leftarrow$  پس  $I_a$  را


بار تعیین می کند. جریان تحریک جریان مجزای است و جریان آرمیچر نسبت اماره سری جریان تحریک

همان جریان آرمیچر است.

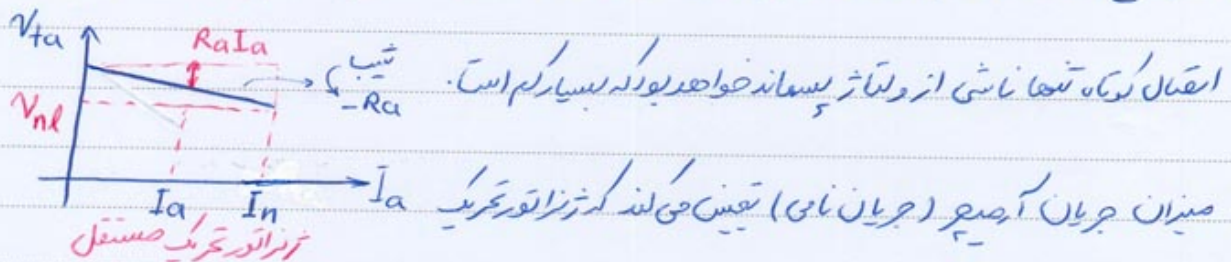(29) ① بزرگترین  $R_a I_a$  (نقطه صفحه به فرد) را روی نمودار پیدا کنیم  $\leftarrow$  حداکثر جریان عبوری از

ثرتا تو ر است. رابطه خاصی رده آرمیچر جریان نخواهد از این مقدار بیشتر شود. ثرتا تو ر بار خود را از دست خواهد داد.

حده واقع در حالت ناپایدار قرار می گیرد. ② اگر ثرتا تو ر را اتصال کوتاه کنیم  $V_a = 0 \leftarrow I_f = 0$  جریان




میزان جریان آرمیچر (جریان نامی) تعیین می کند که ثرتا تو ر تحریک مستقل  $V_a - I_a$  رسم شود در حاشین تحریک مستقل  $V_a$

مستقل نامی کاری کند. اگر ضریب خروجی ثرتا تو ر  $(V_a - I_a)$  رسم شود در حاشین تحریک مستقل خروجی خط راست  $I_a$  یک خط راست با شیب  $-R_a$  است. اگر حاشین یک حاشین تحریک مستقل خروجی خط راست


است با شیب  $-R_a$ .

$$V_{ta} = E_a(I_f, I_a) - R_a I_a$$

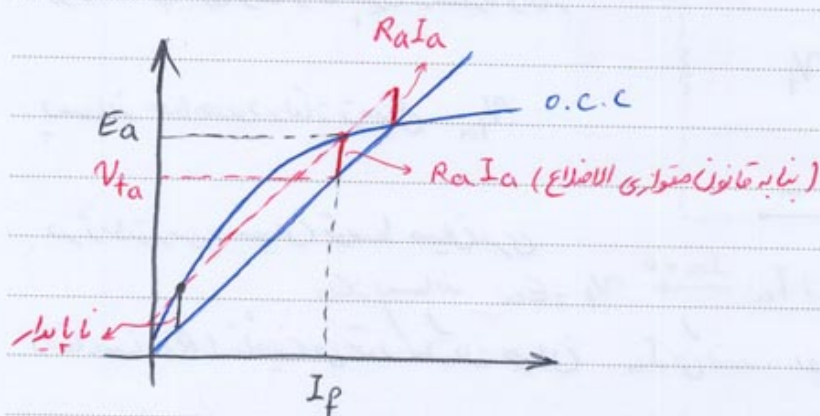

① عبور جریان عبوری از ژنراتور

② اثر ژنراتور پشت را افعال کوتاه

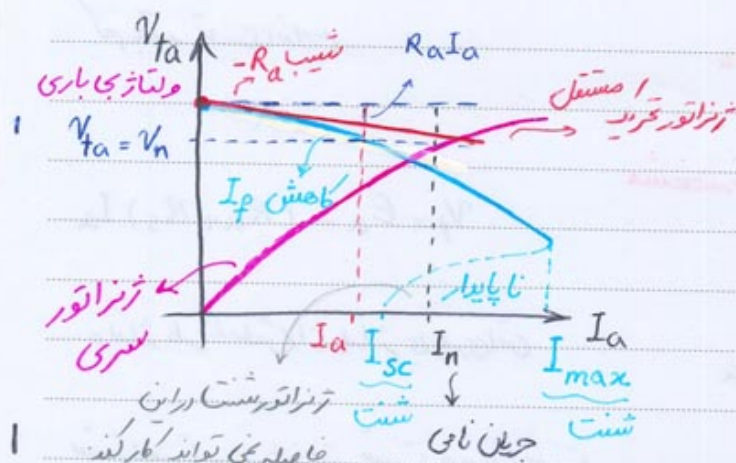

کنیم چه خواهد شد.

\* ولتاژی باری اصفادست  $R_f$  تعیین می کند.

محصول تلامی o.c.c. و خط  $R_f$  در این صورت افت بیشتری داریم.

هر چه  $I_a \uparrow \leftarrow E_a \downarrow$

فاصله بین o.c.c. و  $R_f$  برابر با  $R_a I_a$  شود. در ژنراتور تحریک پشت  $I_{sc}$  آن کوچک است.

به حفاظت افعال کوتاه نیازی ندارد. ولتاژ بار کاهش نسبت به ولتاژی باری آن نسبت به ژنراتور

تحریک مستقل بیشتر است. نسبت به ژنراتور تحریک مستقل  $E_a$  ثابت اما در ژنراتور نسبت به افزایش  $E_a$  ولتاژ

ترمیال ها افت پیدا می کند \* اگر بخواهیم یک ژنراتور تحریک مستقل در ژنراتور پشت اصفادست کنیم افت ولتاژ  $V_{ta}$  در پشت


بیشتر خواهد بود زیرا علاوه بر  $R_a I_a$  خود  $E_a$  هم افت می کند ایراد پشت (تفاضل  $V_{fl}$  و  $V_{nl}$  در پشت

بیشتر است. اگر در پشت لوسر ترمیال افعال کوتاه شود  $I_a = 0$  و  $E_a$  پسماند می شود و ضعیف کم است پس انتظار داریم

$$V_{ta} = E_a(I_f, I_a) - R_a I_a \quad I_{sc} \text{ آن کم شود}$$



### ثرتاوتور سري

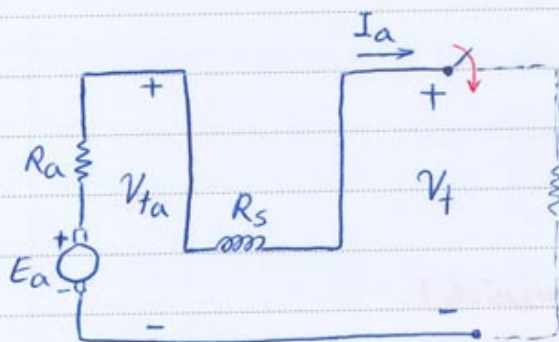

در حالت ي باري ولتاژ ناچيزي به اندازه ولتاژ


پسماند خواهد بود ولتاژ ترمينال  $V_{ta}$

در ثرتاوتور سري ميدان توسط ميدان سري

$$V_t = E_a - (R_a + R_s) I_a \xrightarrow{I_a=0} V_t = E_a \text{ ولتاژ پسماند}$$

(مقاومت  $R_s$ ) تاثيري مي شود که آن جريان  $I_a$  مي گذرد. بجز بسته شدن کلید اگر جريان پسماند

کم باشد تغيير نداريم

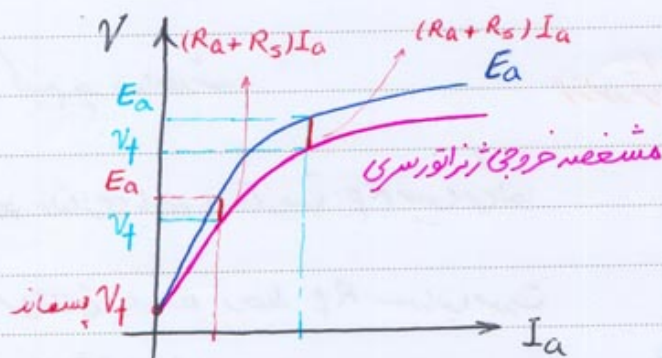

$$V_t = E_a - (R_a + R_s) I_a$$

ولتاژ بار کاهش از ولتاژ ي باري اش

بسيتر است. در ثرتاوتور شنت ميدان شنت جريان

تعيين کننده  $E_a$  نبود و ي در اين جا هوچه  $I_a$  افزايش يابد به تبع آن  $E_a$  در رتيقه  $V_{ta}$  هم

افزايش خواهد يافت. در ثرتاوتور بار تعيين کننده است نه خود ثرتاوتور تحريك يعني ثرتاوتور تابع بار است.


يعني جريان تحريك جريان ارضيع بيت و ي در ثرتاوتور سري جريان تحريك تابع جريان ارضيع است.

ثرتاوتور کمپوند اضافي) - ي توان شنت سري را معاري کرد تا خاصيت افت ولتاژ

ولتاژ شنت را با افزایش ولتاژ سری خشی کرد که اثرات در لیسند را می دهد چون می خواهیم

ثرت اثرات سری ولتاژ را زیاد کند پس به صورت اضافی باید وصل شود (ولتاژ را تا جایی که افت ولتاژ

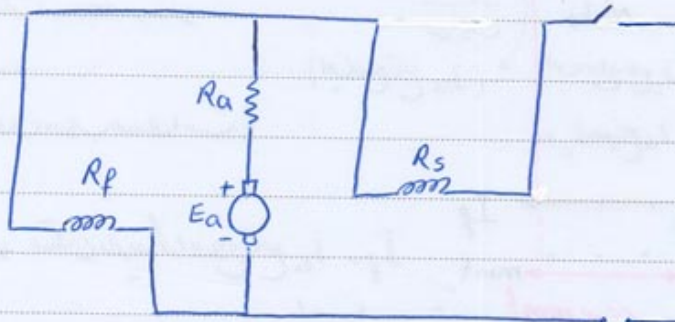شنت را جبران کند زیاد کند) می خواهیم افت ولتاژ اثرات شنت را جبران کنیم



بی باری اثرات در لیسند

اثر اثرات در لیسند می تواند با شد مطابق شکل

ولتاژ ترسیال شنت است چون

از میدان سری جریان یا خیلی کم

می گذرد یا نمی گذرد به جان

شنت می شود

مشابه اثرات در شنت ← محل تلاقی o.c.c با خط بار  $R_p$  (ولتاژ ترسیال)



اثر جریان بار

اثر اثرات در لیسند می تواند با شد مطابق شکل

تلاقی o.c.c و  $R_p$  ولتاژ

بی باری را مشخص می کند

اثر جریان اگر صغیر داشته باشیم

می توان  $E_a$  را محاسبه کرد چون میدان

اضافه یا تیر دارد  $E_a$  را صغیر می کند ( $I_p$  صغیر می کند)  $V_t = E_a - (R_a + R_s) I_a$


بنابراین  $E_a$  هم کاهش صغیر است

$V_t = P$  ←  $I_a$  معلوم \*



روش مساله حل شده:  $I_a \rightarrow N_s I_s$  معلوم

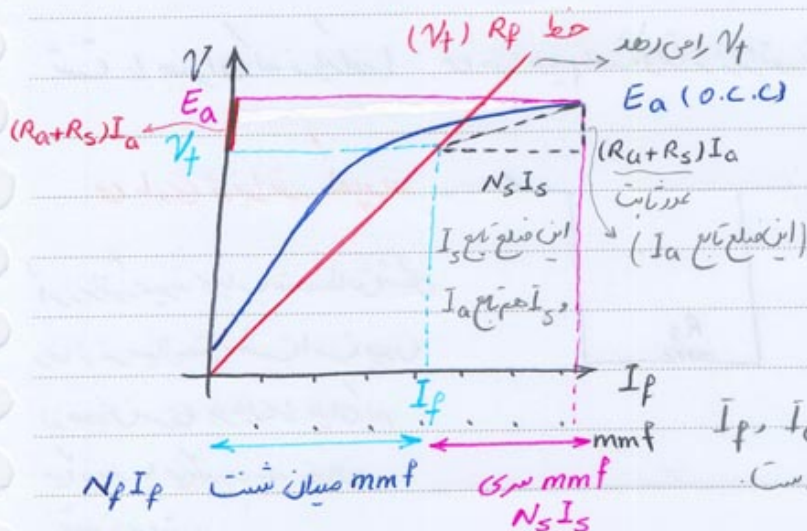♥ ترزاتو کمپوند افغانی در جریان  $I_a$  بار می‌کند،  $V_t$  مشخص دارد چه اطلاعاتی پیدایی شود؟



(به ازای یک  $I_a$  مشخص پیری نمودار کمپوند وجود یک جای مشخص دارد که این حالت صغیر به فرد پیدایی شود - آن همان جواب مساله است)


× مثلی داریم که اضلاع تابع  $I_a$  و  $I_f$  است.

$E_a$  از مجموع  $mmf$

$$mmf = mmf_{\text{شنت}} + mmf_{\text{سری}} = N_f I_f + N_s I_s$$

(قابل تعین است)

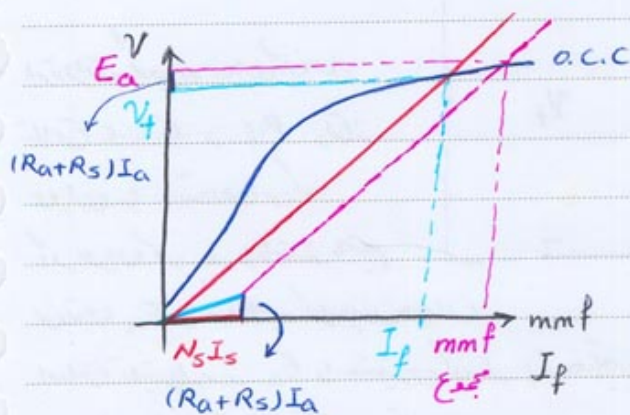این یک مثلی صغیر به فرد است برای یک  $I_a$  به خصوص.



آزمایشی صغیر باز  $mmf$  را تعین می‌کند.

اگر میدان سری نداشته باشیم  $mmf$  با

$I_f$  کلاً متناسب است.

$$(R_s + R_a)I_a = V_t, E_a$$

$$I_a \text{ معلوم} \rightarrow \begin{cases} (R_a + R_s)I_a & \text{معلوم} \\ N_s I_s & \text{معلوم} \end{cases}$$

32) مثلثی که یک راس روی  $O.C.C$  و یک راس روی خط  $R_p$  و افلاکس ضابط با  $I_a$  است.

می توان  $O.C.C$  را بر حسب  $I_p$  صریح کرد بر حسب  $mmf$  هم می توان صریح کرد  $mmf$  ضابط با  $I_p$ .

$\gamma_4$  معلوم است (در صورت سوال گفته) از  $\gamma_4$  معلوم  $I_p$  بدست می آید. آیا می توان ضلثت  $E_a$  را بدست

آورد؟  $I_s$   $mmf$  میدان سری هم هست. هنوز نمی توان  $E_a$  را بدست آورد.  $I_p$  که معلوم باشد

$mmf$  میدان شنت هم معلوم می شود.

30) اگر صیغ را به میدان سری وصل می کنیم. در حالت بی باری وقتی جریان اگر صیغ  $= 0$

جریان تحریک  $= 0 \rightarrow$  ولتاژ پسماند داریم. در حالت بی باری  $\gamma_4$  با ولتاژ پسماند برابر است.

مبارتقانی را از صنیع می گیرد.  $O.C.C$  این ترانزاکور با شنت و تحریک مستقل تفاوت زیر را دارد:

از نظر خواص مغناطیسی فرق ندارد. در ترانزاکور تحریک مستقل و شنت میدان توسط سیم پیچ شنت تأمین می شود.

احادیثی جا توسط میدان سری. جریان میدان سری  $I_a$  است.

جریان تحریک همان جریان اگر صیغ است. اگر بارها آن قدر کوچک باشد که جریان صغیر باشد  $E_a$  را به

حاجی بعد. این جریان را ولتاژ پسماند می آورده. اگر بتوان از ترسیال های یک ترانزاکور سری جریان بیشتری

ولتاژ ترسیال هایش زیاده می شود  $\rightarrow$  دوباره جریان زیاده می شود  $\rightarrow E_a \rightarrow \gamma_4 \rightarrow$  گولاسیون

ولتاژش صغیر

P4PCO



اگر ولتاژ پسماند کم باشد و نتواند جریان قابل ملاحظه ای بگذارد که طبیعی اما اگر مدار ضعیف کم باشد که جریان

تواند از مقاومت کوچک بگذرد مثلاً جریان (مدری) شود  $E_a$  ضعیف می شود  $V_t$  با حد اکثر

$$(R_s + R_a) I_a \text{ کم می لینم } V_t \text{ بدست می آید}$$

اگر بتوان از ترسیال های ترانزستوری جریان گرفت  $\hookrightarrow$  ولتاژ ترسیال ها زیاده می شود.  $V_t$  همان o.c.c است

صفا یک صداری از آن کم می شود (که این ضعیف فرو می ترانزستوری است)

ثابت و تحریک مستقل هر جان که بار می گیریم ولتاژ ترسیال ها کم می شود اما در سری برعکس در ترانزستوری هر جان

که بار می گیریم ولتاژ ترسیال ها زیاده می شود. ولتاژ ترسیال ها  $V_{nt} < V_{FL}$  ولتاژ بی باری

ضعیف بودن ولتاژ ترسیال ها اگر بزرگ باشد نامطلوب است  $\hookrightarrow$  باعث سوختن وسایل

\* در حالت بی باری ولتاژ ضعیف کم، چون جریانی از  $R_s$  نمی گذرد  $\hookrightarrow$  میدان تحریکی ندارد پس تنها


ولتاژ پسماند است اگر جریان بیشتر شد که جریان میدان هم هست. پس  $E_a$  قابل تعیین  $V_t$

هم قابل تعیین حال باز یاد تر شدن جریان اگر صفر  $E_a$  باز هم زیاده می شود چون  $I_a$  زیاد

$E_a$  هم زیاده پس  $V_t$  هم زیاده می شود. اما ترانزستور ثابت میدان به جریان اگر صفر نیستی ندارد.

اگر کلید باز جریان تحریک همان  $I_a$  اگر کلید بسته شود بار تعیین کننده اصلی است. ترانزستور تابع بار است.

نہایت لمبوں اضافی

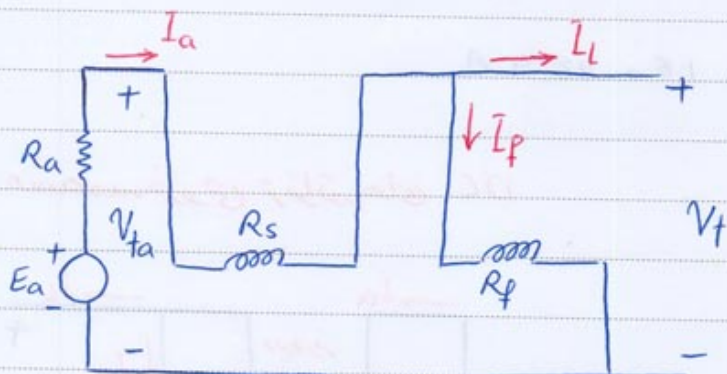

1200 rpm چر خانده می شور

$$R_a = 0.1 \Omega$$

$$R_S = 0.1 \Omega$$

$$N_f = 2000$$

$$N_5 = 10$$

در مدار حرکت شش به گونه ای تنظیم شده باشد که در بی باری و لنگش زنی اتور <sup>۲۳۲</sup> باشد، در

$$R_f = 170 \text{ g}$$

و لثاثر ترمیال - ترمز اتو عقده خواهد بود  $I_a = 100 \text{ A}$  ,  $\bar{I}_a = 50 \text{ A}$

$$I_a = 50 \rightarrow N_s I_s = 10 \times 50 = 500 \text{ At}$$

[illegible]

بدون باره خدایان  $R_p$  و  $R_q$  و  $R_r$

$$(R_a + R_s) I_a = (0.1 + 0.1) 50 = 10$$

$$\text{Al}^{3+} \rightarrow E_a = 262 \text{ V}$$

$$V_f = E_a - (R_a + R_s) \bar{I}_a = 262 -$$

$$10 = 252$$

$$I_p = 1.55 \xrightarrow{\frac{2}{170}} I_p = \frac{252}{170}$$

وہاں تک کہ زلزلہ ہی شروع

جَلَّ تَرْزاقه مری افرايش ولبا

زمار صفت .


$$I_L = I_a - I_f = 50 - 1.55 = 48.45 \text{ A}$$



$$I_a = 100 \text{ A} \rightarrow N_s \bar{I}_s = 1000 \quad E_a = 278 \rightarrow V_t = 258 \text{ V}$$

$$I_f = 1.6 \quad I_L = 100 - 1.6 = 98.4 \text{ A}$$

مشخصه خروجی ژنراتورهای DC

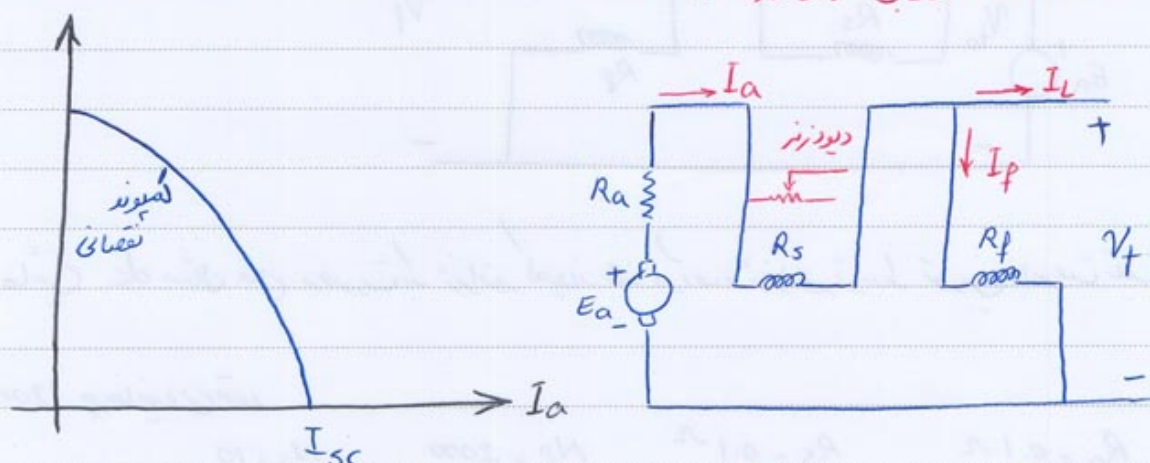

نسبت به بار این ژنراتور جقدر با صحت کشنده فاصله دارد :

اگر فاصله زیاد باشد ← ژنراتور اضافی

اگر نزدیک باشد ← ژنراتور کمپوند تحت باشد

کارخانه سازنده برای ایند خونه اضافی را نیز در گاهی ژنراتور را با تعداد دورهای سیم پیچ متغیری سازد.



این تغییر تنها در زمان ساخت امکان پذیر است.

اثر میدان سری  $N_s \bar{I}_s$

در حالت عادی کل جریان از سیم پیچ سری می‌گذرد می‌توانیم با معادله کرن یک معادله با سیم پیچ

سری (که مثل منبع جریان است) جریان عبوری از  $R_S$  را کاهش دارد.

←  $N_S I_S$  که اثر میدان سری است کاهش می یابد.

قابلیت عبور جریان زیاد داشته باشد. (اندازه اش کم) مقاومت  $R_S$  باید قابل ملاحظه باشد.

ادامه مثال قبل ←

می خواهیم ترزاتو کمپوند مثال برآید ترزاتو کمپوند تحت تبدیل آورد که در  $I_a = 50 A$  ولتاژ

آن با ولتاژ بی باری برابر گردد.  $(232 V)$  مقاومت (بعد از لازم را طراحی کنید).

$$R_f = 170 \quad V_{nt} = 232 V \rightarrow I_f = 1.32 A$$

$$\text{if } I_a = 50 A \quad V_t = 232 \quad \text{می خواهیم}$$

$$E_a = V_t + (R_a + \underbrace{R_S \parallel R_D}_{= R_S}) I_a = 232 + 10 = 242 \quad \begin{matrix} * R_S \text{ کوپل صواری با} \\ R_D \text{ که شود} \end{matrix}$$

کوچتر می شود مخفیاً  $E_a$  صدورایی بود و ولتاژ کمتر می شود.

$$\text{o.c.c : } E_a = 242 \quad \begin{matrix} \text{از روی نمودار} \\ \text{نقطه } 1200 \text{ rpm} \end{matrix} \quad \text{mmf} = 2900 \quad A \cdot t$$

$$\underbrace{\text{mmf}}_{\text{علوم}} = \underbrace{N_f I_f}_{\text{علوم}} + \underbrace{N_S I_S}_{\text{علوم}} \rightarrow I_f = \frac{V_t}{R_f} = \frac{232}{170} = 1.32$$


$$2900 = 2000 \times 1.32 + 10 \times I_S \rightarrow I_S = 26 \xrightarrow{I_a = 50} I_D = 24$$



$$R_D I_D = R_S I_S \rightarrow R_D = \frac{I_S}{I_D} R_S = \frac{26}{24} \times 0.1 \approx 0.1^2$$

**تقریب:** ماشین کمپوند فوق را به یک ژنراتور اضافی رو تبدیل کنید که در بی باری و سآژ آن  $240^{\circ}$

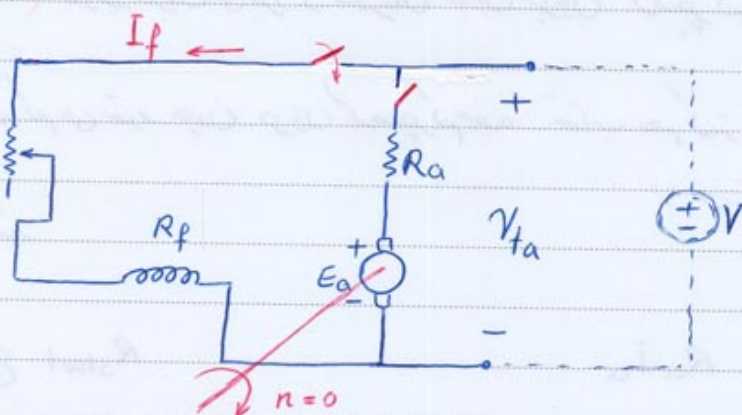در  $I_a = 50^A$  و سآژ آن به  $250^{\circ}$  افزایش یابد.



\* موتور شست

ولتاژ منبع

منابع ولتاژ را منبع ایده آل در نظر می‌گیریم. (مقاومت تونن خیلی ناچیز)  $V_t = V = V_f \Rightarrow$

$$I_f = \frac{V_f}{R_f} = \frac{V}{R_f}$$

جریان تحریک شست فقط به منبع ولتاژ وابسته است و به مدار

امپدانس موتور شست را کاملاً به مدار آرمیچر بستنی ندارد.

آرمیچر هیچ بستنی ندارد. پس جریان تحریک شست و جریان آرمیچر هیچ وابستگی وجود ندارد.

پس عین موتور تحریک مستقل است با این تفاوت که منبع افغانی نمی‌خواهد (در صنعت کاربرد ندارد)

می‌خواهیم به بررسی رفتار موتور شست بپردازیم. 4 ترینال دارد چون هم باید مدار آرمیچر و هم مدار

تحریک آن برق رسانی شود. ابتدا سرعت صفر است اول مدار تحریک می‌زنیم و بعد مدار آرمیچر را.


(جریان 1A در مدار تحریک برقرار می‌شود)

(واسه همین لوکلید دارد)

روی هر موتور یک block است که مشخصات و مقدار نامی موتور روی آن حک شده. مثلاً 15 kW

و 230 V

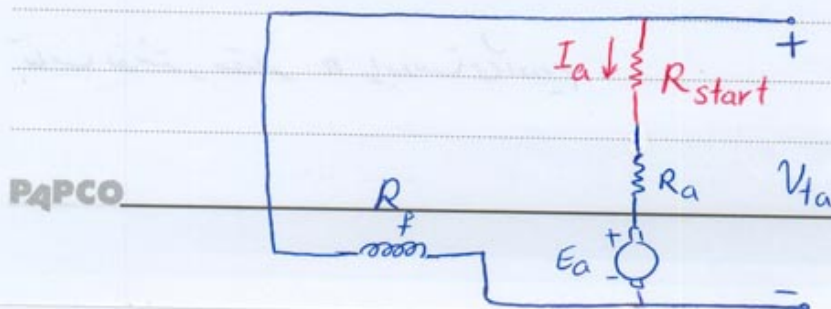بنابراین \* ← یک مقاومت برای راه اندازی موتور به مدار آرمیچر اضافه می‌کنیم.



P4PCO



ادامه تمرین (\*) (ه) هتقد سرعت می گیرد و همزمان با آن جریان که ارمیپر کم می شود چون  $E_a$  زیار

شده (2) لشار کم می شود چون جریان ارمیپر کم شده. شتاب هم کمتر خواهد شد و افزایش سرعت کندتری شود.


$$V_{ta} = E_a + R_a I_a$$

در صورت خروج  $R_{start}$

$$230 = 87.5 + 0.1 \times I_a \rightarrow I_a = 1425 \text{ A}$$



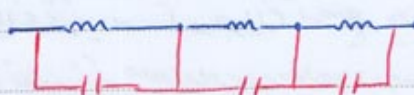معمولاً در ماشین های کوچک مقادیر راه انداز را صغیر می سازند.



کلید را باز و بسته می کنند.

$$V_{ta} = E_a + (R_a + R'_{start}) I_a$$

$$R'_{start} = ? \quad (9)$$

$$230 = 87.5 + (0.1 + R'_{start}) \times 200$$

$$R'_{start} = 0.61 \Omega$$

$$I_a = 200 \text{ A}, \quad R_{start} = 0 \quad (1)$$

$$V_{ta} = E_a + R_a I_a$$

$$230 = E_a + 0.1 \times 200$$

$$E_a = 210 \rightarrow n = 1200 \text{ rpm} \quad \text{در اینجا } E_a \text{ مورد لحاظ است و برنه باید مجدد}$$

تابش نوشته و مقدار  $n$  را درست می آوریم.

$$n = 1300 \text{ rpm}, I_a = ? , T = ? \quad (ع)$$

$$I_f = 1.15$$

$$n = 1300$$

$$E_a = ?$$

$$o.c.c I_f = 1.15$$

$$n = 1200$$

$$E_a = 210 \text{ V}$$

$$\frac{E_{a1}}{E_{a2}} = \frac{n_1}{n_2} \Rightarrow \frac{E_{a1}}{210} = \frac{1300}{1200} \rightarrow E_{a1} = 227.5 \text{ V}$$

$$V_{ta} = E_a + R_a I_a$$

$$230 = 227.5 + 0.1 \times I_a \rightarrow I_a = 25 \text{ A}$$

$$T = \frac{E_a I_a}{\omega_m} = \frac{227.5 \times 25}{\frac{1300}{60} \times 2\pi}$$

$$T = \frac{41.66}{50.9} \text{ N.m}$$

$$n = 1350$$

$$\frac{E_{a1}}{E_{a2}} = \frac{n_1}{n_2}$$

$$\frac{E_{a1}}{210} = \frac{1350}{1200}$$

$$E_{a1} = 236.5$$

(در حالت بی بار)

ک) وقتی به سرعت ثابت می‌رسیم ماشین رگد

تساوی ندارد پس  $I_a$  نداریم. موتور بی بار هیچ توانی از منبع ولتاژ نمی‌گیرد  $I_a = 0$

$$V_{ta} = E_a = 230 \text{ V}$$

$$* I_a = 0 \text{ بی بار} *$$

اگر جریان تحریک را کم کنیم  $E_a$  ثابت است ولی سرعت زیاد می‌شود.

سرعت ماشین‌های DC را به راحتی می‌توان با تغییر جریان تحریک تغییر داد.

$$I_f = 1.15 \rightarrow E_a = 230 \text{ V} \rightarrow n = ?$$

$$o.c.c I_f = 1.15 \rightarrow E_a = 210 \text{ V} \rightarrow n = 1200 \text{ rpm}$$



Subject:

Year. Month. Date. ( ) 40

$$\frac{E_{a1}}{E_{a2}} = \frac{n_1}{n_2} \rightarrow \frac{230}{210} = \frac{n_1}{1200} \rightarrow n_1 = 1314 \text{ rpm}$$

$$I_f = 1.5 \text{ A} \quad E_a = 230 \text{ V} \quad \text{ی باری}$$

$$\text{o.c.c} \rightarrow I_f = 1.5, \quad n = 1200, \quad E_a = 248 \text{ V}$$

$$I_f = 1.5, \quad n = 1, \quad E_a = 230 \text{ V}$$

ی) اگر موتور de را روشن کنیم که محورش آزاد باشد سرعت می گیرد. آن قدر سرعتش زیاد می شود که

جریان آن به صفر می رسد زیرا سرعت می خواهد ثابت شود شتاب باید صفر باشد لذا در

صفر در شیب  $I_a = 0$  می شود \*

$$\frac{E_{a1}}{E_{a2}} = \frac{n_1}{n_2} \rightarrow \frac{248}{230} = \frac{1200}{n_2} \rightarrow n_2 = 1113$$

ل) به محله دانشجو

$$I_f = 0, \quad E_a = 230 \text{ V} \quad \text{ی باری}$$

$$\text{o.c.c} \rightarrow I_f = 0, \quad n = 1200, \quad E_a = 10 \text{ V}$$

$$n = 1, \quad E_a = 230 \text{ V}$$

$$\frac{E_{a1}}{E_{a2}} = \frac{n_1}{n_2} \rightarrow \frac{10}{230} = \frac{1200}{n_2} \rightarrow n_2 = 27600 \text{ rpm}$$

P4PCO






## رفتار موتور شنت

در حالت شنت در حالت بی باری سرعت را جریان تحریک تعیین می کنند. در حالت بار، لشتا و رتولیک

بالشتا در بار مکانیکی برابر است. این لشتا در توسط بار مکانیکی تعیین می شود. در حالت بی باری

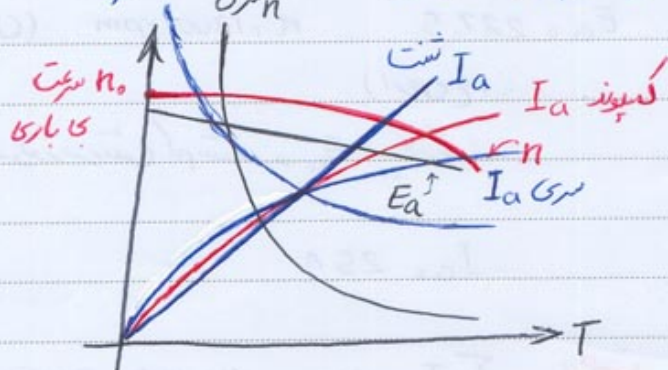جریان اگر صفر صفر است. هر قدر بارگذاری کنیم جریان زیاد می شود.



افت ولتاژ  $E_a$  مقدار ناچیزی است

چون  $R_a$  ناچیز است. سرعت موتور

شنت تقریباً ثابت است. کاربرد


موتور شنت هم جاهای است که سرعت تقریباً ثابت نیاز است.

$$T = k_a \Phi I_a$$

$$E_a = k_a \Phi \omega_m$$

فرض: ماشین dc 15 kw ، 230V ، موتور سری ،  $R_s = 0.1 \Omega$  ،  $R_a = 0.1 \Omega$

$$n = 1200 \text{ rpm} \quad N_s = 20$$

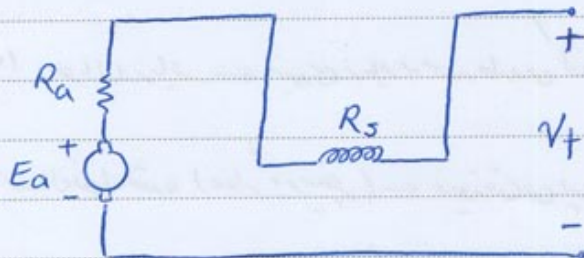

موتور سری به منبع 230V وصل

شده است.

الف) جریان راه اندازی به  $200\text{ A}$  محدود شده است. گشتاد در موتور را محاسبه کنید.

$$T = \frac{E_a \bar{I}_a}{\omega_m} = k_a \phi \bar{I}_a \quad I_a = 200\text{ A} \rightarrow \text{mmf} = N_s \bar{I}_s = 4000 \text{ A.t}$$

$$\text{mmf} = 4000 \text{ A.t}, \quad n = 1200 \text{ rpm}, \quad E_a = 276 \text{ V}$$

$$E_a = k_a \phi \omega_m \rightarrow k_a \phi = \frac{E_a}{\omega_m} \quad k_a \phi = \frac{276}{\frac{1200}{60} \times 2\pi} = 2.2$$

$$\rightarrow T = k_a \phi \bar{I}_a = 2.2 \times 200 = 440 \text{ N.m}$$

$$T_{\text{start}} = 336 \text{ (موتور)}$$

ب) پس از راه اندازی در حالی که جریان کُر صیغ به  $100\text{ A}$  رسیده است. موتور به حالت

پایدار می رسد. سرعت، گشتاد و توان خروجی در موتور سری را محاسبه کنید.

$$E_a = V_t - (R_a + R_s) \bar{I}_a = 230 - (0.1 + 0.1) \times 100 = 210 \text{ V}$$

(مقاومت راه انداز را از مدار خارج کرده ایم) ضرب موتور سری این است که جریان کُر صیغ

تغییر کند جریان میدان هم تغییر می کند

$$\text{mmf} = N_s \bar{I}_s = 20 \times 100 = 2000 \text{ A.t}$$

$$\text{a.c.c} \begin{cases} \text{mmf} = 2000, & n = 1200, & E_a = 189 \text{ V} \\ \text{mmf} = 2000, & n = 1, & E_a = 210 \text{ V} \end{cases}$$



Subject,

Year, Month, Date, ( ) 44

$$\frac{E_{a1}}{E_{a2}} = \frac{n_1}{n_2} \rightarrow \frac{189}{210} = \frac{1200}{n_2} \rightarrow n_2 = 1333 \text{ rpm}$$

$$P_m = E_a I_a = 210 \times 100 = 21 \text{ kW} \quad T = \frac{E_a I_a}{\omega_m} = \frac{210 \times 100}{\frac{1333}{60} \times 2\pi} = 150 \text{ N.m}$$

ج. بر اثر اضافه بار گشتاوری، جریان موتور ب 200 A افزایش یافته است.

در این حالت سرعت گشتاور و توان خروجی را محاسبه نمایید.

$$E_a = V_t - (R_a + R_s) I_a = 230 - 0.2 \times 200 = 190 \text{ V}$$

$$\text{mmf} = N_s I_s = 20 \times 200 = 4000 \text{ At}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{mmf} = 4000 \text{ At o.c.c.}, n = 1200, E_a = 276 \\ \text{mmf} = 4000, n = p, E_a = 190 \end{array} \right.$$

$$\frac{E_{a1}}{E_{a2}} = \frac{n_1}{n_2} \rightarrow \frac{276}{190} = \frac{1200}{n_2} \rightarrow n_2 = 826 \text{ rpm}$$

$$P_m = E_a I_a = 190 \times 200 = 38000 \text{ W}$$

$$T = \frac{E_a I_a}{\omega_m} = \frac{190 \times 200}{\frac{826}{60} \times 2\pi} = 439 \text{ N.m}$$

P4PCO

(د) اگر جریان اگر صیغ به 25 A تقلیل یابد چه رخ می افتد؟

$$E_a = 230 - 0.2 \times 25 = 225$$

$$\text{mmf} = 25 \times 20 = 500 \text{ At}$$

$$\text{mmf} = 500 \text{ At}, \quad n = 1200, \quad E_a = 50 \text{ V}$$

$$\text{mmf} = 500, \quad n = p, \quad E_a = 225$$

$$\frac{E_{a1}}{E_{a2}} = \frac{n_1}{n_2} \rightarrow \frac{50}{225} = \frac{1200}{n_2} \rightarrow n_2 = 5400 \text{ rpm}$$

\* موتور کمپوند یک موتور شنت است که از خصوصیات میدان سری استفاده کردیم (افزایش بار -

کاهش سرعت) یا یک موتور سری که از خصوصیات میدان شنت استفاده کردیم (باف کاهش بار -

سرعت نمی گیرد)

$$R_a = 0.1 \Omega$$

$$R_s = 0.1 \Omega$$

\* موتور کمپوند افغانی  $N_s = 20$

$$N_p = 2000$$

$$I_p = 1.1 \text{ A}$$

$$V = 230 \text{ V}$$

افغانی اگر  $I_a = 100 \text{ A}$  باشد، سرعت و گشتاور موتور را تعیین کنید.

$$E_a = V_t - (R_a + R_s) I_a = 230 - 0.2 \times 100 = 210 \text{ V}$$

$$\text{mmf} = N_p I_p + N_s I_s = 2000 \times 1.1 + 20 \times 100 = 4200 \text{ At}$$



Subject:

Year:

Month:

Date:

46

O.C.C

$$\text{mmf} = 4200$$

$$n = 1200$$

$$E_a = 278 \text{ V}$$

$$\text{mmf} = 4200$$

$$n = P$$

$$E_a = 210$$

$$\rightarrow n = 906 \text{ rpm}$$

$$P_m = E_a I_a = 210 \times 100 = 21 \text{ kW}$$

$$T = \frac{E_a I_a}{\omega_m} = \frac{21000}{\frac{906}{60} \times 2\pi} = 221 \text{ N.m}$$

ب) مقاومت دیود زیر لازم را به گویای طراحی کنید!  $I_a = 100 \text{ A}$  در سرعت  $1000 \text{ rpm}$  برسد.

$$E_a = V_t - (R_a + \underbrace{R_s \parallel R_D}_{\leftarrow R_s}) I_a = 230 - (0.1 + 0.1) \times 100 = 210 \text{ V}$$

$$\text{mmf} = N_f I_f + N_s I_s$$

$$n = 1000 \text{ rpm}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{mmf} = \alpha, \quad n = 1000, \quad E_a = 210 \text{ V} \\ \text{mmf} = \alpha, \quad n = 1200, \quad E_a = P \end{array} \right.$$

$$\frac{E_{a1}}{E_{a2}} = \frac{n_1}{n_2} \rightarrow \frac{210}{E_{a2}} = \frac{1000}{1200} \rightarrow E_a = 252 \text{ V}$$

$$\rightarrow \text{mmf} = 3100 = N_f I_f + N_s I_s \rightarrow I_s = 45 \text{ A}$$

PAPCO

Subject:

Year. Month. Date. ( ) 47

$$\Rightarrow I_D = 55 A$$

$$R_S I_S = R_D I_D \rightarrow R_D = R_S \frac{I_S}{I_D} = 0.081 \Omega$$

www.iran-academy.ir

PAPCO