 



Example: تابع $F = \sum (1, 3, 7, 11, 15)$ به همراه حالت‌های بی‌اهمیت $D = \sum (2, 5, 10)$ در نظر بگیرید. ساده‌ترین تابعی که می‌توانید برای این جدول حاصل کنید را به کمک جدول کارنو بسازید.



 Example: تابع منطقی زیر را: الف: به صورت جمع حاصلضرب‌ها ب. به صورت ضرب حاصلجمع‌ها ساده کنید.

$$F(A, B, C, D) = \sum (0, 1, 2, 5, 8, 9, 10, 11)$$


$$F = \bar{B}\bar{C} + \bar{B}\bar{D} + \bar{A}CD$$



$$\bar{F} = \bar{B}\bar{D} + CD + AB$$


 
$$F = (\bar{B} + D)(\bar{C} + \bar{D})(\bar{A} + B)$$



برای پیدا کردن ساده‌ترین حالت یک تابع به سبب مالتی‌سیتی، معجزه‌ها را در دسترس نمی‌دهیم و در انتهای آن هم می‌نویسیم. مثلاً اگر $\bar{A}$ در دسترس نباشد به صورت حاصلجمع است. بنابراین خود را از معجزه‌های ورودی که در دسترس‌ها باشند. آنرا می‌نویسیم. مثلاً اگر $\bar{A}$ در دسترس نباشد $\bar{A}$ می‌نویسیم.

حلقه‌های 2 و 8

پایه سازی مدار منطقی به کمک گیت NAND

با توجه به این که در صنعت پایه سازی عمل مدارات منطقی به کمک NAND و NOR انجام می‌شود. به دنبال راهی هستیم تا تمام مدارات خود را به کمک یکی از این دو گیت پایه سازی کنیم.

استدلال باید ثابت کنیم باید نیست **NAND** باید نیست **OR** **In** معادل است. آن گاه می توان تمام مدارات خود را به سه مرحله زیر تبدیل به نیست های **NAND** کنید.

تعیین، با کمک جدول حقیقت **2x2** این اثبات را انجام دهید.

x	y	f_1	f_2	f_3
0	0	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	1	1	1
1	1	0	1	0

$$f_1 = \text{NAND}$$

$$f_2 = \text{OR}$$

$$f_3 = \text{Invert-OR}$$


$$\Rightarrow f_1 = f_3 \Rightarrow \text{NAND} \equiv \text{Invert-OR}$$


1- هر حالت **AND** داریم به جای آن **NAND** می گذاریم.

2- تمام **OR** ها به **Invert-OR** تبدیل می شوند و با توجه به تساوی **Invert-OR** و **NAND** آنها را با هم جایگزین می کنیم.

3- جایی که نیست **NOT** ها می مدار را دچار اشغال نکند. اگر **NOT** اضافه ای وجود داشت باید **NOT** دیگری که همان **NAND** است ورودی می شود اصلاح می کنیم.



 
Example می خواهیم مدار زیر را با **NAND** پیاده سازی کنیم.




 


Example: مدار زیر را به کمک **NAND** پیاده سازی کنید.

$$F = (AB' + A'B)(C + D')$$

   

پیاده سازی مدارات منطقی به کمک **NOR**:

 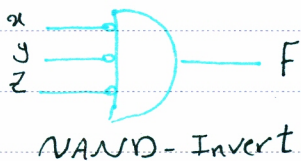

اینجا هم هر جا ثبت **OR** بود یا **NOR** و **AND** بود یا **Invert-And** جا بنویس می‌کنیم. مجزا تمام **NOT** های ایجاد شده را بوردی می‌کنیم.

تابع XOR :


مقدار داریم که **XOR** و **XNOR** برای دو ورودی به سادگی زیر است :

$$(x \oplus y) = xy' + x'y$$

$$(x \oplus y)' = xy + x'y'$$

حال اگر $x \oplus y \oplus z$ را بخواهیم، خواهیم داشت :
 
$$(x \oplus y) \oplus z = (xy' + x'y) \oplus z = (xy' + x'y)z' + (xy' + x'y)z$$




$$\Rightarrow (x \oplus y \oplus z) = x'y'z' + x'y'z + (x'+y)z + (x+y)z'$$

Combinational circuits

فصل چهارم : مدارات ترکیبی

 آنون که با جدول صحت **Gates** و توابع بولین آشنا شدیم، می‌توانیم مدارهای ترکیبی را معرفی کنیم. منظور از مدارات ترکیبی، مدارهایی هستند که خروجی در هر لحظه به ورودی در همان لحظه بستگی دارد. (به عبارت دیگر حافظه ندارد)



طراحی یک مدار ترکیبی

قبل از آنالیز یک مدار دیجیتال برای آن که خروجی را بدست آوریم، به کمک یک جدول خازنی هایی که از ورودی ها به دست آمده است. Label می دادیم. سپس هر کدام از خروجی ها را به کمک جدول محاسبه تعیین می کردیم و در مرحله آخر خروجی نهایی به کمک خروجی ها و باز هم جدول محاسبه به دست می آمد.

منتظر از آنالیز آن است که خروجی به ازای هر ورودی حقیقتی شود.

رجوع شود به صفحه 128 - Figure 4.2

Example: خروجی های F_1 و F_2 را با Label گذاری تعیین کنید.

رجوع شود به صفحه 129 - table 4.1

A	B	C	F_1	F_2	T_1	T_2	T_3
---	---	---	-------	-------	-------	-------	-------

پرونده طراحی: باید مراحل زیر را به ترتیب انجام دهیم:

1. تعیین تعداد ورودی: از روی صورت مسئله تعداد ورودی ها و خروجی ها را حدس می زنیم.
2. رابطه بین ورودی و خروجی را به کمک جدول محاسبه به دست آوریم.
3. تابع بولین ساده شده را به کمک جدول کارنو بنویسیم.
4. مدار را رسم کنید.

Example: می خواهیم یک کد BCD را به کد $exccc-3$ به کمک یک مدار تبدیل کنید.

منتظر از BCD ایجاد اعداد 0 تا 9 به کمک اعداد باینری است.

رجوع شود به صفحه 131 - table 4.2


چون چهار خروجی داریم به چهار جدول کارنو نیز احتیاج داریم. یک خروجی ها به صورت تابعی از ورودی ها به دست می آیند و بعد به راحتی مدار را رسم می کنیم.

برنامه‌ای بنویسید BCD را به 3 excess تبدیل کند.

حل مسئله

A	B	C	D	w	x	y	z
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1	1	0
0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	1	1	0	0
0	1	1	0	1	0	1	0
0	1	1	1	1	1	1	0
1	0	0	0	1	0	0	1
1	0	0	1	1	1	0	1
1	0	1	0	1	0	1	1
1	0	1	1	1	1	1	1
1	1	0	0	0	0	0	1
1	1	0	1	0	1	0	1
1	1	1	0	0	0	1	1
1	1	1	1	0	1	1	1

$$z = \bar{D}$$

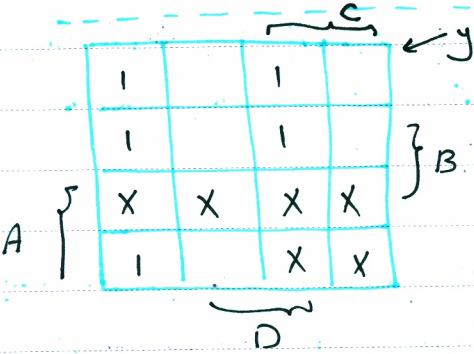

$$y = \bar{C}\bar{D} + CD = CD + (C+D)'$$

شکل 4.3

$$x = \bar{B}C + \bar{B}D + B\bar{C}\bar{D} = B(C+D) + B(C+D)'$$

$$w = A + BC + BD = A + B(C+D)$$

وجود $(C+D)$ با توجه به این که در سه خروجی دیده می شود 4 به سبب تکرار آن کوتاه تر خواهد بود


 


Figure 4.4

مدارهای نیم جمع کننده و تمام جمع کننده

مدارهای نیم جمع (Half Adder): این مدارات دو ورودی x و y را برمی گرداند و با هم جمع می کنند. نتیجه حاصل جمع (Sum) و یک بیت نقلی (Carry) به وجود می آورند.


x	y	C	S
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

 

مدارهای تمام جمع کننده (Full Adder): زمانی که می خواهیم دو عدد n بیتی را با هم جمع کنیم همواره یک حاصل جمع داریم و یک بیت نقلی مثلاً:

$$\begin{array}{r} \boxed{C_1} \quad \boxed{C_0} \quad a_1 \quad a_0 \\ b_1 \quad b_0 \\ \hline C_1 \quad S_1 \quad S_0 \end{array}$$

 یک Full Adder یک مدار ترکیبی است که برای جمع سه بیت استفاده می شود. این مدار سه ورودی (دو بیت آنها بیت های دو عدد جمع شونده و دیگری بیت نقلی از طبقه قبل است) و دو خروجی (اولی حاصل جمع و دیگری بیت نقلی) تشکیل شده است. حاصل جمع این سه عدد می تواند 0-1-2-3 باشد که برای ساخت 2 پایه به 2 بیت نیاز است: $\leftarrow$ وجود دو خروجی الزامی است.



رجوع سوند به Figure 4.7

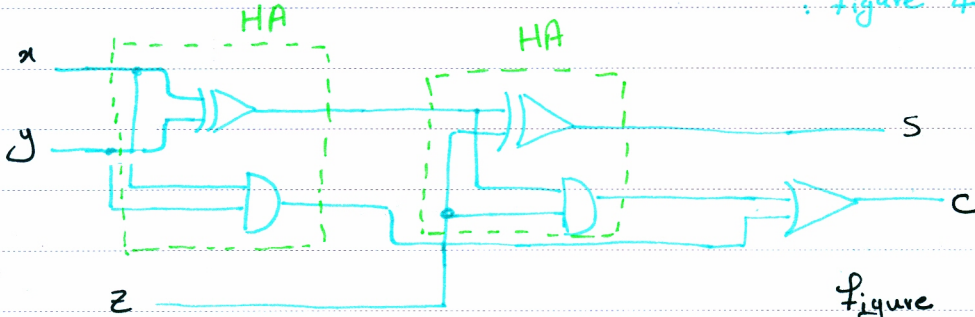


Figure 4.8

Example: مدار جمع رشته 4 بیتی توسط F.A. بسازید

با توجه به این که مرجع بیت های متناظر عدد با هم جمع می شوند ورودی هر یک از F.A ها باید متناظر باشد عدد باشد و ورودی سوم آنها بیت نقلی است که حاصل جمع طبقه قبل برای با ساخته است.

 


Figure 4.9

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{ccccccc}
 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & \\
 & c_4 & c_3 & c_2 & c_1 & c_0 & \\
 A & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & \\
 B & + & 1 & 0 & 0 & 1 & \\
 \hline
 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & \\
 & s_2 & s_1 & s_0 & & &
 \end{array}
 \end{array}$$

Example

می‌خواهیم به کمک خروجی‌های نشان داده شده C, S, G, p به انالیز درست آوریم و مداری در سطح با carry ها طراحی کنیم.

$$P_i = A_i \oplus B_i \quad S_i = P_i \oplus C_i$$

$$G_i = A_i \cdot B_i \quad * C_{i+1} = G_i + P_i C_i$$

مادر صفی 139

برای این کار carry ها را از C_0 تا C_3 می‌یابیم و به صورت زیر عمل می‌کنیم:

$$C_0 = \text{input carry}$$

$$* \rightarrow i=0 \rightarrow C_1 = G_0 + P_0 C_0$$

Figure 4.11

$$i=1 \rightarrow C_2 = G_1 + P_1 C_1 = G_1 + P_1 (G_0 + P_0 C_0) = G_1 + P_1 G_0 + P_1 P_0 C_0$$

$$i=2 \rightarrow C_3 = G_2 + P_2 C_2 = G_2 + P_2 (G_1 + P_1 G_0 + P_1 P_0 C_0) = G_2 + P_2 G_1 + P_2 P_1 G_0 + P_2 P_1 P_0 C_0$$

قبل از دیدن ما برای تفریق دو عدد A و B با بیتی A را با محل 2 عدد B جمع کنیم.

یادآوری: منظور از محل 2 یا عدد محل 1 آن به علاوه 1 است و منظور از محل 2 عدد 2 جمع کنیم.

طراحی یک مدار جمع کننده - تفریق کننده چهار بیتی:

در مدار شکل زیر Figure 4.13 اگر $M=0$ باشد مدار جمع کننده و اگر $M=1$ باشد مدار با توجه به توضیحات بالا تفریق کننده است.

تفریق: خروجی که از $C_3 \oplus C_4$ درست آمده است برای مسوول کردن وضعیت overflow در این مدار می‌باشد. و مدار آنرا تحلیل کنید.

page 143

جمع کننده Decimal

برای آن که دو عدد در مبانی ده را با هم جمع کنیم بیستین حاصل می‌دهد برای 2 بیت اِجاری شود $9+9+1$ است. و قصد داریم که به کمک دو جمع کننده با بیتی یک جمع کننده Decimal چهار بیتی بسازیم.

جدول صحت آنرا به شکل زیر خواهیم داشت :

Table 4.5

در ورودی به کمک اعداد باینری از صفر تا نوزده ایجاد می کنیم بدین ترتیب به 5 بیت احتیاج داریم. در خروجی از صفر تا 9 ما نوزده عددی ایجاد می شود و برای 10 تا 19 - صفر ده تا نه نوزده جابجانه و دهگان 10 تا 19 (یک) در یک بیت مجزا در نظر گرفته می شود.

$$C = k + z_8 z_4 + z_8 z_2$$

ابتدا خروجی را بدست می آوریم :

page 146 - Figure 4.14

بدین ترتیب مدار را به شکل زیر طراحی می کنیم

بارت در جدول صحت می بینیم که C برای ایجاد دهگان در خروجی استفاده می شود. یعنی زمانی که C=0 است. با صفر تا نه در خروجی طرف هشتم و زمانی که C=1 است با 10 تا 19 خواهد هشتم.

مدار را به شکل Figure 4.14 در نظر بگیرید.

Example: فرض کنید a به عنوان کم ارزش ترین بیت عدد A برابر 4 و b برابر کم ارزش ترین بیت عدد B برابر 7 باشد. می خواهیم به کمک این مدار خروجی 5، 5، 5، 5 و 5 و 5 و 5 و 5 را بدست آوریم.

$$4 + 7 = 11$$

$$11 + 6 = 17 \rightarrow 10001$$

می دانیم که عدد 11 از یک در یکان دیک در دهگان شش شده است. یک در یکان باید به کمک z_1, z_2, z_4, z_8 ساخته شود و می دانیم که 11 در باینری برابر 1011 است. برای اینکه 1011 به 10001 تبدیل شود (چون که یکان یک دونه در 1) باید که عدد 11 با 6 جمع شود.

$$\begin{array}{r} 1011 \\ + 110 \\ \hline 10001 \end{array}$$