




نیمسال دوم تحصیلی ۱۳۹۳-۱۳۹۴

نام استاد: دکتر محسن جنتی	تدریس یار: سجاد طهماسبی	تکلیف سری: دوم
رشته: مهندسی برق	نام درس: مدارهای الکتریکی ۲	تاریخ تحویل: ۱۳۹۴/۰۱/۲۵

- تحویل تکالیف به صورت انفرادی می باشد. چنانچه تحت هر شرایطی تکالیفی با هم مشابه باشند، نمره همه افراد مذکور صفر لحاظ خواهد شد.
- هیچ تکلیفی بعد از موعد اعلام گردیده، تحویل گرفته نخواهد شد.
- بارمبندی نمرات غیر قابل تغییر می باشد. بدیهی است در صورت عدم تحویل تکالیف، نمره مربوطه صفر منظور گردیده و به هیچ وجه قابل جبران نخواهد بود.

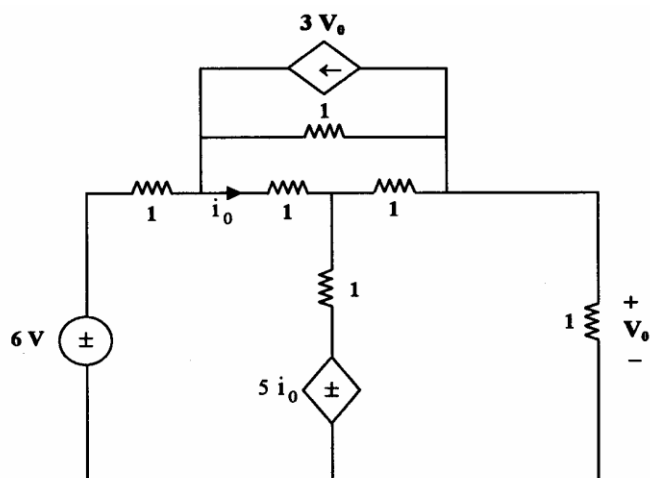1- مدار زیر را با روش گره و مش تحلیل کنید رسیدن به ماتریس نهایی کافیت.



2- معادلات ماتریسی مش را بنویسید.

