

امتحان میان ترم نیمسال اول ۹۸ - ۹۷					
 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار	نام درس: مدارهای الکتریکی ۲	مدت زمان امتحان: ۱۰۰ دقیقه	نام و نام خانوادگی دانشجو:	مشخصه درس:	
	نمره میان ترم:	شماره دانشجویی:	نام و نام خانوادگی استاد: بهروز آدینه	تاریخ امتحان:	۱۳۹۷/۰۹/۰۵
	نمره پایان نیمسال:	رشته تحصیلی و مقطع: کارشناسی ناپیوسته برق	شماره صندلی:	ساعت امتحان:	۱۶:۰۰
	نمره کل:				
	دانشجو مجاز به استفاده از ماشین حساب می باشد <input checked="" type="checkbox"/> نمی باشد <input type="checkbox"/>			امتحان جزوی باز <input type="checkbox"/> جزوی بسته <input checked="" type="checkbox"/>	

نمره	سوال																				
	<p>در جدول زیر چیزی ننویسید.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>سوال ۱</th> <th>سوال ۲</th> <th>سوال ۳</th> <th>سوال ۴</th> <th>جمع</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>۲۰</td> <td>۲۴</td> <td>۲۸</td> <td>۲۸</td> <td>۱۰۰</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>سوال ۱: ماتریس تلاقی مختصر شده گره با شاخه یک گراف به صورت زیر داده شده است:</p> $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & -1 \end{bmatrix}$ <p>الف- گراف مربوط را رسم کنید.</p> <p>ب- از دسته شاخه های داده شده زیر کدام یک کاتست تشکیل می دهند:</p> <p><math>\{1, 3, 4, 7, 5\}, \{1, 3, 4, 7\}, \{1, 4, 6, 7\}, \{4, 5, 6, 3, 8\}</math>.</p> <p>ج- معادلات KCL مربوط به کاتست ها را بنویسید.</p> <p>حل: ابتدا از روی ماتریس تلاقی مختصر شده، ماتریس مجاورت گراف را بدست می آوریم:</p> $A_a = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & -1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ <p style="text-align: center;"> </p> <p>الف-</p> <p>ب- <math>\{1, 3, 4, 7\}, \{4, 5, 6, 3, 8\}</math>.</p> <p>ج-</p> <p><math>\{1, 3, 4, 7\} \Rightarrow -j_1 - j_3 - j_4 + j_7 = 0</math></p> <p><math>\{4, 5, 6, 3, 8\} \Rightarrow -j_4 - j_5 + j_6 - j_8 + j_3 = 0</math></p>	سوال ۱	سوال ۲	سوال ۳	سوال ۴	جمع	۲۰	۲۴	۲۸	۲۸	۱۰۰										
سوال ۱	سوال ۲	سوال ۳	سوال ۴	جمع																	
۲۰	۲۴	۲۸	۲۸	۱۰۰																	

نمره	سوال
	سوال ۲: در شبکه مقاومتی خطی تغییرناپذیر با زمان شکل زیر، اطلاعات زیر داده شده است:
	$\text{آزمایش اول} \quad \begin{cases} v_1(t) = 30t, & v_2(t) = 0 \\ i_1(t) = 5t, & i_2(t) = 3t \end{cases}$ $\text{آزمایش دوم} \quad \begin{cases} \hat{v}_1(t) = 30t + 60, & \hat{v}_2(t) = 60t + 15 \\ \hat{i}_1(t) = ? \end{cases}$
	مطلوبست محاسبه $\hat{i}_1(t)$ . حل:
	$v_1(-\hat{i}_1) + v_2(-\hat{i}_2) = \hat{v}_1(-i_1) + \hat{v}_2(-i_2) \Rightarrow$ $30t \times (-\hat{i}_1) + 0 = (30t + 60) \times (-5t) + (60t + 15) \times (-3t) \Rightarrow$ $-30\hat{i}_1 = -150t^2 - 300t - 180t^2 - 45t \Rightarrow -30\hat{i}_1 = -330t - 345 \Rightarrow \hat{i}_1(t) = 11t + 11.5$
	سوال ۳: در مدار شکل زیر معادلات گره را به فرم ماتریسی نمایش دهید و ولتاژ گره ۱ را تعیین نمایید.
	حل: در این مدار داریم:
	$n = n_t - 1 = 4 - 1 = 3, \quad b = 7$
	ماتریس‌های مورد نیاز:
	$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & -1 & 0 & -1 \end{bmatrix}_{3 \times 7}, \quad G = \begin{bmatrix} 0.5 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.5 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0.5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}_{7 \times 7}$
	$v_s = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}_{7 \times 1}, \quad j_s = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}_{7 \times 1}, \quad A^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}_{7 \times 3}$
	$Y_n = AGA^T = \begin{bmatrix} 3 & -0.5 & -1 \\ -0.5 & 2 & -0.5 \\ -1 & -0.5 & 2.5 \end{bmatrix}_{3 \times 3}, \quad i_s = AGv_s - Aj_s = \begin{bmatrix} 0.5 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}_{3 \times 1}$

نمره	سوال
	$\Rightarrow Y_n e = i_s \Rightarrow \begin{bmatrix} 3 & -0.5 & -1 \\ -0.5 & 2 & -0.5 \\ -1 & -0.5 & 2.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \\ e_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.5 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ $e_1 = \frac{\begin{vmatrix} 0.5 & -0.5 & -1 \\ 0 & 2 & -0.5 \\ 1 & -0.5 & 2.5 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 3 & -0.5 & -1 \\ -0.5 & 2 & -0.5 \\ -1 & -0.5 & 2.5 \end{vmatrix}} = \frac{4625}{11125} = 0.42$ <p>سوال ۴: در مدار شکل زیر با روش نظری معادلات گره را به صورت ماتریسی بنویسید و ولتاژ گره ۲ را تعیین کنید.</p> <p>پس از تبدیل منبع ولتاژ وابسته به منبع جریان، معادلات گره را می‌نویسیم.</p> $Y_n e = i_s \Rightarrow \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2.5 & -0.5 \\ 0 & -0.5 & 1.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \\ e_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 - 2v_x \\ 2v_x \\ -2 \end{bmatrix}$ <p>همانطور که ملاحظه می‌شود در سمت راست معادلات متغیر اضافی <math>v_x</math> ظاهر شده است که باید بر حسب متغیرهای اصلی روش گره (ولتاژ گره‌ها) بدست آید و در معادلات جایگذاری شود. در نتیجه:</p> $v_x = e_3 - e_2 \Rightarrow$ $\begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2.5 & -0.5 \\ 0 & -0.5 & 1.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \\ e_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 - 2(e_3 - e_2) \\ 2(e_3 - e_2) \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 - 2e_3 + 2e_2 \\ 2e_3 - 2e_2 \\ -2 \end{bmatrix}$ <p>سپس باید جملاتی که دارای ضرایبی از ولتاژ گره‌ها در سمت راست معادلات هستند، به سمت چپ منتقل شوند:</p> $\Rightarrow \begin{bmatrix} 2 & -1 - 2 & 0 + 2 \\ -1 & 2.5 + 2 & -0.5 - 2 \\ 0 & -0.5 & 1.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \\ e_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 2 & -3 & 2 \\ -1 & 4.5 & -2.5 \\ 0 & -0.5 & 1.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \\ e_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix}$

نمره	سوال
	<p>حال باید از روش کرامر برای بدست آوردن ولتاژ گره‌ها استفاده نمود:</p> $e_2 = \frac{\begin{vmatrix} 2 & 2 & 2 \\ -1 & 0 & -2,5 \\ 0 & -2 & 1,5 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & -3 & 0 \\ -1 & 4,5 & -2,5 \\ 0 & -0,5 & 1,5 \end{vmatrix}} = \frac{-3}{6,5} = -0,46 \text{ V}$