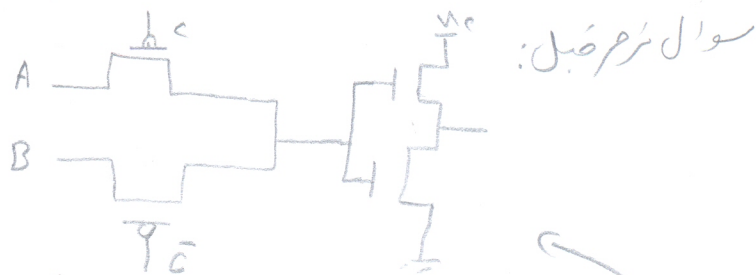


سوال نهم میل: این تابع داده بود گفته: $\bar{A}B + A\bar{B}$

CMOS استاتیک رسم کن

با DCMSL رسم کن ص 35 اسلاید 69 مهم است



چه تابعی پیاده سازی می کند، آیا مصرف توان استاتیکی دارد اگر در حالتی که
حل می شود اگر ولتاژ مامنتی باشد چگونه باید باشد.

ص 45 جزوه اسلاید 90 شکل داده گفته چه تابعی می شود؟

من جواب دارم $f = (A+B) \cdot C$

ص 46 اسلاید 91 شکل مهم.

ص 50 اسلاید 100 شکل داده گفته در فاز پیش شارژ صفراست بعد از فاز

ارزیابی ولتاژ خروجی می شود اگر ولتاژ u برابر u باشد باز
در فاز ارزیابی می شود جوابش می شود تقسیم ولتاژ اشتراک

بار خازن چون دینامیکی است

