

۱- عدد $_{10}(0.2498)$ را به دودویی تبدیل کنید.

جواب : طبق جدول زیر با دقت ۵ رقم اعشار ، عدد $_{10}(0.2498)$ معادل $_{10}(0.00111)$ است البته می توان محاسبات را به همین ترتیب آدامه داد و دقت تبدیل را بیشتر کرد .

حاصلضرب	قسمت صحیح	حاصلضرب
$0/2498 \times 2$	0/4996	0
$0/4996 \times 2$	0/9992	0
$0/9992 \times 2$	1/9984	1
$0/9984 \times 2$	1/9968	1
$0/9968 \times 2$	1/9936	1

۲- عدد 2406 را به مبنای 8 ببرید .

جواب : طبق جدول روبرو عدد $_{10}(2406)$ معادل $_{8}(4546)$ می باشد .

تقسیم	خارج قسمت	باقيمانده
$2406 \div 8$	300	6
$300 \div 8$	37	4
$37 \div 8$	4	5
$4 \div 8$	0	4

۳- عدد 673.124 در مبنای 8 معادل چه اعدادی در مبنای دودویی و دهدهی است .

جواب : برای پیدا کردن معادل دودویی عدد فوق معادل سه بیتی هر رقم را به جای آن می نویسیم :

$$\begin{array}{r} | 6 \quad 7 \quad 3 / 1 \quad 2 \quad 4)_8 = (110 \quad 111 \quad 011/001 \quad 010 \quad 100)_2 \\ \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \\ 110 \quad 111 \quad 011 \quad 001 \quad 010 \quad 100 \\ \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \\ 111 \end{array}$$

برای بدست آوردن معادل دهدهی عدد $(673/124)_8$ داریم :

$$\begin{aligned} (673 / 124)_8 &= (6 \times 8^2) + (7 \times 8^1) + (3 \times 8^0) + (1 \times 8^{-1}) + \\ &(2 \times 8^{-2}) + (4 \times 8^{-3}) = 384 + 56 + 3 + 0 / 125 + 0 / 03125 + \\ &0 / 0078125 = (443 / 1640625)_{10} \end{aligned}$$

۴- متمم 10 عدد 256703 چه عددی خواهد بود .

جواب : برای محاسبه متمم 10 رقم سمت راست را از 10 و بقیه ارقام را از 9 کم می کنیم لذا داریم :

$$\begin{array}{ccccccc} 2 & 5 & 6 & 7 & 0 & 3 \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ 9-2=7 & 9-6=3 & 9-7=2 & 9-0=9 & 10-3=7 \\ & & & & & \\ & & 9-5=4 & & & & \end{array}$$

بنابراین متمم 10 عدد 256703 برابر 743297 می باشد .

۵- متمم 2 عدد 0100101 چه عددی خواهد بود .

جواب : برای محاسبه متمم 2 همه 0 های سمت راست و اولین 1 سمت راست را بدون تغییر نگه می داریم، بقیه 0 ها را به 1 و بقیه 1 ها را به 0 تبدیل می کنیم لذا متمم 2 عدد 0100101 برابر 1011011 می باشد .

۶- متمم 9 عدد 062374 چه عددی خواهد بود ؟

جواب : برای محاسبه متمم 9 همه ارقام را از 9 کم می کنیم لذا داریم :

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & 6 & 2 & 3 & 7 & 4 \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ 9-0=9 & 9-6=3 & 9-2=7 & 9-3=6 & 9-7=2 & 9-4=5 \\ & & & & & \end{array}$$

متمم 9 عدد 062374 برابر 937625 می باشد \Rightarrow

۷- با استفاده از متمم 10 تفیریق 3248-46532 را بدست آورید .

جواب : ابتدا یک . به سمت چپ عدد 3248 اضافه می کنیم تا هر دو عدد 5 رقمی شوند سپس به سمت چپ هر دو عدد یک . دیگر اضافه می کنیم که این . نشانه مثبت بودن این دو عدد است آنگاه داریم :

$$\begin{aligned} (\text{متمم } 10 \text{ عدد } 3248) + (046532) &= (003248) - (046532) \\ &= (003248) + (953468) = (956716) \end{aligned}$$

در عدد بدست آمده (956716) رقم 9 نشان دهنده منفی بودن عدد است لذا برای مشاهده فرم متعارف پاسخ باید از این عدد متمم 10 گرفته و یک علامت منفی کنار آن بگذاریم که حاصل برابر . خواهد بود . 043284

۱- با استفاده از جدول درستی نشان دهید که گیتهای NOR,NAND (هر یک با سه ورودی) متمم یکدیگر هستند یا خیر؟

جواب: با توجه به ردیف اول و ردیف آخر می بینیم که (NOR, NAND) F_2, F_1 در این دوردیف مقدار مساوی دارند و لذا متمم یکدیگر نیستند. وقت کنید که خروجی گیت NAND هنگامی برابر 0 است که همه ورودی های آن ۱ باشند خروجی گیت NOR هنگامی برابر ۱ است که همه ورودی های آن ۰ باشند.

A	B	C	NAND ($F_1 = \overline{ABC}$)	NOR ($F_2 = \overline{A + B + C}$)
0	0	0	1	1
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	1	0
1	0	0	1	0
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0

۲- جداول درستی توابع زیر را تهیه کنید.

$$F_1 = (X + Y).(X' + Z).(X + Y' + Z') \quad , \quad F_2 = X' + YZ'$$

جواب :

X	Y	Z	X'	Y'	Z'	X+Y	X'+Z	X+Y'+Z'	F ₁	YZ'	F ₂
0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1
0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1
0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1
0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1
1	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0
1	1	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1
1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0

۳- متمم توابع زیر را بدست آورید.

جواب :

$$F_1 = XYZ' + XY' \rightarrow F'_1 = (X + Y' + Z).(X + Y)$$

$$F_2 = X(Y'Z' + YZ) \rightarrow F'_2 = X' + ((Y + Z).(Y' + Z'))$$

$$F_3 = (XY' + Z)X'Z' \rightarrow F'_3 = ((X' + Y).Z) + X + Z$$

دقت کنید که برای بدست آوردن متمم هرتابع ابتدا همه AND ها به OR و همه OR ها به AND تبدیل می شود سپس به جای هر متغیر ، متمم آن را می نویسیم .


۴- با استفاده از جدول درستی نشان دهید که گیت های XOR، X-NOR (هر یک با دو ورودی X,Y) متمم یکدیگرند.

جواب: همانطور که در جدول مشاهده می کنید در همه ردیف ها مقادیر $(X - NOR)F_2, (X - OR)F_1$ معکوس یکدیگرند لذا F_1, F_2 متمم یکدیگرند.


X	Y	$(F_1 = X \oplus Y)$ $(X - OR)$	$F_2 = \overline{X \oplus Y}$ $(X - NOR)$
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

۵- نمودار منطقی عبارات زیر را رسم نمایید.

$$F_1 = (X + Y).(X' + Y' + Z)$$

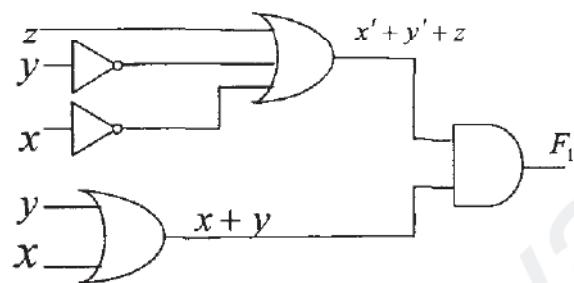

$$F_2 = X + (YZ') + (XY'Z) + XZ'$$

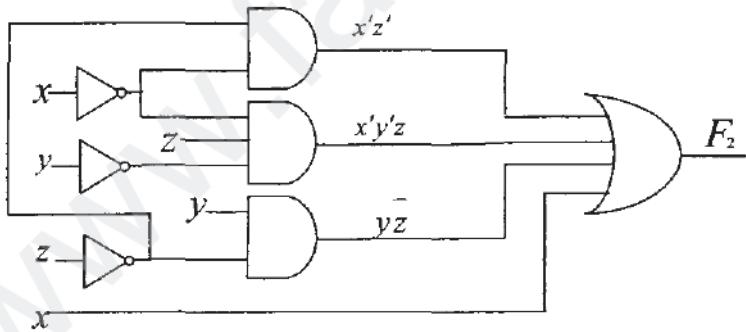

۱- تابع بولی زیر را به صورت جملات جمع ماکسترم نشان دهید :

$$F = xy + x'z + y'z'$$

جواب : برای اینکه جملات تابع F را به صورت جملات ماکسترم در بیاوریم چند بار از قانون توزیع $(A+BC=(A+B)(A+C))$ استفاده می کنیم :

$$F = \underbrace{XY}_{A} + \underbrace{XZ}_{B} + \underbrace{YZ'}_{C} = (\underbrace{XY}_{A} + \underbrace{X'}_{B}) . (\underbrace{XY}_{A} + \underbrace{Z}_{C}) + YZ' =$$

$$\underbrace{[(X'+X).(X'+Y)]}_{1} . \underbrace{[(Z+X).(Z+Y)]}_{A} + YZ' =$$

$$\underbrace{(X'+Y).(Z+X).(Z+Y)}_{A} + \underbrace{YZ'}_{B C}$$

$$= [Y' + (X'+Y).(Z+X).(Z+Y)]. [Z' + (X'+Y).(Z+X).(Z+Y)]$$

با استفاده از تعمیم توزیع پذیری یعنی رابطه $A+BCD=(A+B).(A+C).(A+D)$ داریم :

$$= [(\underbrace{Y+Y+X'}_{1}) (Y'+Z+X) . (\underbrace{Y+Y+Z}_{1})] [(Z+X+Y) . (\underbrace{Z+Z+X}_{1}) (\underbrace{Z+Z+Y}_{1})]$$

با استفاده از روابط $C1=C$ ، $B+1=1$ ، $A+A=1$ خواهیم داشت :

$$= (1).(X+Y'+Z).(1).(X'+Y+Z').(1).(1) = (X+Y'+Z).(\underbrace{1}_{M_2} \underbrace{0}_{M_3} \underbrace{1}_{M_4}).(\underbrace{0}_{M_5} \underbrace{1}_{M_6} \underbrace{0}_{M_7})$$

$$= M_2.M_5 = \pi(2,5)$$

۲- متمم تابع زیر را به صورت جمع میترم ها بنویسید .

$$(الف) F(z,y,z) = \pi(0,1,5,7)$$

جواب : تابع F به صورت ضرب ماکسترم های M_7, M_5, M_1, M_0 بیان شده است دقت کنید که تابع F به ازای این ماکسترم ها مقدار ۰ داشته و لذا F' به ازای M_7, M_5, M_1, M_0 مقدار ۱ دارد و بنابراین F' به صورت جمع میترم های M_7, M_5, M_1, M_0 می باشد :

$$F' = m_0 + m_1 + m_5 + m_7 = \overbrace{\underline{x}\underline{y}\underline{z}}^{0\ 0\ 0} + \overbrace{\underline{x}\underline{y}\underline{z}}^{0\ 0\ 1} + \overbrace{\underline{x}\underline{y}\underline{z}}^{1\ 0\ 1} + \overbrace{\underline{x}\underline{y}\underline{z}}^{1\ 1\ 1} = \Sigma(0,1,5,7)$$

ب) $f(x, y, z, w) = \pi(0, 2, 4, 11, 14)$

با توجه به توضیحات قبل f' برابر است با :

$$f' = \Sigma(0, 2, 4, 11, 14) = m_0 + m_2 + m_4 + m_{11} + m_{14} = \overline{xyzw} + \overline{xz\bar{w}} + \overline{xy\bar{z}w} + \overline{x\bar{y}zw} + \overline{xy\bar{z}\bar{w}}$$

ج) $F(x, y, z) = \Sigma(1, 4, 5, 6, 7)$

تابع F به صورت جمع میترم های m_7, m_6, m_5, m_4, m_1 بیان شده است بنابراین تابع F به ازای این میترم ها مقدار 1 داشته و لذا F' به ازای آنها مقدار 0 دارد در نتیجه F' به ازای بقیه میترم ها (m_0, m_2, m_3) مقدار 1 دارد بنابراین $F' = m_0 + m_2 + m_3 = \Sigma(0, 2, 3)$ باشد

د) $f(x, y, z, w) = \Sigma(0, 3, 5, 9, 12, 13)$

با توجه به توضیحات قسمت قبل داریم:

$$f' = \Sigma(1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15)$$

۳-اگر تابع $f(x, y, z)$ به صورت زیر باشد متمم تابع f را بدست آورید :

$$f_1(x, y, z) = M_0 \cdot M_2 \cdot M_5$$

جواب : با توجه به توضیحات سوال قبل داریم :


$$f_1 = M_0 \cdot M_2 \cdot M_5 = \pi(0, 2, 5) \rightarrow f'_1 = \Sigma(0, 2, 5) = m_0 + m_2 + m_5 = \overline{xyz} + \overline{xy\bar{z}} + \overline{x\bar{y}z}$$

۴-تابع ذیل را باحداقل تعداد سطح پیاده سازی ونمودار منطقی آن رارسم نمایید.

$$f_1 = AB' + C(D + E) + AD'$$

جواب : برای اینکه یک تابع با حداقل تعداد سطح پیاده سازی شود باید آنرا از فرم غیر استاندارد خارج کرد و آنرا به یکی از دو فرم استاندارد sop (جمع حاصلضربها) یا pos (ضرب حاصلجمع ها) نوشت که ما آنرا به فرم sop می نویسیم :
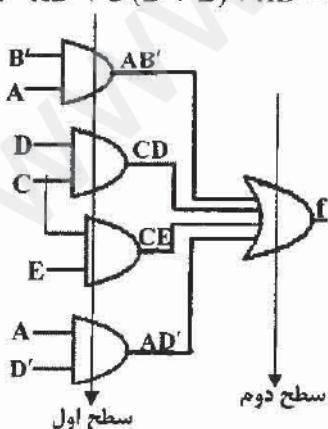
$$f_1 = AB' + C(D + E) + AD' = AB' + CD + CE + AD'$$



با فرض اینکه متمم ورودی ها به طور مستقیم وجود دارند مدار روپرتو نمودار منطقی f_1 را نشان می دهد دقت کنید که این نمودار یک نمودار دو سطحی است .